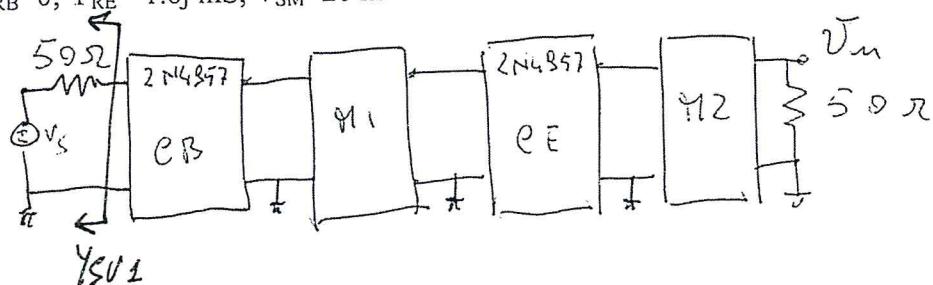


### Parametri Y

Con riferimento all'amplificatore in figura alla frequenza  $f_0=700$  MHz:

- 1) Discuterne la possibilità dell'innescio di una oscillazione alla frequenza  $f_0$ ;
- 2) Dimensionare M1 ed M2 in modo da ottenere la massima potenza di uscita e calcolare tale potenza;
- 3) Trovare la massima potenza di uscita al variare di  $Y_{SVI}$ .

$$Y_{RB}=0; Y_{RE}=-1.6j \text{ mS}, V_{SM}=20 \text{ mV}$$




### Parametri S

Con riferimento all'amplificatore in figura alla frequenza  $f_0=1.5$  GHz

- 1) Dimensionare la rete di polarizzazione;
- 2) Determinare M1 in modo che la potenza disponibile di uscita sia massima;
- 3) Determinare  $I_X$  in modo che la potenza di uscita sia pari a  $50 \mu\text{W}$ ;
- 4) Calcolare la fase di  $V_U$  rispetto a  $V_{OUT}$

$$V_{SM}=50 \text{ mV}$$

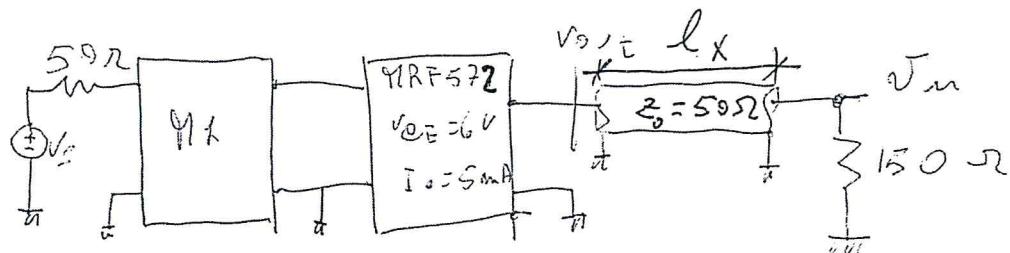

Soluzione > schematico

Parametri  $Y_i$ ,

I parametri  $Y$  ricavati dalle caratteristiche sono:

$$Y_{I_1} = 14.5 + 12.5 \text{ ms}$$

$$Y_{IB} = 37 - 27 \text{ ms}$$

$$Y_{F_2} = 17 - 44 \text{ ms}$$

$$Y_{FB} = -23 + 41 \text{ ms}$$

$$Y_{OB} = 0.3 + 5.3 \text{ ms}$$

$$Y_{OB} = 0.3 + 5.3 \text{ ms}$$

$$Y_{RE} = -1.6 \text{ ms}$$

$$Y_{RB} = 0 \text{ [per ipotesi]}$$

Utilizzando il foglio di calcolo si ottiene

$$c = 0.83 \Rightarrow I.S.$$

$$Y_{LOPT} = 0.81 - 6.2 \text{ J ms} \quad Y_{SOPT} = 33.4 - 57.8 \text{ J ms}$$

Risultato

$$G_{TOT} = G_{A_1} \cdot G_{T_2}$$

Il C.E. è incandidizionatamente stabile poiché  $\sigma/c \leq 1$

I e B è incandidizionatamente stabile perché unilaterale e  
 $g_{ib} > 0 \quad g_{ob} > 0$

Pertanto sia  $G_{A_1}$  che  $G_{T_2}$  sono superiormente limitate.


Essendo i due stadi incandidizionatamente stabili e  $f_s$ , lo è anche l'intero amplificatore.

Ovviamente, poiché  $G_{A_1}$  è fissata non potendo agire su  $Y_{LVT}$ , il massimo di  $G_{TOT}$  si ha in corrispondenza del massimo di  $G_{T_2}$ , ovvero per  $Y_{SO2} = Y_{SOPT}$ ;  $Y_{OB} = Y_{LOPT}$

Al trasfusore  $Y_{OB} = 0.3 + 5.3 \text{ ms}$  in  $Y_{SOPT} = 33.4 - 57.8 \text{ J ms}$  ms trasformare in diseuse, sono poste alla serie

$$Z_{SOPT} = 8 + 11.8 \text{ J } \Omega$$

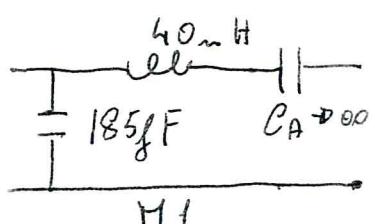Utilizzando le procedure standard per una trasformazione in diseuse:




C è un condensatore di accoppiamento per non interferire col punto di riposo

(2)

M2 Transforme  $R_L = 50 \Omega$  in

$$Y_{L0PT} = 0.81 \cdot 6.25 \text{ mS}$$

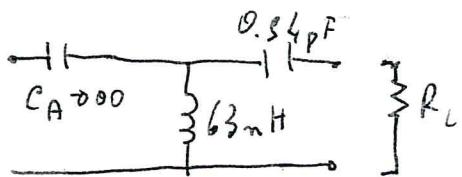Si tratta di una trasformazione in solita rete serie parallelo



Si ricava la rete di adattamento con le procedure standard,  $C_A$  ha le stesse funzioni che nel caso M1.

La potenza in uscita in queste condizioni

$$\text{è } P_L = G_{TTOPT} \cdot P_{A1M} = 801 \mu\text{W}$$

$$P_{A1M} = 1 \text{ mW}$$

$$f_{A1} = 37.03$$

$$f_{T2} = 21.65$$

3]: Poiché l'intero amplificatore è in condizioni giostananti, statiche e unilaterale [questa seconda condizione, in realtà non serve] e, nelle condizioni realizzate al punto 2 il  $G_{T2}$  è minimo, bisogna massimizzare  $G_A$ , che dipende solo da  $Y_{SV}$ . Poiché il  $\text{eB}$  è I. S.  $G_{A2}$  è minima. In corrispondenza dell'adattamento completo comincia l'inizio.

E' opportuno precisare che si suppone di esplorare il caso in cui si interponga una terza rete di adattamento tra il generatore e l'inizio del  $\text{eB}$ .  $Y_{SV}$  viene fatta variare egando su M1 e, quindi, mantenendo costante la potenza disponibile in ingresso al  $\text{eB}$   $P_{A1eB}$ .

In queste condizioni, date le linearità del circuito, le minimie potenze disponibili si ha in corrispondenza delle massime potenze di ingresso nel  $\text{eB}$  che vale  $P_{A1eB} = 8$

L'esito occorre in condizioni di adattamento completo cominciando ovvero  $Y_{SV} = Y_{TB}^*$   $\Rightarrow G_A (Y_{SV} = Y_{TB}^*) = 48.78 \Rightarrow P_L = 1.07 \text{ mW}$

## Parametri S

- 1] Si rinnanda a soluzioni di altri compiti:  
 2] La potenza disponibile di uscita è minima se  
 è massimo  $G_A$ . Questo avviene in corrispondenza  
 di  $P_{Sx} = P_{SOPT}$ . Il dispositivo, infatti, è  
 incondizionatamente stabili come si può verificare  
 usando il foglio di calcolo con

$$S_{11} = 0.66 \angle 175^\circ$$

$$S_{12} = 0.1 \angle 22^\circ$$

$$S_{21} = 2.3 \angle 63^\circ$$

$$S_{22} = 0.27 \angle -84^\circ$$

$$P_{SOPT} = 0.874 \angle -175^\circ$$

$$P_{CoPT} = 0.745 \angle 82.5^\circ$$

Quindi si deve trasformare  $P_S = 0$  in  $P_{SOPT}$

S: Tratto di un trasformatore d/a e una rete di  
 lines a  $50\Omega$  di lunghezza attiva pari a:  $0.008d$

$$Z_{OA} = 13.26\Omega \text{ impedenza caratteristica del d/a}$$

$$P_{A1M} = \frac{V_{OA}^2}{8R_S} = 6.25 \mu W \quad G_{A1M} = 15.63 [11.84 \text{ dB}]$$

$$P_{AO1M} = 97 \mu W$$

- 3] Per ottenere  $P_c = 50 \mu W$  bisogna scegliere  $R_V$   
 sul cerchio epici  $G_T$  con  $G_T = \frac{50 \mu W}{6.25 \mu W} = 8 \Rightarrow 60.8^\circ$   
 Il centro è  $C_T = 0.52 \angle 60.8^\circ$   
 il raggio è  $R_T = 0.43$

Al vertice di  $\angle R_V$  si sposta mille circonferenze  
 concentriche all'origine e ponendo per  $P_c = 0.43$   
 che corrisponde a  $Z_C = 150\Omega$   
 ci sono due punti di intersezione col cerchio  
 epici  $G_T$ : i due valori di  $\angle R_V$  sono


$$\angle x_1 = 0.287 \angle$$

$$\angle x_2 = 0.448 \angle$$

(4)

4]

$$l_x = l_{x_1}$$

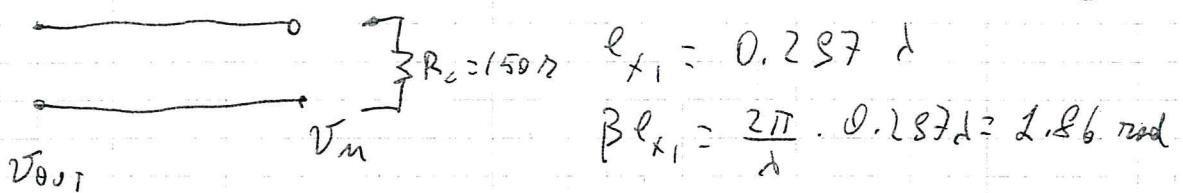

$$R = \frac{R_L - Z_0}{R_C + Z_0} = 0.5$$

$$V_m = V^+ + V^- = V^+(1 + j) = V^+ \cdot 1.5$$

$$V_{OUT} = V^+ e^{j\beta l_x} + V^- e^{-j\beta l_x} = V^+ \left( e^{j\beta l_x} + 0.5 e^{-j\beta l_x} \right)$$

$$\frac{V_m}{V_{OUT}} = \frac{1.5}{e^{j1.86} + 0.5 e^{-j1.86}}$$

$$\cos 1.86 \text{ rad} \approx -0.285$$

$$= \frac{1.5}{-0.285 + 0.86j + -0.14j - 0.48j}$$

$$\sin 1.86 \text{ rad} \approx 0.86$$

$$\cos -1.86 \text{ rad} \approx -0.285$$

$$\sin -1.86 \text{ rad} \approx -0.86$$

$$= \frac{1.5}{-0.427 + 0.48j}$$

$$\angle \frac{V_m}{V_{OUT}} = -131^\circ$$

# The Complete Smith Chart

## Black Magic Design

