

Elettronica delle Telecomunicazioni

10/11/94

A) Utilizzando il transistore bipolare 2N4957, progettare un amplificatore a due stadi con frequenza centrale di 200 MHz che soddisfi le seguenti specifiche:

- 1) I stadio: cifra di rumore minima;
- 2) II stadio Guadagno di trasduttore pari a 1000;

Determinare, inoltre, il guadagno di trasduttore dell'intero amplificatore e la densità spettrale di potenza di rumore in uscita a 200 MHz.

($Z_S = 100 \Omega$, $Z_L = 50 \Omega$)

B) Un transistore bipolare MRF571 è terminato in uscita con un'induttanza da 40 nH. Dimensionare il circuito di ingresso a microstriscia in modo da ottenere un oscillatore con frequenza di innescio pari a 500 MHz.

($\epsilon_r = 2$; $h = 0.79$ mm)

10/11/84

[1]

A]

- 1) Per ottenere cifre di rumore minime, con $I_e = -2 \text{ mA}$, si deve scegliere $R_{SV} = 200 \Omega$ (vedi fig. 6)

L'impedenza di uscita del primo stadio risulta, pertanto:

$$Y_{OUT_1} = Y_{I_1} - \frac{Y_R Y_{F1}}{Y_{I_1} + \frac{1}{R_{SV}}} = 2.62 + 2.75j \text{ mS}$$

Averendo usato i seguenti valori dei parametri y :

$$Y_{I_1} = 2.7 + 6.6j \text{ mS} \quad Y_{F1} = 54 - 22.5j \text{ mS}$$


$$Y_{O1} = 0.15 + 1.5j \text{ mS} \quad Y_R = -0.48 \text{ mS}$$

Per quanto riguarda il secondo stadio, da fig. 7, si rileva, per $G_T = 1000$ (30dB), $K = 2$ e, di conseguenza

$$Y_{L_2} = 0.67 - 2.4j \text{ mS} \quad Z_{L_2} = 108 + 38.6j \Omega$$

$$Y_{SV} = 17.5 - 27.5j \text{ mS} \quad Z_{SV} = 16.5 + 26j \Omega$$

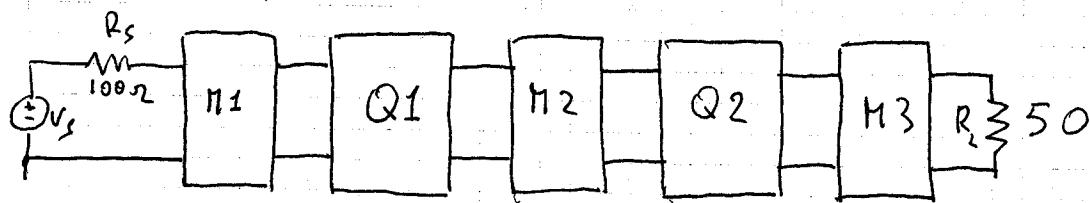Si possono progettare le reti di adattamento:



M1: trasformazione serie parallelo

$$\begin{array}{ccc} \text{Diagram showing } 100\Omega & \Rightarrow & \text{Diagram showing } 200\Omega \parallel C_P \\ \text{shunt } 100\Omega & & \end{array} \quad Q_S = \sqrt{\frac{200-100}{100}} = 1 \quad C_S = \frac{1}{Q_S w_0 R_S} = 7.36 \mu F$$

$$C_P = C_S \frac{Q_S^2}{2+Q_S^2} = 3.98 \mu F$$

$B_p = w_0 C_p = 5 \text{ mS}$ si aggiunge in parallelo B_x :

$$B_p + B_x = 0 \Rightarrow B_x = -5 \text{ mS} \Rightarrow L_x = 15 \text{ mH}$$


10/11/84 12

M2 deve trasformare Y_{OUT_1} in Y_{S2}

Dopo aver invertito il segnale B_{OUT_1} con $B_x = -2.72 \text{ mS}$

si gera una trasformazione parallelo serie da 381Ω e
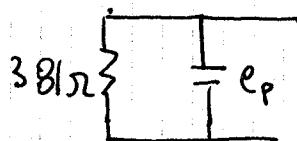
$$Z_{S2} = \frac{1}{Y_{S2}} = 16.4 + 25.6 \Omega$$



$$Q_p = \sqrt{\frac{381 - 16.4}{16.4}} = 4.72$$

$$C_p = \frac{Q_p}{w_0 R_p} = 9.8 \text{ pF} \Rightarrow B_p = w_0 C_p$$

Pertanto in parallelo a Y_{OUT_2} si deve mettere

$$B_{TOT} = B_p + B_x = 9.68 \text{ mS}$$

si tratta di un

condensatore

$$C_{TOT} = \frac{B_{TOT}}{w_0} = 7.61 \text{ pF}$$


A questo punto basta aggiungere in serie X_x : $X_x + X_S = X_{S2} = 25.6 \Omega$

$$\text{con } X_S = -\frac{1}{w_0 C_S} \text{ e } C_S = C_p \frac{1 + Q_p^2}{Q_p^2} = 10.3 \text{ pF}$$

$$\text{risulta } X_x = 82 \text{ mH}$$

M3 deve trasformare 50Ω in $Y_{L2} = 2.5 \text{ k}\Omega // jB_{L2}$

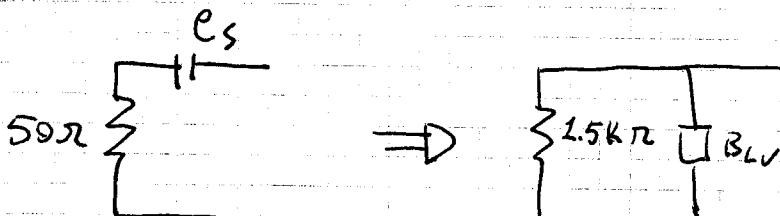si gera una trasformazione serie parallelo



$$Q_S = \sqrt{\frac{1500 - 50}{50}} = 5.38 \quad C_S = \frac{1}{w_0 R_S Q_S} = 2.96 \text{ pF}$$

$$C_p = C_S \frac{Q_S^2}{1 + Q_S^2} = 2.86 \text{ pF}$$

$$B_p = w_0 C_p = 3.6 \text{ mS}$$

Bisogna aggiungere


in parallelo B_x :

10/11/84 /3

$$B_x + B_p = B_{L_1} = -2.4 \text{ mS}$$

$$B_x = -6 \text{ mS} \Rightarrow L_x = 133 \text{ mH}$$

Il circuito completo è il seguente

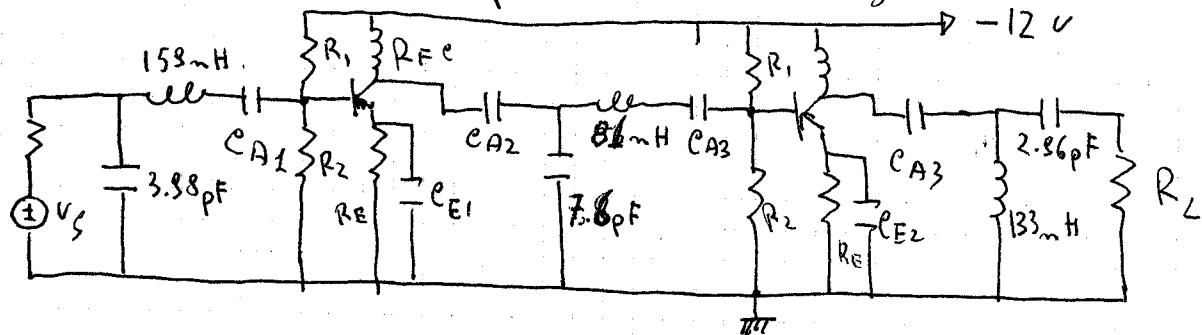

2) Calcolo del G_{TTOT}

$$G_{TTOT} = \frac{P_L}{P_{AIN2}} = \frac{P_L}{P_{AIN2}} \cdot \frac{P_{AIN2}}{P_{AIN2}} = g_{T2} g_{A1}$$

$$g_{A2} = \frac{|Y_F|^2 g_{SV}}{R_E \{ (Y_I Y_O + Y_R Y_F + Y_O Y_{SV}) \cdot (Y_i + Y_{SV})^* \}}$$

$$Y_F Y_O = -8.5 + 5.04 j \text{ (mS)}^2$$

$$Y_R Y_F = -10.8 - 25.8 j \text{ (mS)}^2$$

$$Y_O Y_{SV} = 0.75 + 7.5 j \text{ (mS)}^2$$

$$Y_i + Y_{SV} = 7.7 + 6.6 j \text{ (mS)}$$

$$g_{A1} = \frac{17111}{R_E \{ (0.05 + 38.45) (7.7 + 6.65)^* \}} = 63$$

$$G_{TTOT} = 63 \cdot 000 \quad (48 \text{ dB}).$$

Calcolo delle densità spettrale di potenza S_u in uscita

$$N_F = 10 \lg \frac{S_u \cdot D_f}{P_{AIN} g_{TTOT}}$$

di rumore termico

dove P_{AIN} è la potenza disponibile

$$P_{AIN} = \frac{4 k T R \cdot D_f}{4 R} = k T D_f = 4.16 \cdot 10^{-21} D_f$$

$$N_F = 10 \lg \frac{S_u}{2.6 \cdot 10^{-16}} \approx 2 \Rightarrow S_u = 4 \cdot 12 \cdot 10^{-16} \text{ W/Hz}$$

10/11/94 14

B) $L = 40 \text{ mH}$ corrisponde ad una rettangolo normalizzata di $+2.51 \angle 0^\circ$. Dalle carte di Smith si ricava il coefficiente di riflessione corrispondente:

$$P_c = 1 \angle 44^\circ$$

Si calcola il coefficiente di riflessione di ingresso

$$P_{in} = S_{11} + \frac{S_{12} S_{21} P_c}{1 - S_{22} P_c}$$

usando i seguenti valori dei parametri S

$$S_{11} = 0.62 \angle -143^\circ \quad S_{21} = 5.5 \angle 97^\circ$$

$$S_{12} = 0.08 \angle 33^\circ \quad S_{22} = 0.41 \angle -59^\circ$$

$$P_{in} = 1.2 \angle -172^\circ$$

Per ottenere un oscillatore deve essere

$$\angle P_{in} = -\angle P_{sr}$$

$$\text{pertanto } \angle P_{sr} = 172^\circ$$

Dalle carte di Smith si deduce che è necessario uno seppone di linea in c.p. di lunghezza pari a 0.01λ con impedenza $Z_0 = 50 \Omega$.

Dall'andamento di Z_0 in funzione di $\frac{W}{h}$ si ricava $\frac{W}{h} = 3$

e da quello di $\frac{\lambda}{\lambda_{TEH}}$ in funzione di $\frac{W}{h}$, con $\frac{W}{h} = 3$, si ricava

$$1.08 \cdot \frac{\lambda}{\lambda_{TEH}} = \lambda, \text{ pertanto } \lambda = \frac{c}{f} \frac{1}{12} \cdot 1.08 = 0.46 \text{ m}$$

quindi il tratto di microstirrato in c.p. è lungo $\lambda = 0.01 \lambda = 4.6 \text{ mm}$ e largo $W = 3 \cdot h = 2.37 \text{ mm}$.