

ELETTRONICA DELLE TELECOMUNICAZIONI

15/09/94


A) Con riferimento al circuito in figura:

- 1) determinare il valore minimo di h_{FE} per cui è possibile ottenere un oscillatore a frequenza f_0 ;
- 2) con $h_{FE} = 10$, calcolare il valore della reattanza X in modo da ottenere un oscillatore con frequenza di innescio pari a f_0 .

$$f_0 = 1 \text{ GHz}$$


$$z_0 = 50 \Omega$$

$$l = \frac{3}{8} \lambda$$

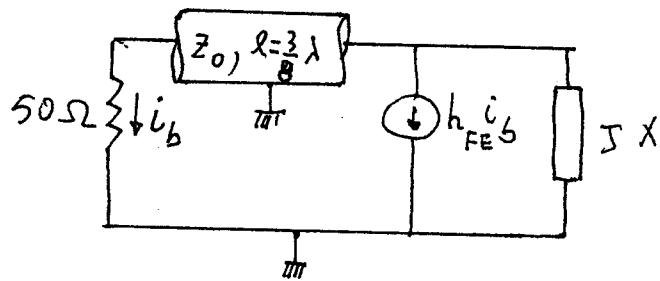

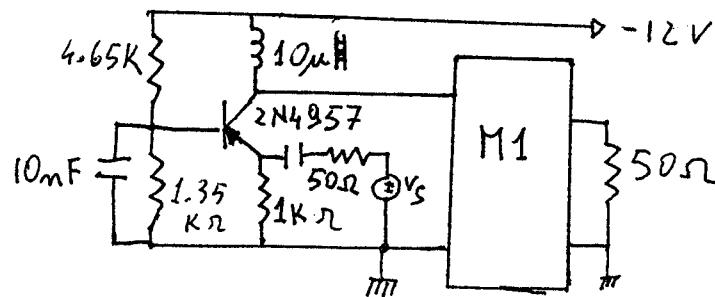B) Calcolare la massima ampiezza ottenibile in uscita all'amplificatore di fig.2 alla frequenza $f_0 = 100 \text{ MHz}$. Dimensionare M1 in modo da ottenere tale potenza.

$$V_S = V_{SM} \cos 2\pi f_0 t \quad V_{SM} = 1 \text{ mV}$$




15/9/84 (1)

A) I] Affinché si possa avere un oscillatore è necessario che $|T_{out}| > 1$, ovvero che l'impedenza vista da JX sia a parte reale negativa.

Calcoliamo tale impedenza.

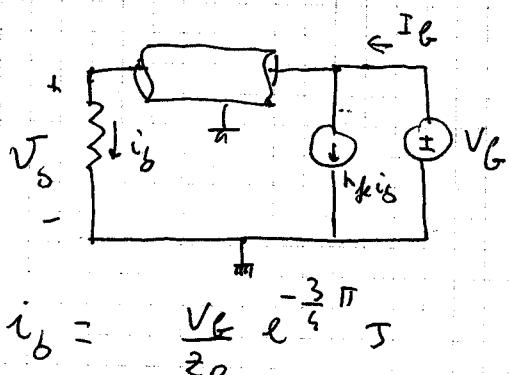Essendo le linee chiuse nelle loro impedenze caratteristiche non c'è presente in di esse onde riflette.



$$V_O = V_G e^{-j\beta l} - V_F e^{-j\frac{2\pi}{l} \frac{3}{8} d}$$

$$= V_F e^{-j\frac{3\pi}{4}}$$

$$i_B = \frac{V_G}{Z_0} e^{-\frac{3}{4}\pi}$$

$$I_B = h_{FE} i_B + \frac{V_F}{Z_0}$$

Poiché l'impedenza delle linee si presenta come un'impedenza pari a quella caratteristica delle linee

$$I_B = V_G \left[\frac{1}{Z_0} + \frac{h_{FE}}{Z_0} e^{j\frac{3}{4}\pi} \right] = \frac{V_G}{Z_0} \left[1 + h_{FE} \left[-\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \right] \right]$$

$$Z_B = \frac{V_G}{I_B} = \frac{Z_0}{1 - h_{FE} \frac{\sqrt{2}}{2} - h_{FE} \frac{\sqrt{2}}{2} j}$$

Affinché $\operatorname{Re}\{Z_B\} < 0$ deve essere

$$1 - h_{FE} \frac{\sqrt{2}}{2} < 0$$

$$h_{FE} > \frac{2}{\sqrt{2}}$$

2) con $h_{FE} = 10$ si ottiene

$$Z_B = \frac{Z_0}{-6.07 - 7.07 j} = -3.43 + 4.07 j \Omega$$

$$T_{out} = \frac{Z_B - Z_0}{Z_B + Z_0} = 2.149 \angle 170.6^\circ$$

15/9/94 12

$$\text{Detto } \Gamma_x = \frac{Jx - Z_0}{Z_0 + Jx}$$

dove risultore

$$\angle \Gamma_x = -\angle \text{Pont} = -170.6^\circ$$

Dalle carte di Smith si ottiene

$$x = -4 \Omega$$

B7 Si calcola il punto di riposo e si ottiene

$$I_C = -2 \text{ mA} \quad V_{CE} = -10 \text{ V}$$

Si tratta di un amplificatore in configurazione
Base comune. I parametri y sono:

$$Y_{IB} = 55 - 8j \quad Y_{OB} = 0.1 + 0.8j$$

$$Y_{FB} = -55 + 8j \quad Y_{RB} = -0.1 j$$

Supponendo che sia possibile, senza problemi di
stabilità, adattare l'uscita si ottiene

$$G_T = G_A = \frac{|Y_F|^2 G_{SV}}{\operatorname{Re}\{(Y_I Y_O + Y_O Y_S - Y_R Y_F)(Y_I + Y_S)^*\}}$$

$$Y_I Y_O = 6.22 + 43.1j \text{ (mS)}^2$$

$$Y_O Y_S = 2 + 16j \text{ (mS)}^2$$

$$Y_R Y_F = 0.3 + 5.5j \text{ (mS)}^2$$

$$|Y_F|^2 = 3106$$

$$G_A = 932$$

$$\text{Si calcola } y_{out} = Y_O - \frac{Y_R Y_F}{Y_I + Y_S} = 0.087 + 0.728j \text{ mS}$$

Si deve trasformare $y_L = 20 \text{ mS}$ in $y_{out}^* = 0.087 - 0.728j \text{ mS}$

$$\begin{array}{c} C_S \\ +1 \\ \hline \end{array} \quad R_S = 50 \Omega \Rightarrow \boxed{\frac{1}{C_P}} R_P = \frac{1}{G_{out}} = 10.4 \text{ k}\Omega$$

$$Q_S = \sqrt{\frac{R_P - R_S}{R_S}} = 14.4$$

$$L_S = \frac{1}{\omega_0 Q_S R_S} = 0.22 \mu F \quad C_P = L_S = 0.22 \mu F$$

$$B_p = \omega_0 R_p L_p = 1.38 \text{ mS}$$

15/9/94 (3)

Si aggiunge in parallelo una inductanza B_x :

$$B_x + B_p = -B_{out} = 0.728 \text{ mS}$$

$$B_x = -2.11 \text{ mS}$$

equivalente a

$$L_x = 0.75 \mu\text{H}$$

Si osservi, però, che l'induttanza di blocco nel collettore introduce un'ammettanza in parallelo all'uscita pari a

$$Y_{RFC} = -0.165 \text{ mS}$$

non trascurabile rispetto a $|Y_{out}|$, pertanto non può essere trascurata.

Cioè equivalente a supporre un'ammettanza di uscita

$$\begin{aligned} Y_{out} &= Y_{RFC} + Y_{out} = 0.087 + 0.728 \text{ J} + -0.165 \text{ mS} \\ &= 0.087 + 0.563 \text{ mS} \end{aligned}$$

Pertanto dovrebbe essere

$$B_x = (-0.563 - 1.38) \text{ mS} = -1.95 \text{ mS}$$

Il valore corretto di L_x è pertanto

$$L_x = -\frac{1}{\omega_0 B_x} = 0.817 \mu\text{H}.$$

Per il calcolo delle potenze di uscita:

$$P_L = P_{Aout} = f_A \cdot P_{AIN} \quad P_{AIN} = \frac{V_{IN}^2}{8 \cdot 50} = 2.5 \text{ mW}$$

$$P_{Aout} = 2.33 \text{ mW}$$

Pertanto

$$V_{IN} = \sqrt{2 \cdot R_L \cdot P_L} = 4.83 \text{ mV}$$