
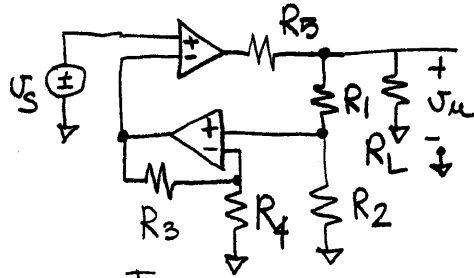


Parte A **FILA A**

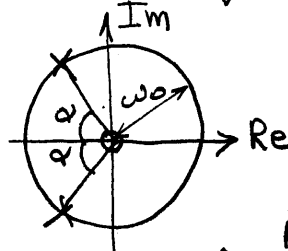
1. Calcolare la funzione di trasferimento e la resistenza di uscita del circuito in reazione mostrato a lato. Si supponga che i due amplificatori operazionali siano amplificatori di tensione ideali, con  $A_v=1000$ . Altri dati del problema  $R_1=1K\Omega$ ,  $R_2=2K\Omega$ ,  $R_3=3K\Omega$ ,  $R_4=4K\Omega$ ,  $R_5=5K\Omega$ ,  $R_L=500\Omega$ .




2. Si realizzi il filtro che abbia i poli e gli zeri illustrati in figura. Ricavare la funzione di trasferimento del filtro e quotare tutti i componenti per ottenere le singolarità richieste.  
 $\omega_0 = 6.28Krad/s$ ,  $\alpha = \pi/3$ .



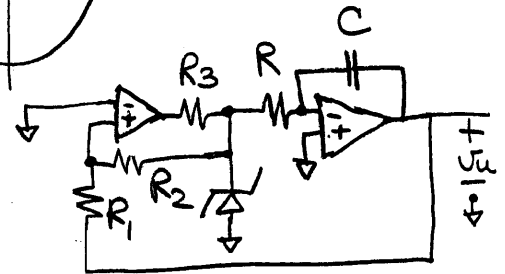3. Mostrare il funzionamento del circuito mostrato a lato, disegnando e quotando l'andamento delle tensioni all'uscita dei due operazionali. Giustificare il procedimento.  
[ $R_1=10K\Omega$ ,  $R_2=10K\Omega$ ,  $R_3=3K\Omega$ ,  $R=1K\Omega$ ,  $C=1\mu F$ ,  $V_z=4.7V$ ]



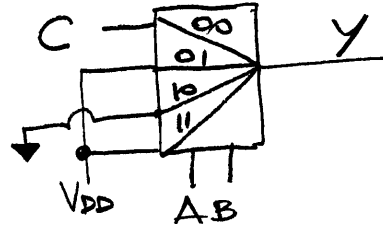4. Disegnare e quotare la porta complessa CMOS che svolga la stessa funzione logica del circuito mostrato a lato.




Punteggio totale Parte A: 14

Parte B **FILA A**

Con riferimento al circuito mostrato a lato, calcolare:

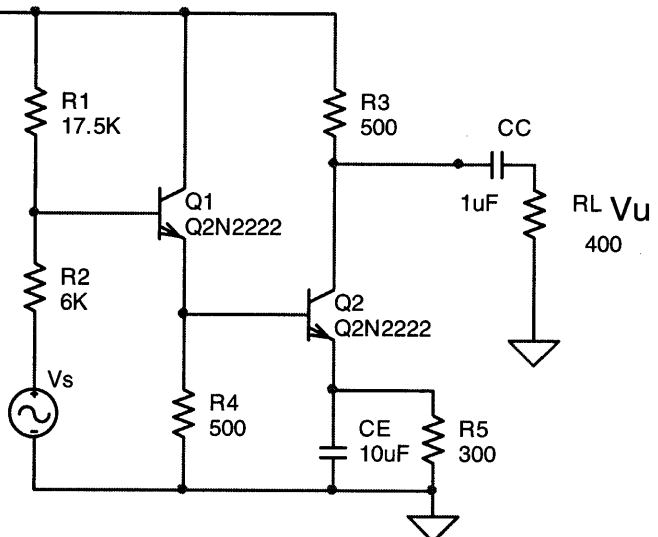
- il punto di riposo dei due transistori Q1 e Q2 e i parametri del circuito di piccolo segnale.
- la funzione di trasferimento a centro banda.
- il limite superiore di banda
- il limite inferiore di banda.



Punteggio totale Parte B: 14/30

Parte A **FILA B**

- Calcolare la funzione di trasferimento e la resistenza di uscita del circuito in reazione mostrato a lato. Si supponga che i due amplificatori operazionali siano amplificatori di tensione ideali, con  $A_v=1000$ . Altri dati del problema  $R_1=1K\Omega$ ,  $R_2=2K\Omega$ ,  $R_3=3K\Omega$ ,  $R_4=4K\Omega$ ,  $R_L=500\Omega$ .
- Si realizzi il filtro che abbia i poli e gli zeri illustrati in figura. Ricavare la funzione di trasferimento del filtro e quotare tutti i componenti per ottenere le singolarità richieste.  
 $\omega_0 = 6.28Krad/s$ ,  $\alpha = \pi/4$
- Mostrare il funzionamento del circuito mostrato a lato, disegnando e quotando l'andamento delle tensioni all'uscita dei due operazionali. Giustificare il procedimento.  
[ $R_1=10K\Omega$ ,  $R_2=10K\Omega$ ,  $R_3=3K\Omega$ ,  $R=1K\Omega$ ,  $C=1\mu F$ ,  $V_z=4.7V$ ,  $V_r=3V$ ]
- Disegnare e quotare la porta complessa CMOS che svolga la stessa funzione logica del circuito mostrato a lato.

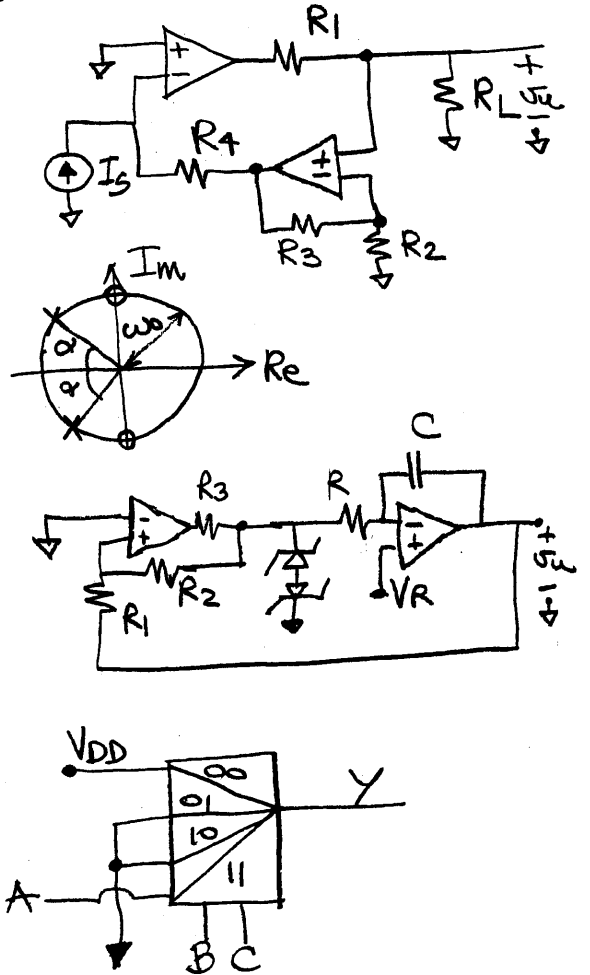


Punteggio totale Parte A: 14

Parte B **FILA B**


Con riferimento al circuito mostrato a lato, calcolare:

- il punto di riposo dei due transistori Q1 e Q2 e i parametri del circuito di piccolo segnale.
- la funzione di trasferimento a centro banda.
- il limite superiore di banda
- il limite inferiore di banda.

Punteggio totale Parte B: 14/30

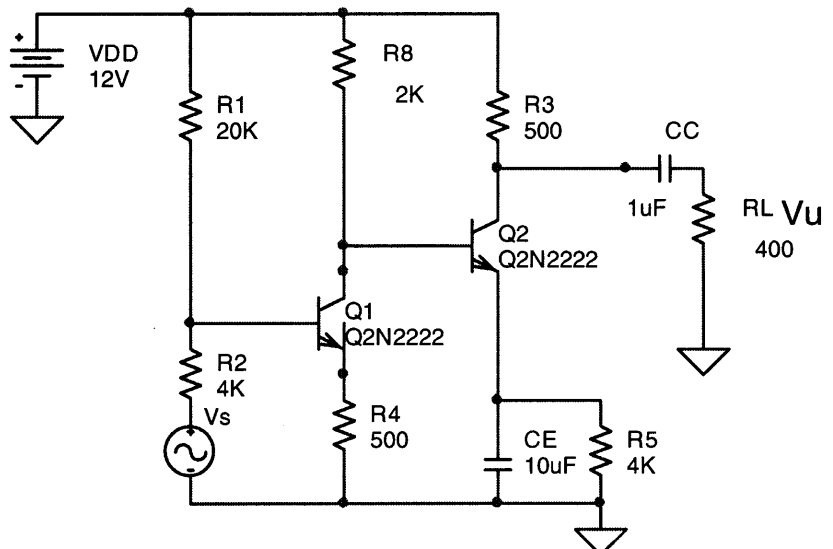


# Esercizio 1 - FILA A

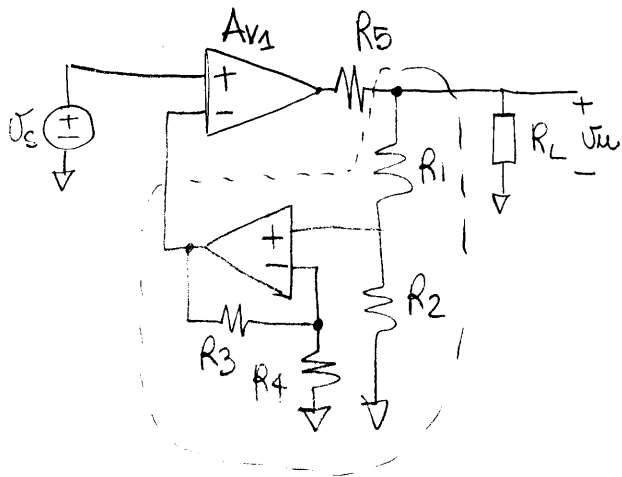

- $R_1 = 1\text{K}\Omega$
- $R_2 = 2\text{K}\Omega$
- $R_3 = 3\text{K}\Omega$
- $R_4 = 4\text{K}\Omega$
- $R_5 = 5\text{K}\Omega$
- $R_L = 500\Omega$
- $A_{v1} = 600$

Prelievo di tensione e inserzione di tensione

Rete per  $\beta$

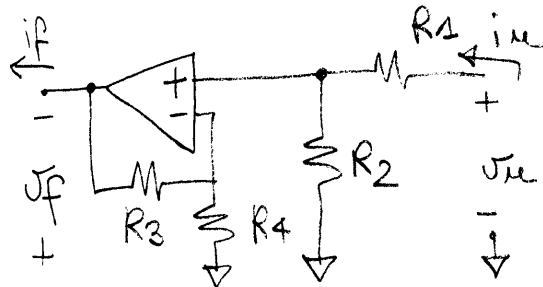

$$V_f = \beta V_u + R_{of} i_f$$


$$i_u = \frac{V_u}{R_o \beta} + K i_f$$

$$\beta = \left. \frac{V_f}{V_u} \right|_{i_f=0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left( 1 + \frac{R_3}{R_4} \right) = \frac{2}{3} \left( 1 + \frac{3}{4} \right) = \frac{7}{6} = \underline{\underline{1.17}}$$

$$R_{of} = \left. \frac{V_f}{i_f} \right|_{V_u=0} = 0$$

$$R_{if} = \left. \frac{V_u}{i_u} \right|_{i_f=0} = R_1 + R_2 = 3\text{K}\Omega$$

Rete per  $A_e$

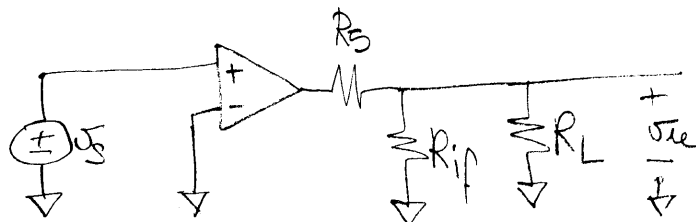

$$A_e = \frac{V_u}{V_s} = \frac{A_{v1} R_L \parallel R_{if}}{R_L \parallel R_{if} + R_5} = \frac{428.6 \cdot 10^3}{428.6 + 5000} = 78.9$$


$$A_F = \frac{A_e}{1 - \beta A_e} = \underline{\underline{0.846}}$$

### Resistenza di uscita

$$A_{eo} = \underset{\substack{\uparrow \\ R_L \text{ rimosso}}}{A_{v1}} \frac{R_{if}}{R_{if} + R_5} = 10^3 \cdot \frac{3}{8} = \underline{\underline{375}}$$

$$R_{of} = \frac{(R_{if} // R_5)}{1 - \beta A_e} = \frac{1875}{439.75} = \underline{\underline{4.26 \Omega}}$$


### FILA B

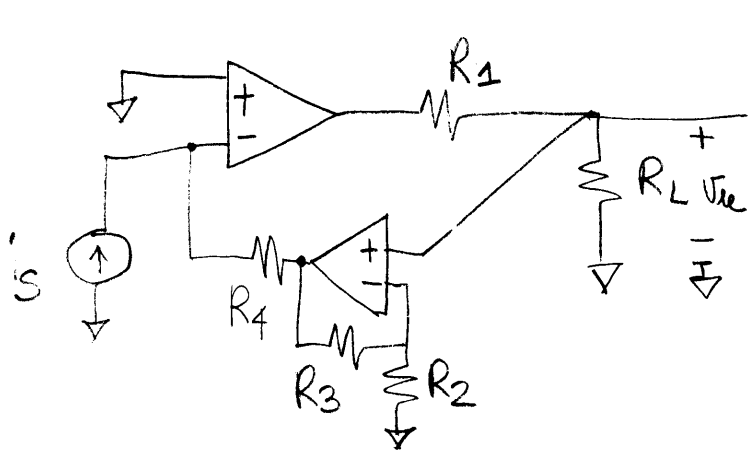

- $R_1 = 1 \text{ K}\Omega$
- $R_2 = 2 \text{ K}\Omega$
- $R_3 = 3 \text{ K}\Omega$
- $R_4 = 4 \text{ K}\Omega$
- $R_L = 500 \Omega$

### Prelievo di tensione e inserzione di corrente

#### Rete per \$\beta\$

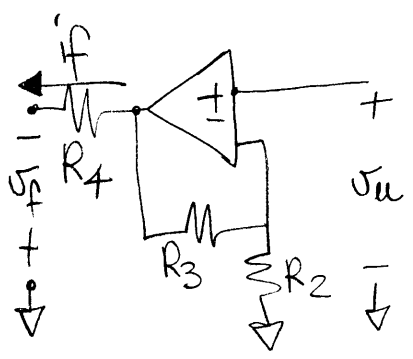


$$i_f = \beta V_u + \frac{V_f}{R_{of}}$$

$$i_u = \frac{V_u}{R_{if}} + \cancel{\frac{V_f}{R_{of}}}$$

$$\beta = \left. \frac{i_f}{V_u} \right|_{V_f=0} = \left( 1 + \frac{R_3}{R_2} \right) \frac{1}{R_4} = \frac{5}{8 \cdot 10^3} = 0.625 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1}$$

$$R_{of}\beta = \left. \frac{V_f}{i_f} \right|_{V_u=0} = R_4 \quad R_{if}\beta = \frac{V_u}{i_u} \rightarrow \infty$$

Rete per  $A_e$

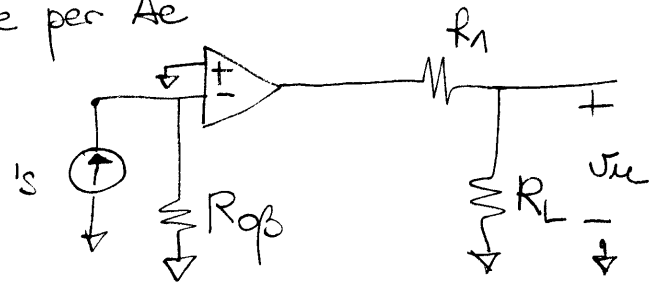

$$A_e = \left. \frac{v_u}{i_s} \right|_{\beta=0} = -R_0\beta A_{V\Delta} \frac{R_L}{R_1 + R_L} = -4 \cdot 10^3 \cdot 10^3 \cdot \frac{500}{1500} = -1.33 \cdot 10^6 \Omega$$

$$A_F = \frac{A_e}{1 - \beta A_e} = \frac{-1.33 \cdot 10^6}{1 + 0.625 \cdot 10^{-3} \cdot 1.33 \cdot 10^6} = \underline{1598 \Omega}$$


$$A_{e0} = -R_0\beta A_{V1} = -4 \cdot 10^6 \Omega$$

↑  
rimosso  $R_L$

$$R_{of} = \frac{R_1}{(1 - \beta A_{e0})} = \frac{1000}{834.3} = \underline{1.199 \Omega}$$

### ESERCIZIO 2

FILA A

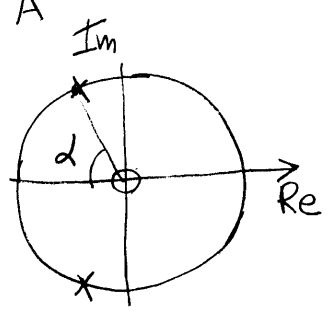

$$\alpha = \pi/3$$


il filtro che vogliamo ottenere è un passabanda

$$H(s) = \frac{H_{cb} \frac{s}{\omega_0 \theta}}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{s}{\omega_0 \theta} + 1}$$

$$\frac{\omega_0}{\theta} = 2 \cos \alpha \omega_0 \rightarrow \theta = \frac{1}{2 \cos \alpha} \Rightarrow 1$$

$$\omega_0 = 6.28 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$$

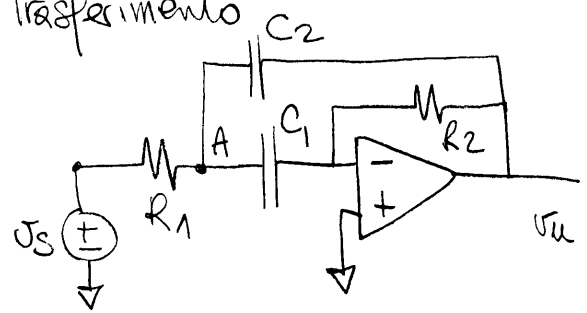usiamo un filtro passabanda e ricaviamo la funzione di trasferimento



$$V_u = -R_2 C_1 s V_A$$

$$V_A \left( \frac{1}{R_1} + C_1 s + C_2 s \right) - \frac{V_S}{R_1} - C_2 s V_u = 0$$

$$V_u \left( 1 + R_1 C_1 s + R_1 C_2 s \right) + R_2 C_1 s V_S + R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 V_u = 0$$

$$\frac{V_u}{V_S} = \frac{-R_2 C_1 s}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_1 C_2) s + 1}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}$$

$$\omega_0 Q = \frac{1}{R_1 (C_1 + C_2)} \rightarrow Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_1 (C_1 + C_2)}$$

poniamo  $C_1 = C_2 = C$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C^2} \quad Q = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$$

se vogliamo  $Q=1 \rightarrow R_2 = 4R_1$


$$\omega_0^2 = \frac{1}{4R_1^2 C^2} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{2RC}$$

poniamo  $R_1 = 1k\Omega \rightarrow C = \frac{1}{2R_1 \omega_0} = 79.6 \text{ nF}$

$R_2 = 4k\Omega$

FILA B


(5)

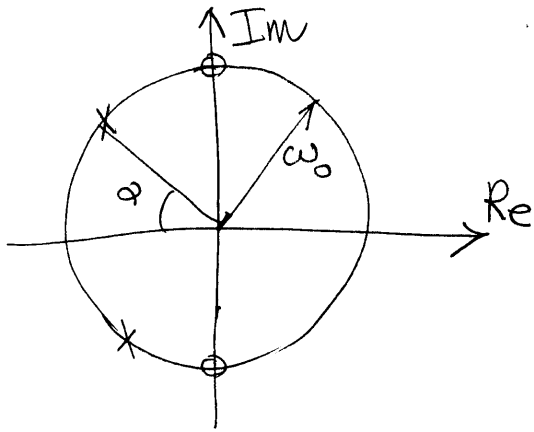

2 zeri immaginari puri +  
2 poli c.c.

$$H(s) = \frac{\left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2 + 1}{\left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2 + \frac{s}{Q\omega_0} + 1}$$
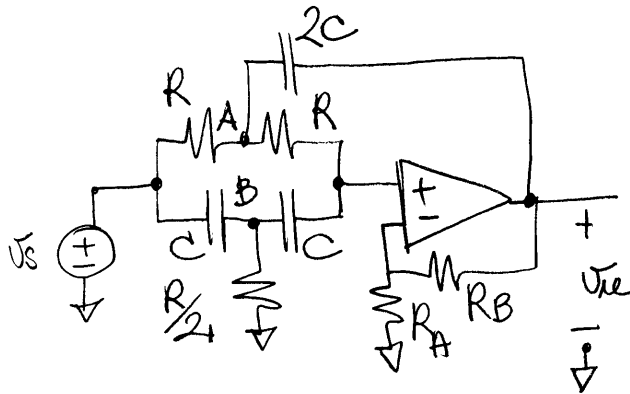
$$\omega_0 = 6.28 \cdot 10^3 \text{ rad/s}, \quad Q = \frac{1}{2\cos\varphi} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$



$$A_V = 1 + \frac{R_B}{R_A}$$

equazioni ai nodi

$$V_A \left( \frac{2}{R} + 2Cs \right) - V_S \frac{1}{R} - 2Cs V_U - \frac{1}{R} \frac{V_U}{A_V} = 0$$

$$V_B \left( \frac{2}{R} + 2Cs \right) - V_S Cs - \frac{Cs V_U}{A_V}$$

$$\frac{V_A + V_B RCs}{RCs + 1} = \frac{V_U}{A_V}$$

$$\left( \frac{2}{R} + 2Cs \right) \frac{V_U}{A_V} (RCs + 1) - V_S \left( \frac{1}{R} + RCs^2 \right) - V_U \left[ Cs + \frac{1}{R} A_V + \frac{RCs^2}{A_V} \right] = 0$$

$$V_U \left[ 2(1 + 2RCs + RCs^2) - 2RCs A_V - 4 - RCs^2 \right] = V_S (1 + RCs^2)$$


$$\frac{V_U}{V_S} = \frac{1 + RCs^2}{RCs^2 + 2(2 - A_V)RCs + 1} \quad \rightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega, \quad C = 159 \text{ nF}, \quad R_A = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_B = 2.9 \text{ k}\Omega \quad \left| \quad 2(2 - A_V) = \frac{1}{Q} = 2\cos\varphi \rightarrow A_V = 2 - \frac{\sqrt{2}}{2} = 1.29 \right.$$

# Esercizio 3

6

FILA A

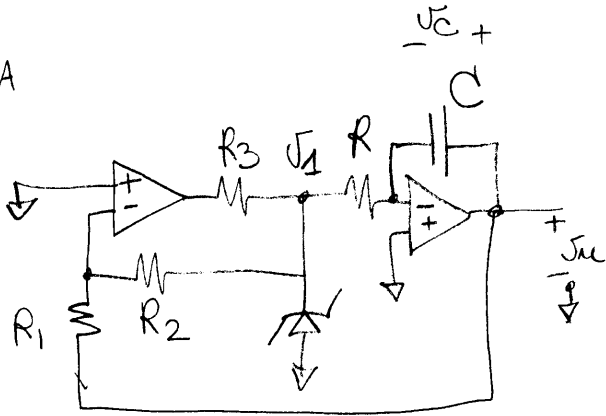

$$R_1 = 10\text{K}\Omega$$

$$R_2 = 10\text{K}\Omega$$




$$R_3 = 3\text{K}\Omega$$

$$R = 1\text{K}\Omega$$

$$C = 1\mu\text{F}$$

$$RC = 10^{-3}\text{s}$$

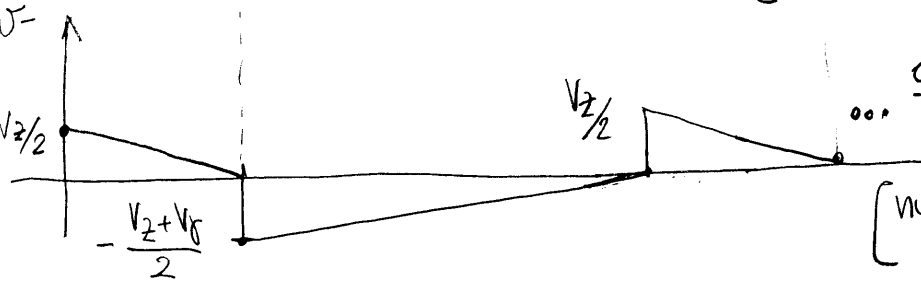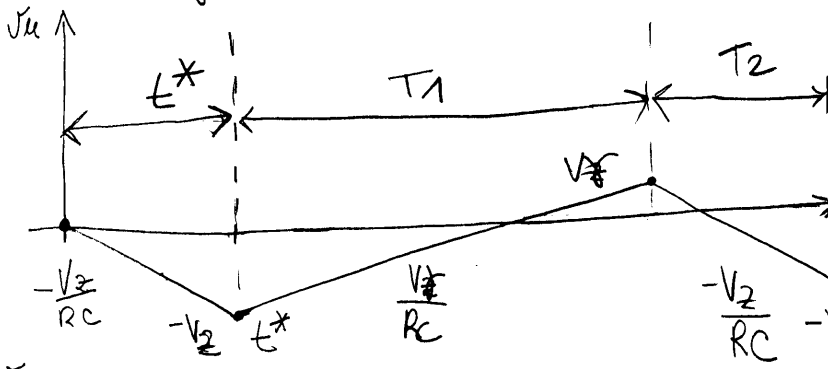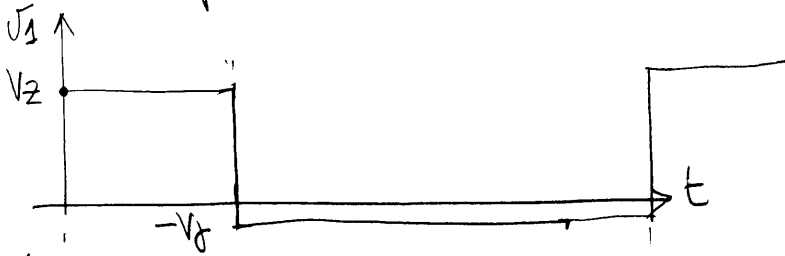poniamo che per  $t=0$   $V_C = V_u = 0$ , e  $V_1 = V_2$



per  $t > 0$

$$\frac{dV_u}{dt} = -\frac{1}{RC} V_2$$

$$V^- = \frac{V_1 + V_u}{2}$$

quando  $V^- = 0$  si ha la commutazione (cioè per  $V_u = V_2$ )

se  $V_1 = -V_g$

$$\frac{dV_u}{dt} = \frac{V_g}{RC}$$


[nuova commutazione per  $V_u = V_g$ ]

$$T_1 = \frac{V_2 + V_g}{V_g/RC} = RC \frac{V_2 + V_g}{V_g} = 10^{-3} \frac{5.4}{0.7} = 7.7\text{ms}$$

$$T_2 = \frac{V_g + V_2}{V_2/RC} = RC \frac{V_2 + V_g}{V_2} = 10^{-3} \frac{5.4}{4.7} = 1.15\text{ms}$$
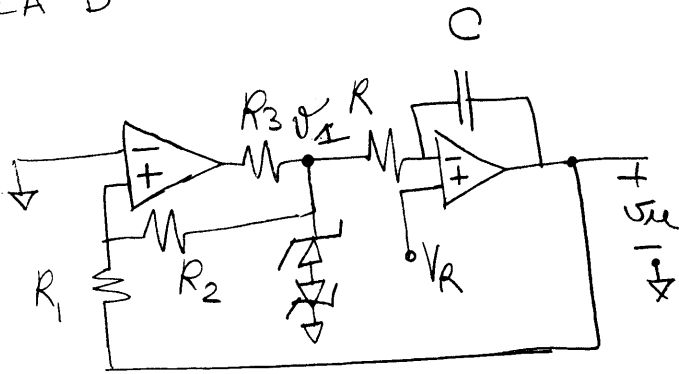
$$t^* = \frac{V_2}{V_2} RC = 1\text{ms}$$





$$R_1 = R_2 = 10\text{K}\Omega$$

$$R_3 = 3\text{K}\Omega$$

$$R = 1\text{K}\Omega$$

$$C = 1\mu\text{F}$$

$$V_R = 3\text{V}$$

$$V_2 = 4.7\text{V}$$


per  $t=0$  poniamo che la capacità sia scarica. Abbiamo  $V_u = V_R$ .  
 Poniamo che l'uscita del trigger di Schmitt sia alta.

$$V_1 = V_R + V_2 = 5.4\text{V} = V_0$$

la corrente che carica la capacità è  $\frac{V_1 - V_R}{R} = \frac{V_0 - V_R}{R}$

$$\text{abbiamo } \frac{dV_u}{dt} = \frac{-V_0 - V_R}{RC} = -2.4\text{V/ms}$$

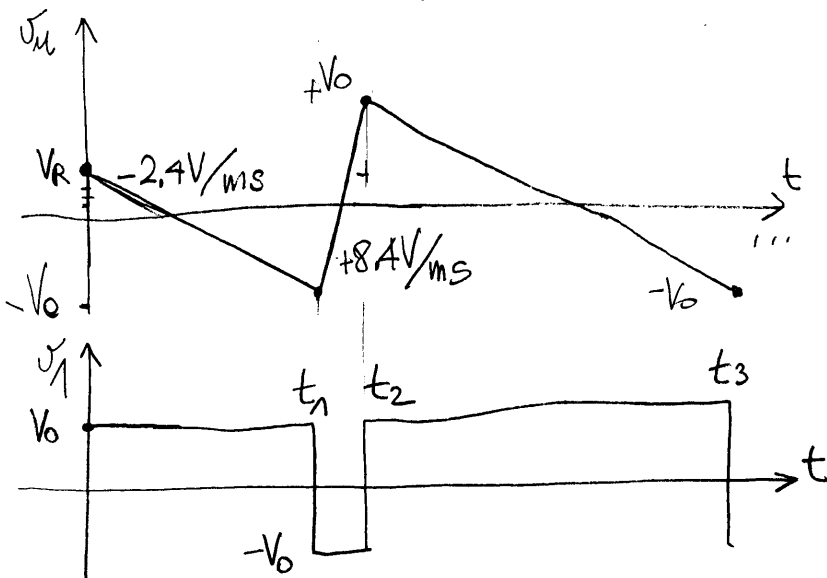dato che  $R_1 = R_2$  il trigger commuta se  $V_u = -V_1$ .



Quando l'uscita del trigger di Schmitt è bassa


$$\text{abbiamo } \frac{dV_u}{dt} = \frac{V_0 + V_R}{RC} = 8.4\text{V/ms}$$

abbiamo

$$t_1 = \frac{V_R + V_0}{(V_0 - V_R)/RC} = \frac{8.4}{2.4} = 3.5\text{ms}$$

$$t_2 - t_1 = \frac{2V_0}{V_0 + V_R} RC = \frac{10.8}{8.4} = 1.29\text{ms}$$

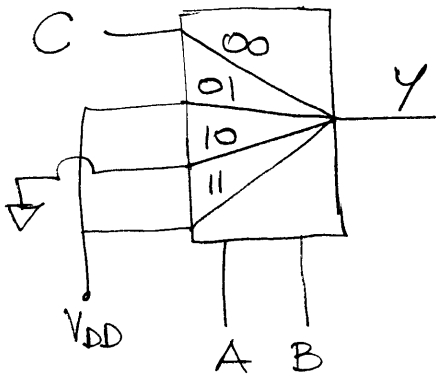
$$t_3 - t_2 = \frac{2V_0}{V_0 - V_R} RC = \frac{10.8}{2.4} = 4.5\text{ms}$$




$$Y = C\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AB = C\bar{A}\bar{B} + B$$

C \ AB	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	1	1	0

$$Y = C\bar{A} + B$$

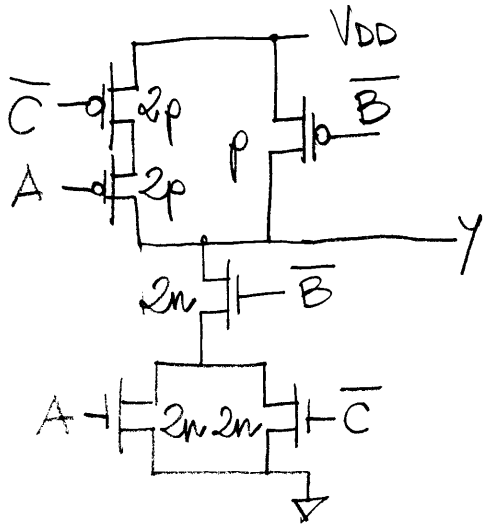


FILA B

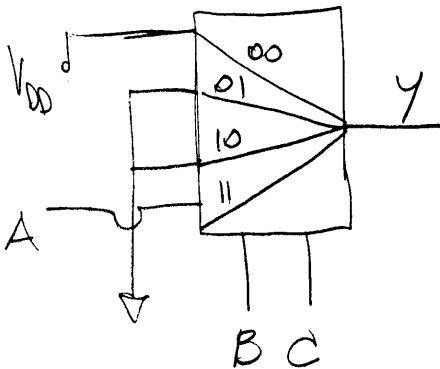


$$Y = \bar{B}\bar{C} + ABC$$

C \ AB	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0

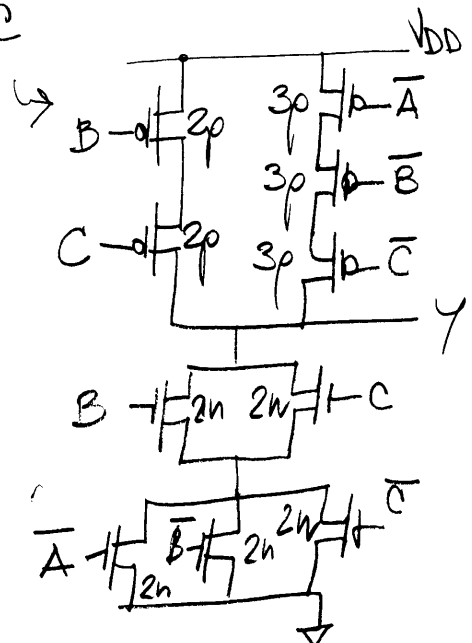

PARTE B Filo A

9

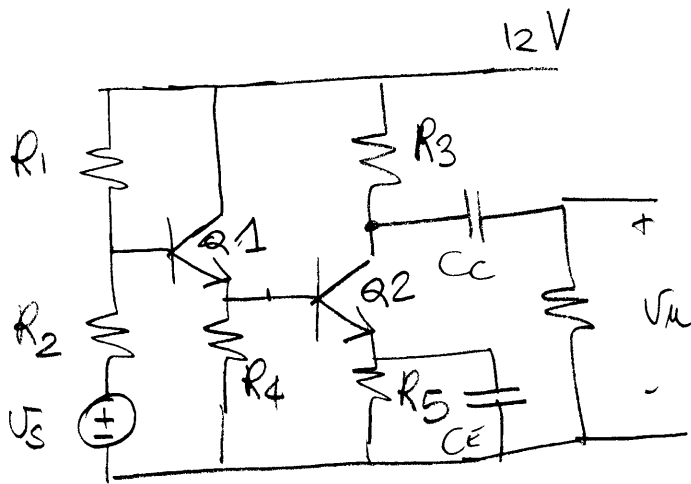

$$R_1 = 17,5 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 6 \text{ k}\Omega$$

$$V = 12 \text{ V}$$

$$R_4 = 500 \Omega$$

$$R_5 = 300 \Omega$$

$$R_3 = 500 \Omega$$

$$R_L = 400 \Omega$$

$$C_C = 1 \mu\text{F}$$

$$C_E = 10 \mu\text{F}$$

$$V_{B1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{6}{6 + 17,5} \cdot 12 = 3,06 \text{ V}$$

$$V_{E1} = V_{B1} - V_{BE} = 2,36 \text{ V}$$

$$I_{R4} \approx I_{R4} \gg I_{B2}$$

$$I_{C1} \approx I_{R4} = \frac{V_{E1}}{R_4} = 4,72 \text{ mA}$$

$$V_{CE1} = 12 - 2,36 = 9,64 \text{ V}$$

$$h_{FE1} = 180$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{h_{FE1}} = 26,2 \mu\text{A} \quad \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} = 510,7 \mu\text{A} \gg I_{B1} \rightarrow \text{Verificare } I_{B1} \text{ per il partitore A}$$

$$V_{E2} = V_{E1} - V_{BE} = 2,36 - 0,7 = 1,66 \text{ V}$$

$$I_{E2} \approx I_{C2} = \frac{V_{E2}}{R_5} = \frac{1,66}{300} = 5,53 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$h_{FE2} = 190$$

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{h_{FE2}} = \frac{5,53 \cdot 10^{-3}}{190} = 29,1 \mu\text{A} \ll I_{R4}$$

$$V_{C2} = V_{CC} - R_3 I_{C2} = 12 - 500 \cdot 5,53 \cdot 10^{-3} = 9,235 \text{ V}$$

$$V_{CE2} = V_{C2} - V_{E2} = 7,575 \text{ V}$$

(10)

$$\text{prendiamo } r_{b@1mA} = h_{ie@1mA} - \frac{h_{fe@1mA} \cdot V_T}{I_{c@1mA}} =$$

$$= 5000 - \frac{175 \cdot 26 \cdot 10^{-3}}{10^{-3}} = \underline{\underline{450 \Omega}}$$

usiamo  $r_b = 450$  anche per i punti di riposo di circa  $5mA$

$$g_{m1} = \frac{I_{c1}}{V_T} = \frac{4,72 \cdot 10^{-3}}{26 \cdot 10^{-3}} = 0,181 \text{ A/V}$$

$$r_{\pi 1} = \frac{h_{fe1}}{g_{m1}} = \frac{175}{0,181} = 966,9 \Omega$$

$$h_{ie1} = r_b + r_{\pi 1} = 450 + 966,9 = \underline{\underline{1416,9 \Omega}}$$

$$V_A = \frac{-1mA}{h_{oe@1mA}} = \frac{10^{-3}}{20 \cdot 10^{-6}} = 50V$$

$$\frac{1}{h_{oe1}} = \frac{V_A}{I_{c1}} = \frac{50}{4,72 \cdot 10^{-3}} = 10,6 \text{ K}\Omega \gg R_4 \text{ quindi } \hat{=} \text{ trascurabile}$$

$$g_{m2} = \frac{I_{c2}}{V_T} = \frac{5,53 \cdot 10^{-3}}{26 \cdot 10^{-3}} = 0,213 \text{ A/V}$$

$$r_{\pi 2} = \frac{h_{fe2}}{g_{m2}} = \frac{175}{0,213} = 821,6 \Omega$$

$$h_{ie2} = r_{\pi 2} + r_b = 821,6 + 450 = 1271,6 \Omega$$

$$\frac{1}{h_{oe2}} = \frac{V_A}{I_{c2}} = \frac{50}{5,53 \cdot 10^{-3}} = 9041,6 \Omega$$

$$V_{CB1} = V_{CE1} - V_{\gamma} = 8,94V \rightarrow C_{\mu 1} = 4pF$$


$$V_{CB2} = V_{CE2} - V_{\gamma} = 6,875V \rightarrow C_{\mu 2} = 4,3pF$$

$$f_{T1} \text{ e } f_{T2} = 230 \text{ MHz} \rightarrow C_{\pi 1} = \frac{g_{m1}}{2\pi f_{T1}} - C_{\mu 1} = 125,3 - 4 = 121,3 pF$$

$$f_{T1} = \frac{g_{m1}}{2\pi (C_{\pi 1} + C_{\mu 1})}$$

$$C_{\pi 2} = \frac{g_{m2}}{2\pi f_{T2}} - C_{\mu 2} = 47,5 - 4,3 = 43,2 pF$$

Centrobanda

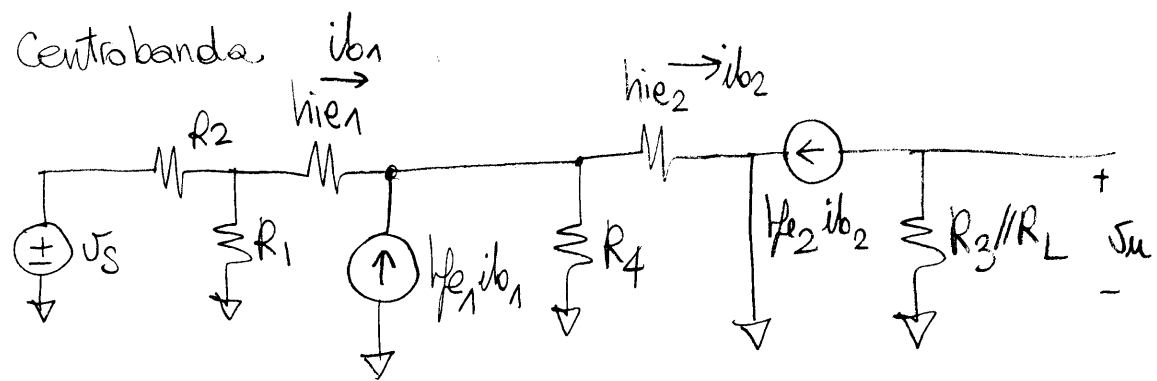


$$\frac{V_u}{V_S} = - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{(R_4 // h_{ie2})(h_{\beta 1} + 1)}{R_2 // R_1 + h_{ie1} + R_4 // h_{ie2}(h_{\beta 1} + 1)} \cdot \frac{h_{\beta 2} R_3 // R_L}{h_{ie2}}$$

$$= - \frac{17,5}{17,5 + 6} \cdot \frac{358,9(176)}{4468 + 1416,9 + 358,9(176)} \cdot \frac{176 \cdot 222}{1271,6} =$$

$$\frac{V_u}{V_S} = -0,7447 \cdot 0,915 \cdot 30,73 = -20,93$$

limite inferiore di banda

$$R_{V_{ce}} = R_3 + R_L = 900 \Omega$$

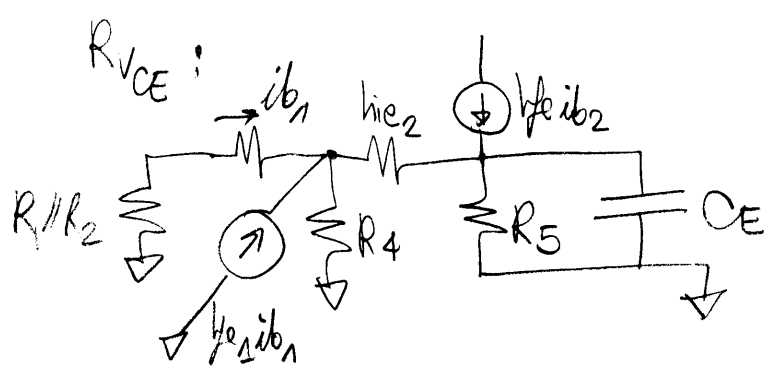

$$R_{V_{ce}} = R_5 // \left[ \frac{h_{ie2} + R_4 // \left[ \frac{h_{ie1} + R_1 // R_2}{h_{\beta 1} + 1} \right]}{h_{\beta 2} + 1} \right]$$


$$= 300 // \left[ \frac{1271,6 + 500 // 33,4}{176} \right] =$$

$$= 300 // 7,4 = \underline{7,22 \Omega}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{1}{R_{V_{ce}} C_c} + \frac{1}{R_{V_{ce}} C_E} \right] =$$

$$= \frac{1}{6,28} \left[ \frac{1}{900 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{7,22 \cdot 10^{-6} \cdot 10} \right] = \underline{\underline{2382 \text{ Hz}}}$$

Alte frequenze

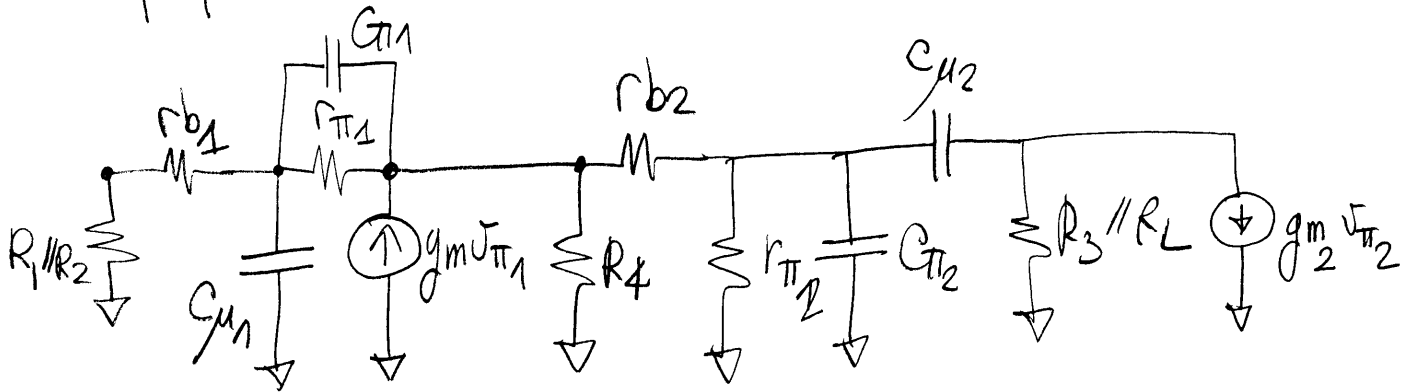

$$R_{V_{\pi_2}} = r_{\pi_2} \parallel \left[ r_{b_2} + R_4 \parallel \left[ \frac{r_{\pi_1} + r_{b_1} + R_1 \parallel R_2}{1 + g_m r_{\pi_1}} \right] \right] =$$


$$= 821.6 \parallel [450 + 500 \parallel 33.4] =$$

$$= 821.6 \parallel 481.34 = 303.5 \Omega$$

$$R_{V_{\mu_2}} = R_{V_{\pi_2}} (1 + g_{m_2} (R_3 \parallel R_L)) + R_3 \parallel R_L =$$

$$303.5 (1 + 47.3) + 222 = 14.88 \text{ K}\Omega$$

$R_{V_{\pi_1}}$  e  $R_{V_{\mu_1}}$

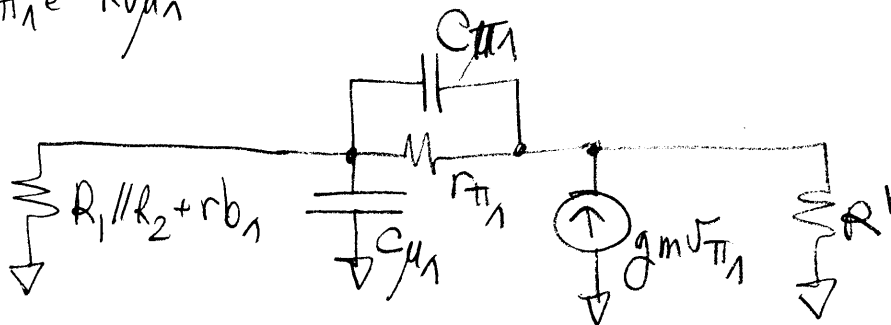

$$R' = R_4 \parallel [r_{b_2} + r_{\pi_2}] = 500 \parallel 1271.6 = 358.9 \Omega$$

$$R_{V_{\pi_1}} = r_{\pi_1} \parallel \left[ \frac{R' + R_1 \parallel R_2 + r_{b_1}}{1 + g_{m_1} R'} \right] =$$

$$= 966.9 \parallel \left[ \frac{358.9 + 4468 + 450}{65.96} \right] = 966.9 \parallel 80 = \underline{73.9 \Omega}$$

$$R_{V_{\mu_1}} = (R_1 \parallel R_2 + r_{b_1}) \parallel \left[ r_{\pi_1} + (1 + g_{m_1} r_{\pi_1}) R' \right] =$$

$$= (4468 + 450) \parallel (966,9 + 176 \cdot 358,9) = \underline{4567,7 \Omega}$$


$$f_H = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{1}{R_{V_{\mu_1}} C_{\mu_1} + R_{V_{\pi_1}} C_{\pi_1} + R_{V_{\mu_2}} C_{\mu_2} + R_{V_{\pi_2}} C_{\pi_2}} \right] =$$

$$\frac{1}{2\pi} \left[ 4567,7 \cdot 4 \cdot 10^{-12} + 73,9 \cdot 121,3 \cdot 10^{-12} + 14880 \cdot 4,3 \cdot 10^{-12} + 303,5 \cdot 143,2 \cdot 10^{-12} \right]^{-1}$$

$$= \underline{1,182 \text{ MHz}}$$

Parte 2 - Fila B

$V_{CC} = 12V$  (14)

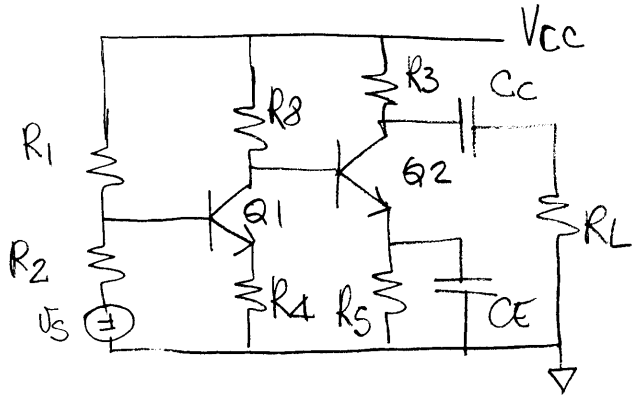

- $R_1 = 20K\Omega$
- $R_2 = 4K\Omega$
- $R_3 = 500\Omega$
- $R_4 = 500\Omega$
- $R_8 = 2K\Omega$
- $R_5 = 4K\Omega$
- $R_L = 400\Omega$
- $C_c = 1\mu F$
- $C_E = 10\mu F$

Hp partitore presente q1

$$V_{B1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{4}{24} \cdot 12 = 2V$$

$$V_{E1} = V_{B1} - V_f = 1,3V$$

$$I_{E1} = V_{E1} / R_4 = 1,3 / 500 = 2,6 mA \sim I_{C1}$$

Hp  $I_{B2} \ll I_{C1}$

$$V_{C1} = V_{CC} - R_8 I_{C1} = 12 - 2 \cdot 2,6 = 6,8V$$

$$V_{CE1} = V_{C1} - V_{E1} = 6,8 - 1,3 = 5,5V$$

$$h_{FE1} = 160$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{h_{FE1}} = \frac{2,6}{160} = 16,25 \mu A \ll \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} = 500 \mu A$$

$$V_{E2} = V_{C1} - V_f = 6,8 - 0,7 = 6,1V$$

$$I_{E2} = \frac{V_{E2}}{R_5} = \frac{6,1}{4} = 1,52 mA \sim I_{C2}$$

$$V_{C2} = V_{CC} - R_3 I_{C2} = 12 - 0,5 \cdot 1,52 = 11,24V$$

$$V_{CE2} = V_{C2} - V_{E2} = 5,13V$$

$$h_{FE2} = 150$$

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{h_{FE2}} = \frac{1,52}{150} = 10,13 \mu A \ll I_{C1} = 2,6 mA$$



$$r_{b1} = 450 \Omega$$

$$r_{\pi 1} = 1750 \Omega$$

$$g_{m1} = 0,15 \Omega^{-1}$$

$$h_{ie1} = 2200 \Omega$$

$$f_{o1} = 19,2 \text{ K}\Omega$$

$$C_{\mu 1} = 4,5 \text{ pF}$$

$$C_{\pi 1} = 100 \text{ pF}$$

$$C_{\mu 2} = 4,7 \text{ pF}$$

$$C_{\pi 2} = 7,1 \text{ pF}$$

$$r_{b2} = 450 \Omega$$

$$r_{\pi 2} = 3033 \Omega$$

$$g_{m2} = ~~0,0576~~ 0,0576 \Omega^{-1}$$


$$h_{ie2} = 3483 \Omega$$

$$f_{T1} = 150 \text{ MHz}$$

$$f_{T2} = 125 \text{ MHz}$$

(15)

pentobanda

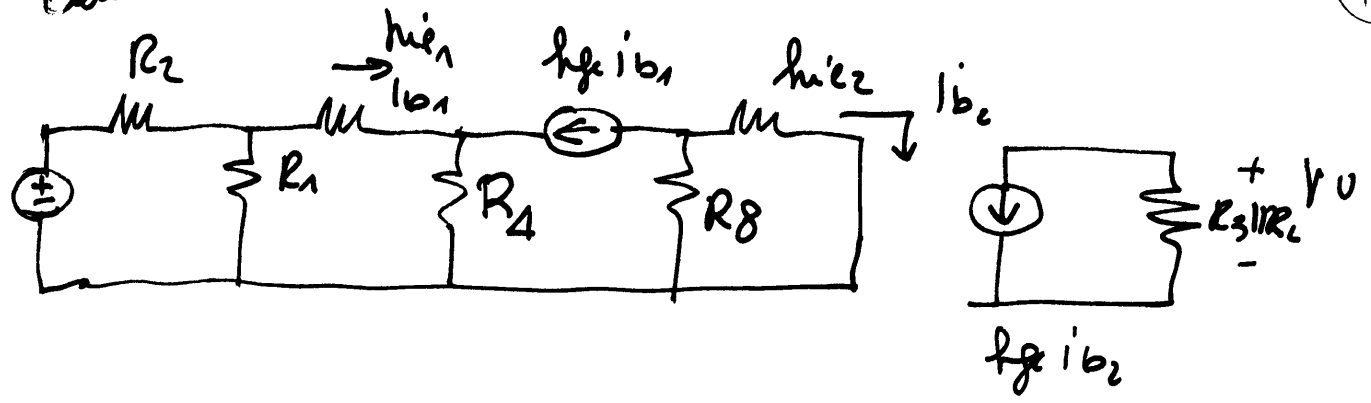

$$i_{b2} = - \frac{h_{fe1} R_8}{R_8 + h_{ie2}} i_{b1}$$

$$i_{b1} = V_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{R_4 (1 + h_{fe}) + h_{ie1} + R_1 \parallel R_2}$$

$$V_0 = - h_{fe2} (R_3 \parallel R_L) i_{b1}$$


$$A_{CB} = h_{fe1} h_{fe2} \cdot \frac{R_8}{R_1 + h_{ie}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_3 \parallel R_L}{R_4 (1 + h_{fe1}) + h_{ie1} + R_1 \parallel R_2}$$

= +22

Limite inferiore di banda

$$R_{VCC} = R_3 + R_L = 900 \Omega$$


R<sub>VCE</sub>:

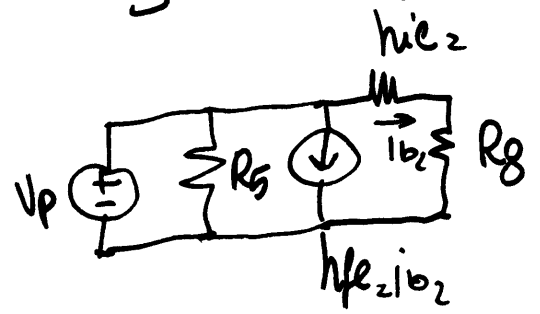


$$R_{VCE} = R_5 \left( \frac{h_{ie2} + R_8}{1 + h_{fe2}} \right) = 31 \Omega$$

$$f_L = 687 \text{ Hz}$$

Alte frequenze

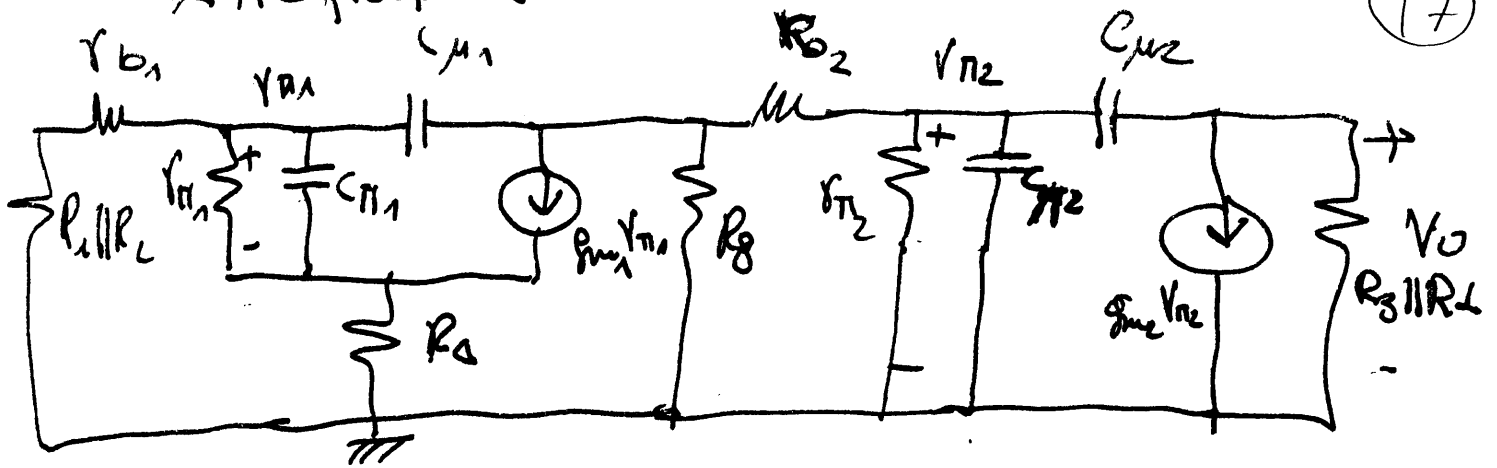


$R_{V C \pi 1}$ :

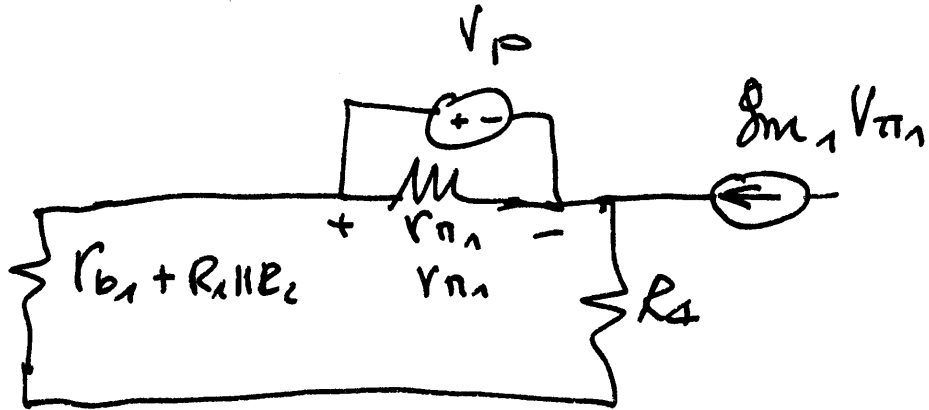


$$R_{V C \pi 1} = r_{\pi 1} \parallel \left[ \frac{R_4 + r_b + R_1 \parallel R_2}{1 + g_{m1} R_4} \right] = 80 \Omega$$

$R_{V C \mu 1}$ :

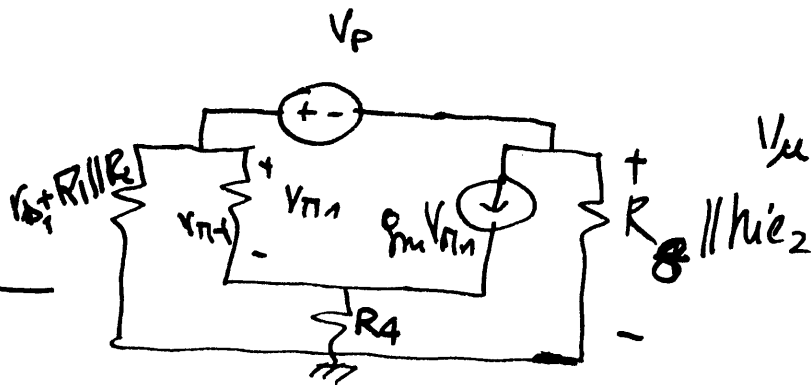

equivalo a:

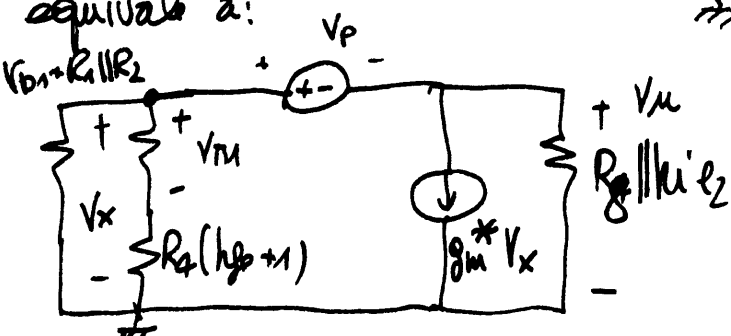

dove  $g_m^* = \frac{g_m}{1 + \frac{R_4 (h_{fe} + 1)}{r_{\pi 1}}} = \frac{h_{fe}}{r_{\pi 1} + R_4 (h_{fe} + 1)}$

A questo punto si applica:


$$R_V = R_{iu} + R_{out} + g_m^* R_{iu} R_{out} = R_{iu} + R_{out} + A_V R_{in}$$

con  $R_{iu} = (R_1 \parallel R_2 + r_b) \parallel (R_4 (h_{fe} + 1) + r_{\pi 1})$  ;  $R_{out} = R_c \parallel h_{o1}$  ;  $A_V = \beta^* D$

ovindu:

$$R_{V\pi 1} = 13,8 \text{ K}\Omega$$


$$R_{V\pi 2}$$

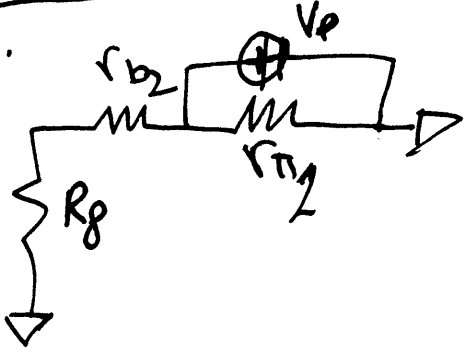

$$R_{V\pi 2} = r_{\pi 2} \parallel (r_{b2} + R_g)$$

$$= 13,55 \Omega$$

$$R_{V\mu 2}$$

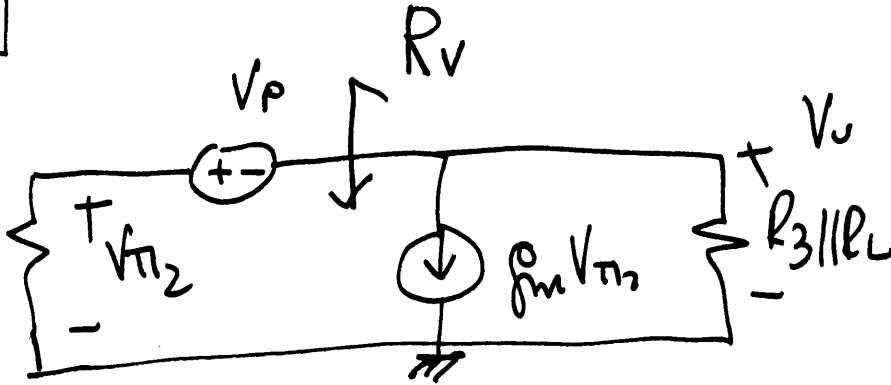

si applico:

$$R_V = R_{in} + R_{out} + \beta_m R_{i\mu} R_{out}$$

$$\text{con } R_{i\mu} = R_{V\pi 2}$$

$$R_{out} = R_3 \parallel R_L$$

$$\beta_m = \beta_{m2}$$

$$R_{V\mu 2} = R_{V\pi 2} (1 + \beta_{m2} (R_3 \parallel R_L)) + R_3 \parallel R_L = 18,9 \text{ K}\Omega$$