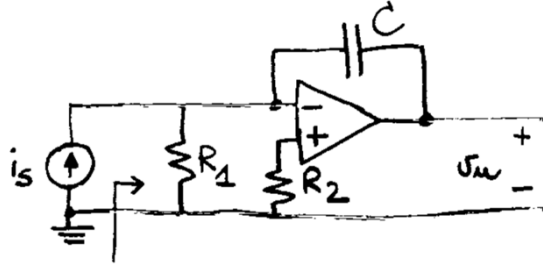


Esame di Elettronica
Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni
 15 gennaio 2019

Parte A

1. Calcolare, giustificando il procedimento, l'impedenza di ingresso del circuito a lato, e disegnarne il diagramma di Bode. Dati: $R_1=10\text{ K}\Omega$, $R_2 = 5\text{ K}\Omega$, $C = 10\text{ }\mu\text{F}$; l'amplificatore operazionale ha impedenza di ingresso infinita, impedenza di uscita nulla, amplificazione di tensione $A_v = 2000$.



2. Disegnare e dimensionare lo schema del circuito elettronico che abbia due poli complessi coniugati $sp_1, sp_2 = -1000 \pm j 500\text{ rad/s}$, e uno zero nell'origine.


Dato l'amplificatore disegnato in figura, calcolare:

- il punto di riposo dei due transistori,
- l'amplificazione V_u/V_s a centrobanda,
- il limite superiore di banda e il limite inferiore di banda


Ipotesi semplificative:

- i due transistori hanno $h_{re}=0$, $r_{be} = 0$.
- Q1 e' completamente resistivo.
- C1 e C3 hanno valore praticamente infinito (sono un corto circuito a frequenza diversa da zero).


Punteggio totale Parte B: 14

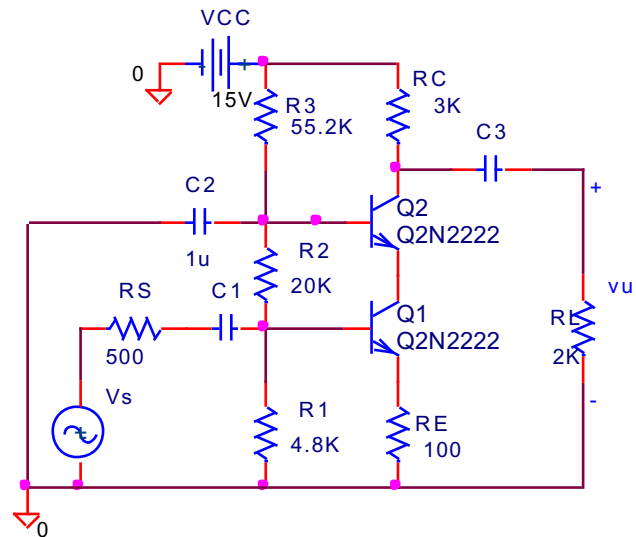

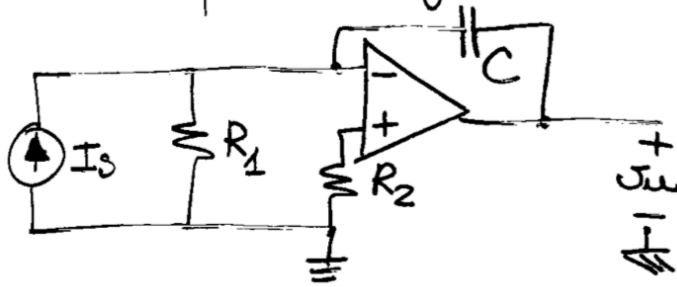Esercizio 1
Calcolare l'impedenza d'ingresso del circuito



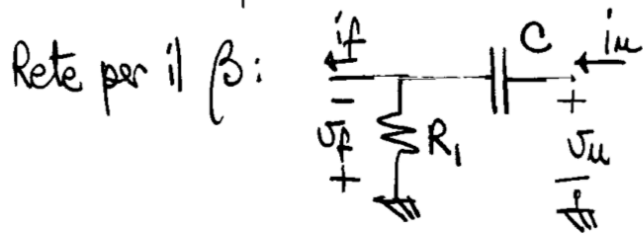Reazione con prelievo di tensione e inserzione di corrente




$$i_f = \beta i_u + \frac{v_f}{R_{of}}$$

$$i_u = \frac{v_u}{R_{i\beta}} + \cancel{k v_f}$$

$$\beta = \frac{i_f}{i_u} \Big|_{v_f=0} = C s \quad R_{i\beta} = \frac{v_u}{i_u} \Big|_{v_f=0} = \frac{1}{C s}$$


$$Z_{of} = \frac{v_f}{i_f} \Big|_{v_u=0} = R_1 \parallel \frac{1}{C s} = \frac{R_1}{R_1 C s + 1}$$

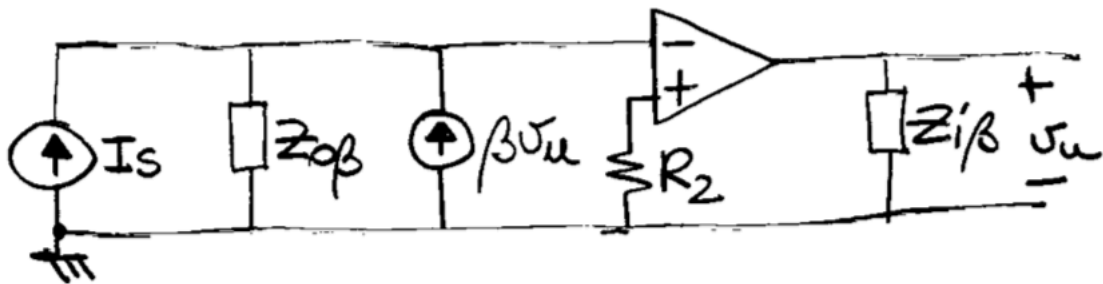

$$A_e = \frac{v_u}{I_s} = -Z_{of} \beta A_v$$

$$Z_i = \frac{Z_{o\beta}}{1 - \beta A_e} = \frac{Z_{o\beta}}{1 + C_s Z_{o\beta} A_v} = \frac{R_1}{R_1 C_s + 1 + R_1 C_s A_v}$$
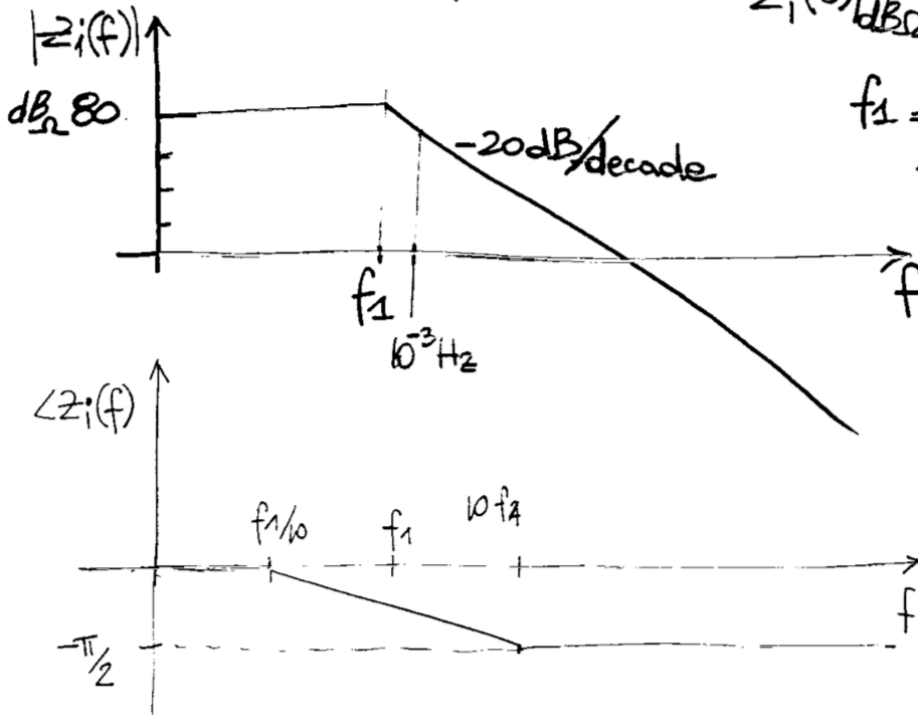
$$= \frac{R_1}{1 + R_1 C_s (A_v + 1) s}$$




$$Z_i(0) / \text{dB}_{\Omega} = 20 \text{Log } 10^4 = 80$$

$$f_1 = \frac{1}{2\pi R_1 C_s (A_v + 1)} =$$

$$= 7.96 \times 10^{-4} \text{ Hz}$$

Esercizio 2

Usiamo il filtro di Delyannis

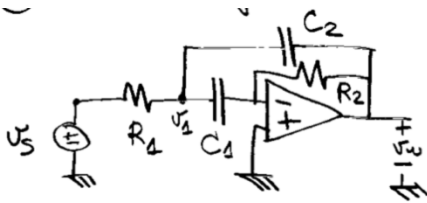

$$U_1 (C_1 s + C_2 s + \frac{1}{R_1}) - U_s \frac{1}{R_1} - U_o C_2 s = 0$$

$$U_1 C_1 s = -\frac{U_o}{R_2} \quad U_1 = -\frac{U_o}{R_2 C_1 s}$$

$$-\frac{U_o}{R_2 C_1 s} (R_1 C_1 s + R_1 C_2 s + 1) - U_s - U_o R_1 C_2 s = 0$$

$$J_u = \frac{-R_2 C_1 s}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + R_1 (C_1 + C_2) s + 1}$$

Vogliamo $s_{p1}, s_{p2} = - \frac{1000 \pm j500 \text{ rad/s}}$

$$R_1 R_2 C_1 C_2 = \frac{1}{|s_{p1}|^2} = (10^6 + 250000)^{-1} \text{ s}^2$$

$$= \frac{1}{1250000} \text{ s}^2$$

$$R_1 (C_1 + C_2) = \frac{1}{\frac{1}{s_{p1}} + \frac{1}{s_{p2}}} = \frac{s_{p2} + s_{p1}}{s_{p1} s_{p2}} = \frac{2000}{1250000}$$

poniamo $C_1 = C_2 = C$


$$\frac{R_1 (C_1 + C_2)}{R_1 R_2 C_1 C_2} = \frac{2}{R_2 C^2} = 2000$$

$$C = \frac{10^{-6} \text{ F}}{2000}$$

$$R_2 = \frac{2}{2000 \cdot 10^{-6}} = \underline{\underline{10^3 \Omega}}$$

$$R_1 = \frac{1}{R_2 C^2} \cdot \frac{1}{1250000} = \underline{\underline{800 \Omega}}$$

Esercizio 3

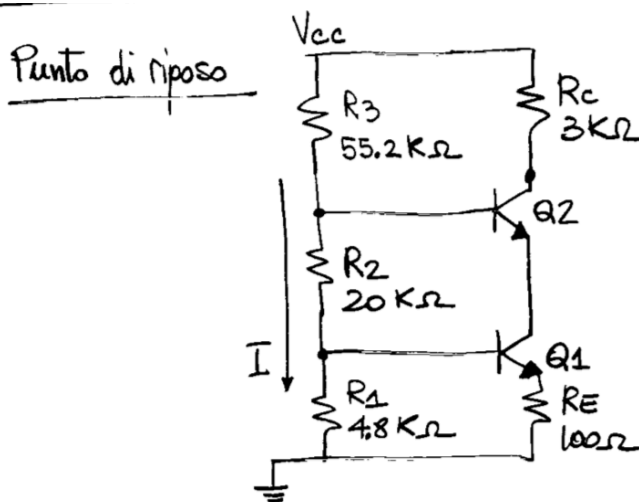

Trascurando le correnti di base dei transistori

$$I = \frac{V_{cc}}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{15}{55.2 + 20 + 4.8} = 0.1875 \text{ mA}$$

$$V_{B1} = R_1 I = 0.9 \text{ V}$$

$$V_{E1} = V_{B1} - V_{BE_{ON}} = 0.2 \text{ V}$$

$$I_{E1} = \frac{V_{E1}}{R_E} = \frac{0.2}{0.1} = 2 \text{ mA} \cong I_{E2} \cong I_{C2}$$

$$V_{B2} = (R_1 + R_2)I = 4.65 \text{ V}$$

$$V_{C2} = V_{CC} - R_C I_{C2} = 15 - 3 \cdot 2 = 9 \text{ V}$$

dai datasheet $h_{FE} = 150$

$$I_{B1} = I_{B2} = \frac{I_{E1}}{h_{FE}} = \frac{2}{150} = 13.3 \mu\text{A} \ll I$$

$$V_{CE1} = V_{E2} - V_{E1} = 3.95 - 0.2 = 3.75 \text{ V}$$

$$V_{CE2} = V_{C2} - V_{E2} = 9 - 3.95 = 5.05 \text{ V}$$

$$Q1: I_{C1} = 2 \text{ mA} \\ V_{CE1} = 3.75 \text{ V}$$

$$Q2: I_{C2} = 2 \text{ mA} \\ V_{CE2} = 5.05 \text{ V}$$

$$h_{fe} @ 1 \text{ mA medio} = \frac{300 + 50}{2} = 175$$

annuniamo che per $I_{C1} = I_{C2} = 2 \text{ mA}$ $h_{fe1} = h_{fe2} = 175$


$$g_{m1} = g_{m2} = \frac{I_{C1}}{V_T} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{0.026} = 0.077 \text{ S}^{-1} = g_m$$

$$r_{\pi 1} = r_{\pi 2} = \frac{h_{fe}}{g_{m1}} = \frac{175}{0.077} = 2273 \Omega = r_{\pi} \quad f_T = 140 \text{ MHz}$$

$r_b \approx 0$, dal testo del problema. Da ora in poi facciamo i conti con $r_b = 450 \Omega$ (il valore che si può ricavare dalle caratteristiche). I calcoli con $r_b = 0$ si possono ricavare in m

$$C_{\mu 2} = 5 \text{ pF} \quad C_{\mu 2} + C_{\pi 2} = \frac{g_m}{2\pi f_T} = 87.6 \text{ pF} \rightarrow C_{\pi 2} = 82.6 \text{ pF} \quad \text{semplici}$$

Amplificazione a centrobanda:

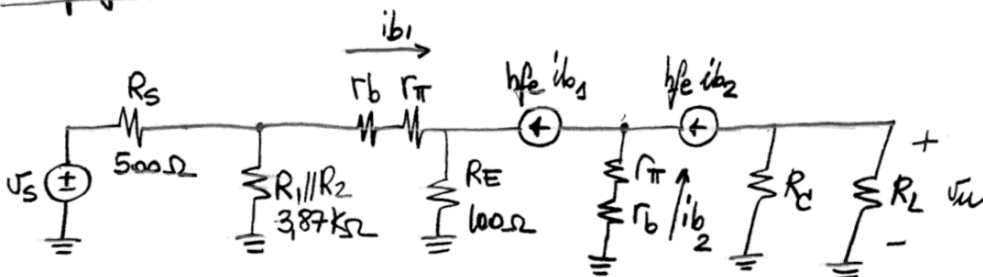

$$i_{b1} = \frac{V_s \cdot R_1 // R_2}{R_1 // R_2 + R_s \cdot R_1 // R_2 + r_b + r_{\pi} + R_E (1 + h_{fe})}$$

$$i_{b2} = \frac{h_{fe}}{h_{fe} + 1} i_{b1}$$


$$v_u = -h_{fe} (R_C \parallel R_L) i_{b2}$$

$$\frac{v_u}{v_s} = -h_{fe} (R_C \parallel R_L) \frac{h_{fe}}{h_{fe} + 1} \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + r_b + r_{\pi} + R_E (1 + h_{fe})} \cdot \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{v_u}{v_s} = -175 \cdot 1200 \cdot \frac{175}{176} \cdot \frac{387}{387 + 0.5} \cdot \frac{1}{443 + 450 + 2273 + 100(176)} =$$

$$= -8.9$$

Limite inferiore di banda

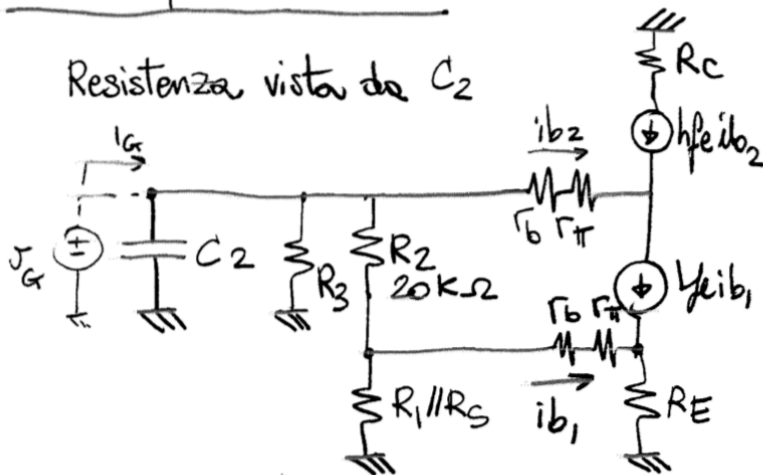

sostituiamo a C_2 un generatore di tensione v_G

$$i_G = I_{R3} + I_{R2} + i_{b2}$$

$$I_{R3} = v_G / R_3$$

$$I_{R2} = v_G / [R_2 + R_1 \parallel R_S \parallel (r_b + r_{\pi} + (h_{fe} + 1) R_E)]$$

$$i_{b1} = I_{R2} \cdot \frac{R_1 \parallel R_S}{R_1 \parallel R_S + r_b + r_{\pi} + R_E (h_{fe} + 1)} = I_{R2} \cdot 2.18 \cdot 10^{-2}$$



$$i_{b2} (h_{fe} + 1) = h_{fe} i_{b1} \rightarrow i_{b2} \sim i_{b1}$$

$$R_{V_{C2}} = \frac{v_G}{i_G} = \frac{v_G}{I_{R3} + I_{R2} + i_{b2}} \sim \frac{v_G}{I_{R3} + I_{R2}} =$$

$$R_{V_{C2}} = R_3 \parallel [R_2 + R_1 \parallel R_S \parallel (r_b + r_{\pi} + (h_{fe} + 1) R_E)] = 14918 \Omega$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_{V_C} C_2} = \frac{1}{2\pi \cdot 14918 \cdot 10^{-6}} = 10.67 \text{ Hz}$$


Limite superiore di banda

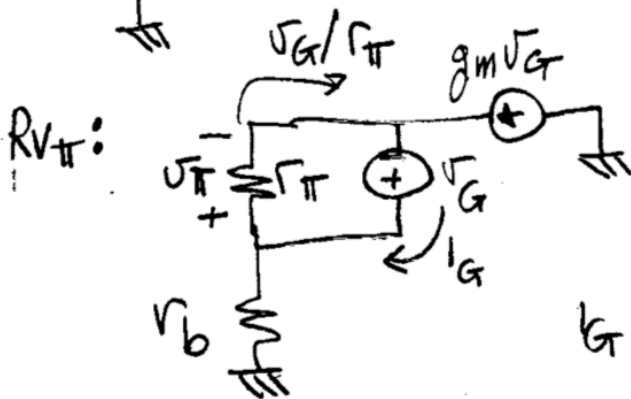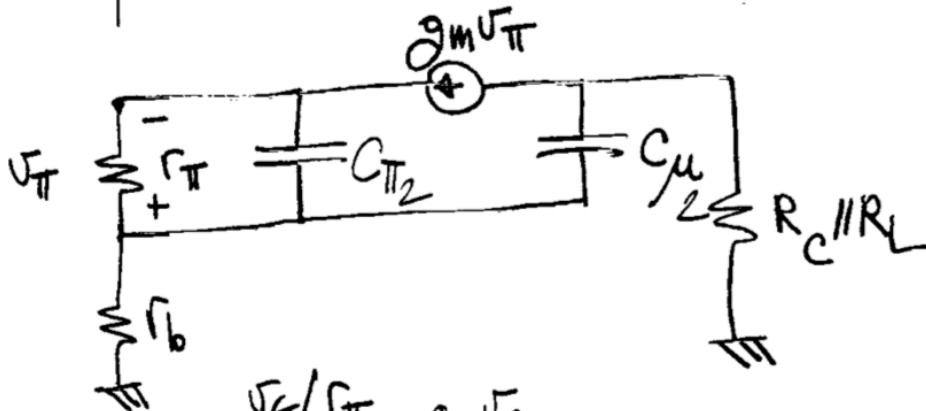

$$i_G = \frac{V_G}{r_\pi} + g_m V_G$$

$$i_G = \frac{V_G (1 + g_m r_\pi)}{r_\pi}$$
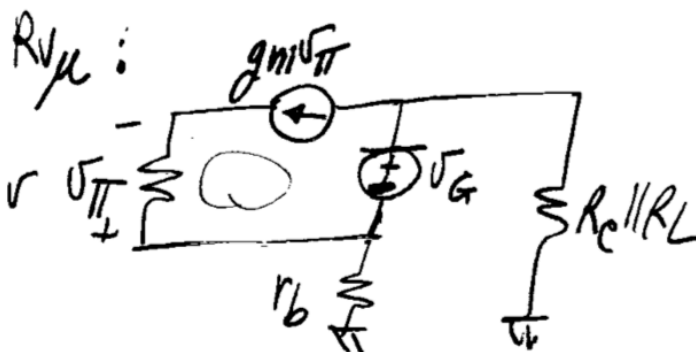
$$R_{V_\pi} = \frac{V_G}{i_G} = \frac{r_\pi}{1 + h_{fe}} = \underline{12.9 \Omega}$$



$$V_\pi = 0$$

$$R_{V_\mu} = r_b + R_C \parallel R_L$$

$$= 450 + 1200 =$$

$$= 1650 \Omega$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi (C_{\pi 2} R_{V_\pi} + C_{\mu 2} R_{V_\mu})} = \underline{17 \text{ MHz}}$$