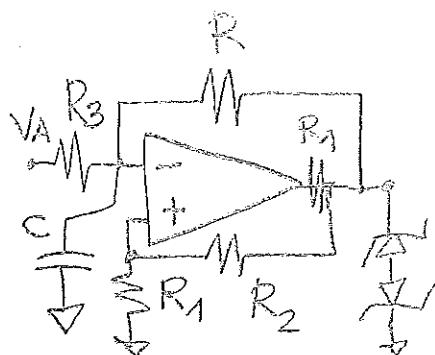


15 settembre 2010


- \* Si consideri un amplificatore con amplificazione di tensione  $A_{v0}=1000$ ,  $R_{in} = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{out} = 10 \text{ k}\Omega$ . Si reazionari in modo da ottenere una resistenza di uscita di  $1 \text{ M}\Omega$  (con un errore ammesso del 5%), una resistenza di ingresso minore di  $1 \text{ k}\Omega$ . Si consideri la resistenza del generatore nulla, e l'amplificatore a vuoto. (punteggio 5/30)

2. Sia dato il circuito a lato. Calcolare la forma d'onda generata dal circuito, giustificando il procedimento, e rappresentare la tensione di uscita e la tensione sulla capacità sullo stesso asse dei tempi, quotando i punti rilevanti ( $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = R_3 = R = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $V_Z = 4.7 \text{ V}$ ,  $V_A = 1 \text{ V}$ ,  $C = 1 \mu\text{F}$ ). (punteggio 5/30)



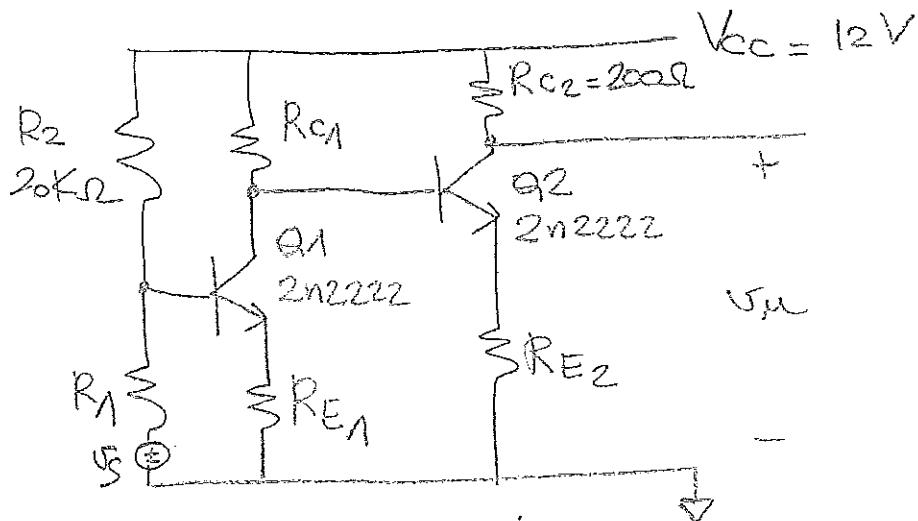3. Con riferimento al circuito in basso, calcolare:

- il valore di  $R_1$ ,  $R_{C1}$ ,  $R_{E1}$  e  $R_{E2}$  in modo da avere come punto di riposo del transistore  $I_{C1} = 1 \text{ mA}$ ,  $V_{CE1} = 5 \text{ V}$ ,  $I_{C2} = 5 \text{ mA}$ ,  $V_{CE2} = 5 \text{ V}$  e i parametri di piccolo segnale del transistore. (punteggio 8/30).
- La funzione di trasferimento a centro banda (punteggio 5/30).
- il limite superiore di banda considerando Q2 resistivo (punteggio 5/30).



4. consegna esercizi con spice (3 punti)

①

$$\textcircled{1} \quad A_{V0} = 1000$$


$$R_{in} = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out} = 10 \text{ k}\Omega$$


$$R_{IF} < 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_{OF} = 1 \text{ M}\Omega$$

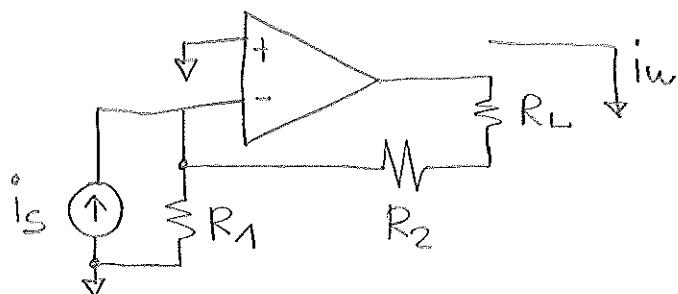Reazione con prelievo di corrente e inserzione di corrente



Rete del  $\beta$

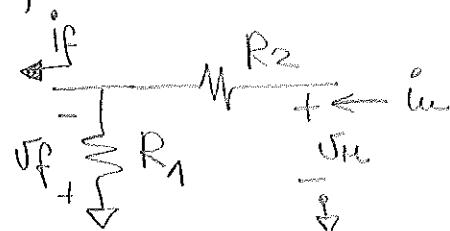


$$if = \beta i_u + \frac{v_f}{R_{OF}}$$

$$v_u = R_i f i_u + k v_f$$

$$\beta = \left. \frac{if}{i_u} \right|_{v_f=0} = 1 \quad R_{of} = \left. \frac{v_f}{if} \right|_{i_u=0} = R_1 \quad R_{if} = \left. \frac{v_u}{i_u} \right|_{v_f=0} = R_2$$

Ae1

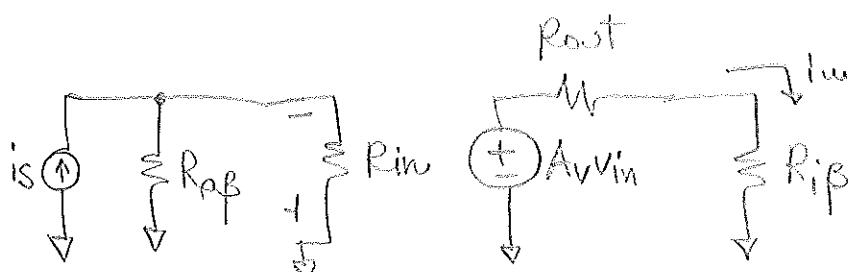

$$Ae = \left. \frac{i_u}{is} \right|_{\beta=0} = \frac{(R_{in} \parallel R_{of}) A_v}{R_{if} + Rout}$$

$$R_{IF} = \frac{R_{OB} // R_{in}}{1 - \beta A_e}$$

$$R_{OF} = (R_{OB} + R_{out})(1 - \beta A_e) \quad (2)$$

$$R_{IF} = \frac{R_1 // R_{in}}{(1 - \beta A_e)} < 1K\Omega \quad \xrightarrow{100K}$$

$$R_{OF} = (R_2 + R_{out}) (1 - \beta A_e) = 1M\Omega \quad \xrightarrow{10K}$$

$$1 - \beta A_e = 1 + A_v \frac{R_{in} // R_1}{R_2 + R_{out}} \quad \xrightarrow{1000}$$

poniamo  $R_2 = 2.5K\Omega$  e  $1 - \beta A_e = 80$


$$1 - \beta A_e = 1 + \frac{A_v R_{in} / R_1 - 80}{R_2 + R_{out}}$$

$$R_{in} // R_1 = \frac{12.500 \cdot 79}{1000} = 987.5$$


$$R_{in} \cdot R_1 = 987.5 R_{in} + 987.5 R_1$$

$$R_1 = \frac{987.5 R_{in}}{R_{in} + 987.5} = 997.3 K\Omega$$

2]

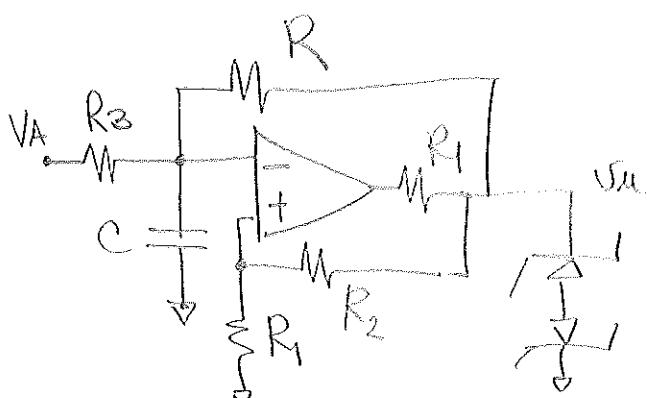

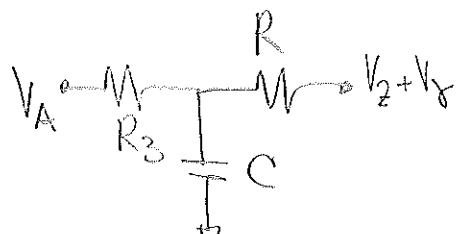Supponiamo che per  $t=0$  si abbia  $V_C > 0$   $V_U = +5.4V$



$$\tau = (R // R_3)C = 0.91 \text{ ms}$$

$$\text{asintoto } V_1 = \frac{(V_2 + V_X)R_3 + R V_A}{R_3 + R} = 4.7V$$

③

$$V_{C_2} = V_{CC} - R_{C_2} I_{C_2} = 12 - 0.2 \cdot 5 = 11 \text{ V}$$

$$V_{E_2} = 6 \text{ V}$$

$$R_E = \frac{V_{E_2}}{I_{E_2}} = \frac{6}{5} = 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$V_{C_1} = V_{E_2} + V_{BEON} = 6.7 \text{ V}$$

$$V_{E_1} = V_{C_1} - V_{AOON} = 1.7 \text{ V}$$

$$R_{C_1} = \frac{V_{CC} - V_{C_1}}{I_{C_1}} = \frac{5.3}{1} = 5.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_{E_1} = \frac{V_{E_1}}{I_{C_1}} = 1.7 \text{ k}\Omega$$

$$V_{B_1} = V_{E_1} + V_{BEON} = 2.4 \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{V_{CC} - V_{B_1}}{R_2} = \frac{12 - 2.4}{20} = 0.48 \text{ mA} \approx I_1$$

$$R_1 = \frac{V_{B_1}}{I_1} = \frac{2.4}{0.48} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$h_{ie_1} = 5 \text{ k}\Omega \quad r_{bb} = 450 \Omega \quad r_{be} = 4550 \Omega \quad f_{T_1} = 175$$

$$f_{T_1} = 90 \text{ MHz} \quad g_{m1} = \frac{I_{C_1}}{V_T} = 0.0384 \text{ S}^{-1} \quad h_{oe1} = 20 \cdot 10^{-6} \text{ S}^{-1}$$

$$\underline{c_{bc_1} = 5 \text{ pF}} \quad c_{bc_1} c_{be_1} = \frac{g_{m1}}{2\pi f} = 68 \text{ pF} \quad \underline{c_{be_1} = 63 \text{ pF}}$$


$$g_{m2} = 0.192 \text{ S}^{-1} \quad f_{T_2} = 175$$

$$r_{bb}^2 = \frac{f_{T_2}}{g_{m2}} = 911 \Omega \quad h_{ie_2} = r_{be_2} + r_{bb} = 1361 \Omega$$

$$h_{oe_2} = 10^{-4} \text{ S}^{-1}$$

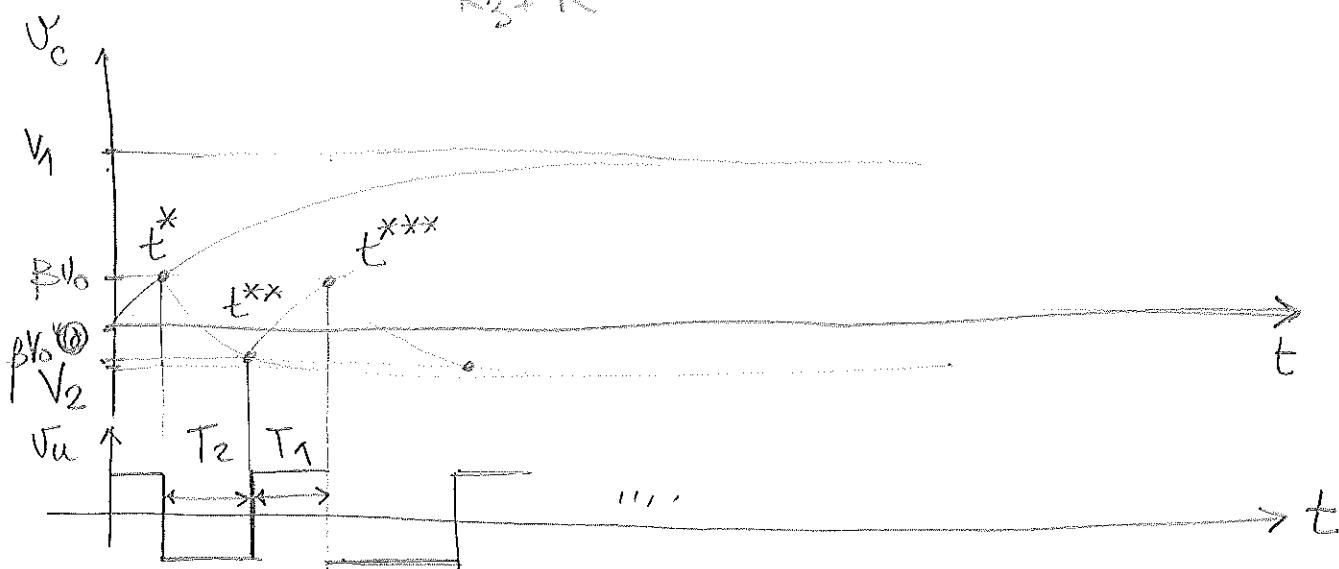(3)

$$\text{asintoto } V_2 = \frac{-(V_2 + V_0)R_3 + R V_A}{R_3 + R} = 0,7 \text{ V}$$



$$BV_0 = \frac{5,4}{11} = 0,49 \text{ V}$$

$$t^{**} < t < t^{***}$$

$$V_c(t) = -BV_0 + (V_1 + BV_0) \left( 1 - e^{-\frac{t-t^{**}}{\tau}} \right)$$

$$BV_0 = -BV_0 + (V_1 + BV_0) \left( 1 - e^{-\frac{T_1}{\tau}} \right)$$


$$V_1 - BV_0 = (V_1 + BV_0) e^{-\frac{T_1}{\tau}} \rightarrow T_1 = \tau \ln \left( \frac{V_1 + BV_0}{V_1 - BV_0} \right) = \\ = 0,91 \cdot 10^{-3} \ln \left[ \frac{4,7 + 0,49}{4,7 - 0,49} \right] =$$

$$\underline{T_1 = 0,19 \text{ ms}}$$

$$\text{Analogamente } T_2 = \tau \ln \left( \frac{V_2 + BV_0}{V_1 - BV_0} \right) =$$

$$= 0,91 \cdot 10^{-3} \ln \left[ \frac{0,7 + 0,49}{0,7 - 0,49} \right] = \underline{1,58 \text{ ms}}$$

(5)

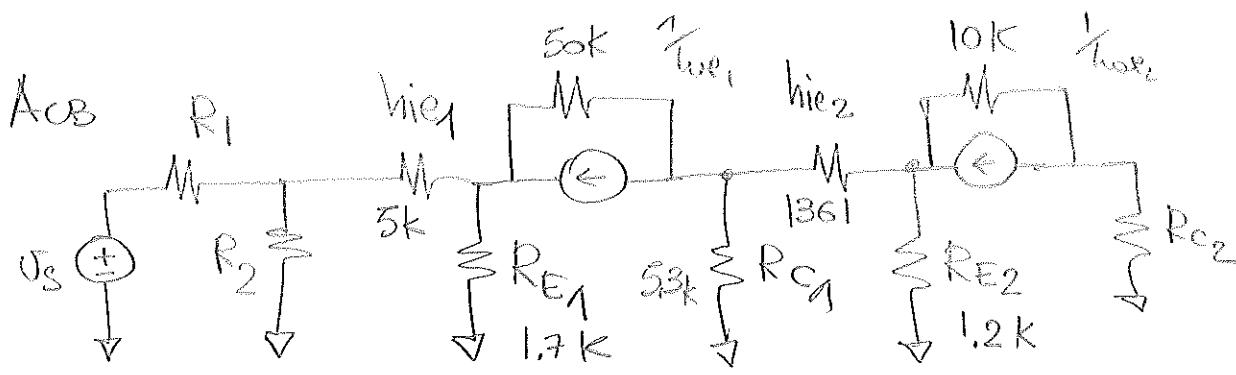


$\frac{1}{h_{oe1}} \text{ e } \frac{1}{h_{oe2}}$  possono essere trascurati

$$AcB = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{h_{fe1} R_{C1}}{R_1 // R_2 + h_{ie1} + (h_{fe1} + 1) R_{E1}} \cdot \frac{h_{fe2} R_{C2}}{R_{C1} + h_{ie2} + R_{E2} (h_{fe2} + 1)}$$

$$= \frac{20}{25} \cdot \frac{175 \cdot 5,3}{4 + 5 + 176 \cdot 1,7} \cdot \frac{175 \cdot 0,2}{5,3 + 1,36 + 1,2 \cdot 176} = 0,38$$

limite sup bande

$R_{Vbb}$

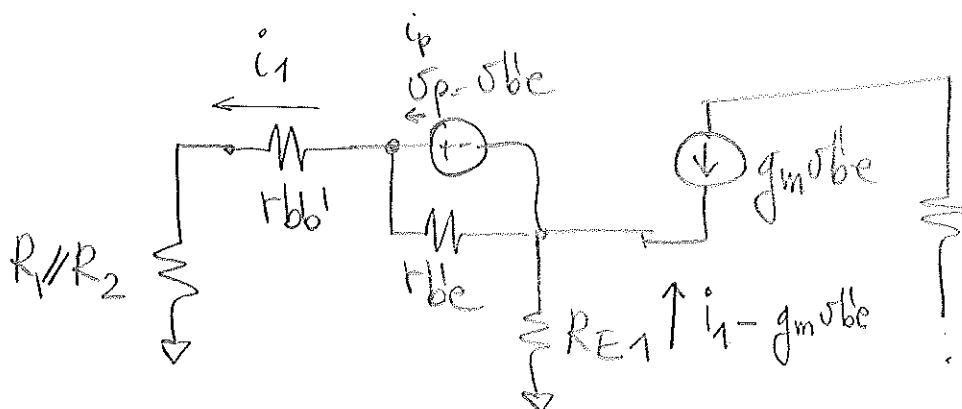


$$V_p = (R_{bb'} + R_1 // R_2) i_1 + R_{E1} (i_1 - g_m V_p)$$

$$i_1 = \frac{V_p (1 + g_m R_{E1})}{R_{bb'} + R_1 // R_2 + R_{E1}}$$

$$R_{Vbb} = \left( \frac{R_{bb'} + R_1 // R_2 + R_{E1}}{1 + g_m R_{E1}} \right) // R_{bb'} = 93 \Omega$$

(6)

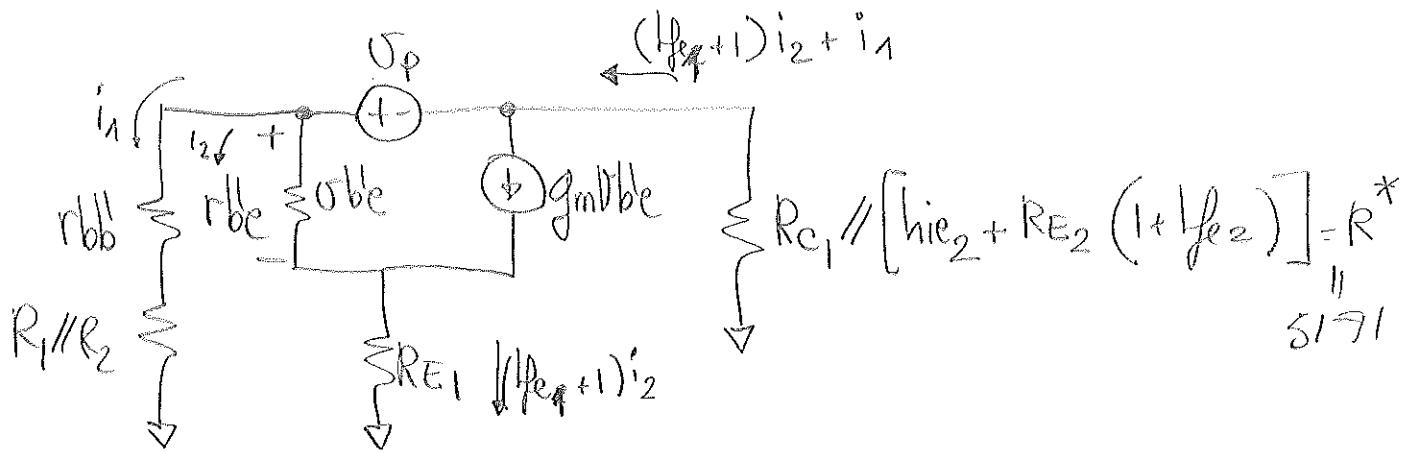RV<sub>bc</sub>

$$\therefore g_{mVbb} = g_m r_{bb}' i_2 = f_{fe1} i_2$$

$$i_1 (r_{bb}' + R_1 // R_2) = i_2 [r_{bb}' + R_E1 (1 + f_{fe1})]$$

$$v_p = i_1 (r_{bb}' + R_1 // R_2) + R^* [i_1 + (f_{fe1} + 1) i_2] \quad \frac{i_2}{i_1} = 0,0146$$

$$v_p = i_1 \left[ r_{bb}' + R_1 // R_2 + R^* + R^* (f_{fe1} + 1) \frac{i_2}{i_1} \right]$$

$$i_p = i_1 + i_2 = i_1 \left( 1 + \frac{i_2}{i_1} \right) = i_1 \cdot 1,0146$$

$$\frac{v_p}{i_p} = \frac{r_{bb}' + R_1 // R_2 + R^* (f_{fe1} + 1) \frac{i_2}{i_1}}{1 + \frac{i_2}{i_1}} = 22578 \Omega$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi (R_{V_{be}} C_{be} + R_{V_{bc}} C_{be})}$$

$$= \frac{1}{2\pi \left[ 43 \cdot 63 \cdot 10^{-12} + 22578 \cdot 5 \cdot 10^{-12} \right]} = 1.34 \text{ MHz}$$