
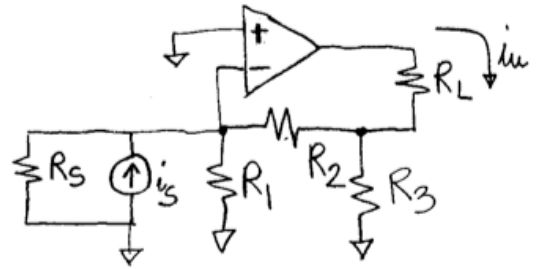


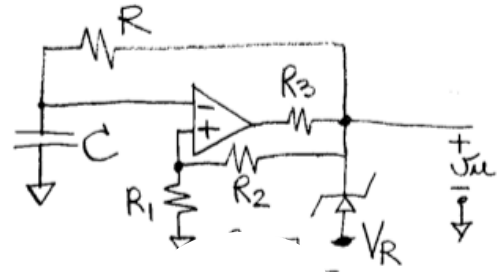1. Si consideri il circuito a lato.  $R_s = 1 \text{ K}\Omega$  è la resistenza del generatore di segnale,  $R_L = 100 \Omega$  è il carico. Si calcoli la resistenza di ingresso, la resistenza di uscita, la funzione del trasferimento  $i_u/i_s$  e il limite superiore di banda del circuito completo. L'amplificatore nello schema ha amplificazione di tensione  $A_{v0}=10^4$ ,  $R_{in} = 200 \text{ K}\Omega$ ,  $R_{out} = 300 \Omega$ , un polo a frequenza  $f_p = 100 \text{ Hz}$ . Inoltre si consideri  $R_1 = 10 \text{ K}\Omega$ ,  $R_2 = 20 \text{ K}\Omega$ ,  $R_3 = 30 \text{ K}\Omega$ .



2. Sia dato il circuito mostrato a lato. Ricavare la forma d'onda o Disegnare e quotare correttamente l'andamento della tensione tempo, sullo stesso asse dei tempi ( $R = 10 \text{ K}\Omega$ ,  $C = 47 \text{ nF}$ ,  $R_1 = 1 \text{ K}\Omega$ ,  $R_2 = 10 \text{ K}\Omega$ ,  $R_3 = 10 \text{ K}\Omega$ ,  $V_R = 10 \text{ V}$ ).




3.


Con riferimento al circuito mostrato a lato, calcolare:

- il punto di riposo dei due transistori Q1 e Q2 e i parametri del circuito di piccolo segnale
- la funzione di trasferimento a centro banda
- il limite superiore di banda

Considerare Q1 completamente resistivo

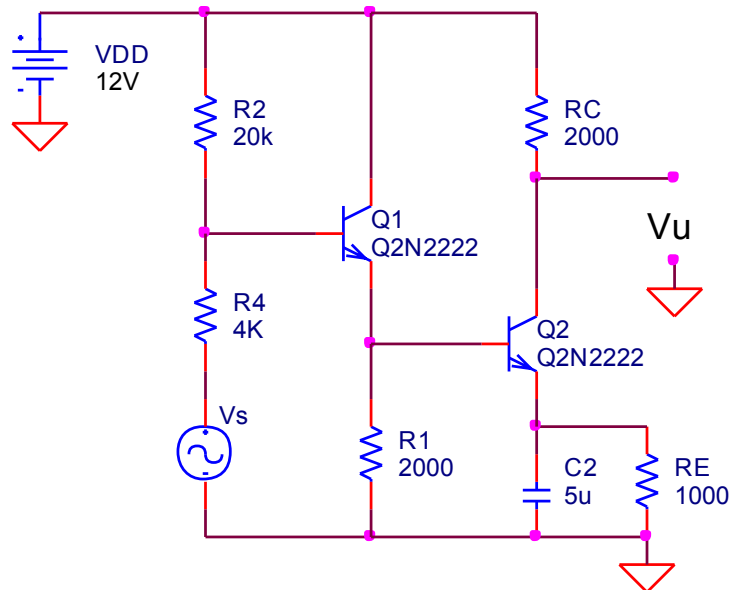

Es. 1

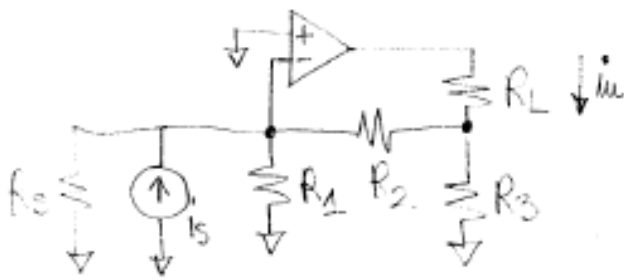


$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 30 \text{ k}\Omega$$

$\beta \approx \beta$

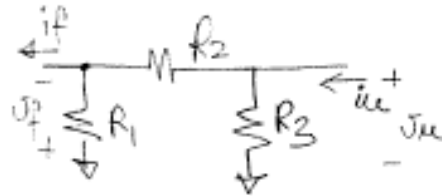

$$i_f = \beta i_u + \frac{v_f}{R_{of}}$$



$$v_u = R_{if} i_u + v_f$$

$$\beta = \frac{i_f}{i_u} \Big|_{v_f=0} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 0.6$$


$$R_{of} = \frac{v_f}{i_f} \Big|_{i_u=0} = R_1 \parallel (R_2 + R_3) = 8.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_{if} = \frac{v_u}{i_u} \Big|_{v_f=0} = R_2 \parallel R_3 = 12 \text{ k}\Omega$$

Ae

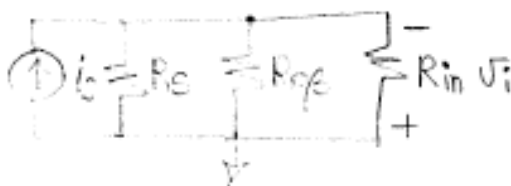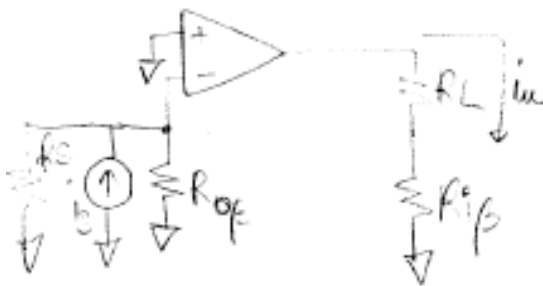

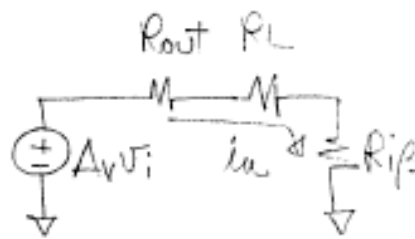
$$v_i = i_s (R_s \parallel R_{of} \parallel R_{in})$$


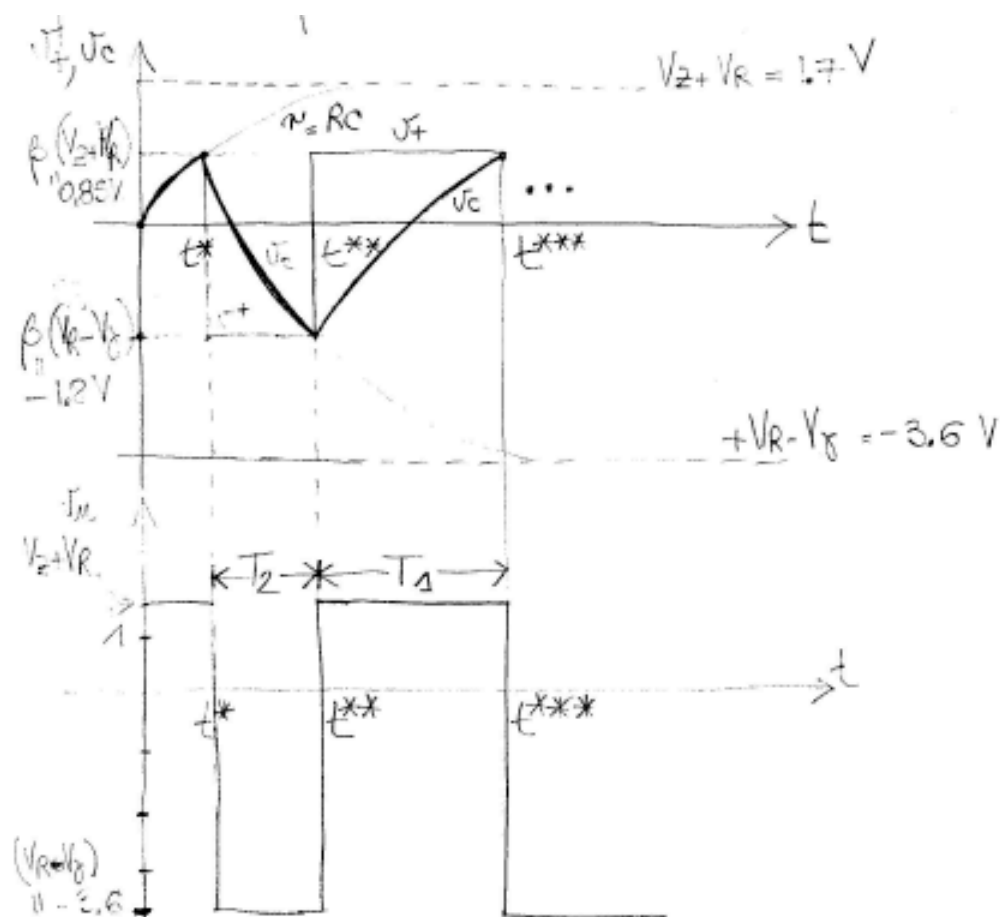
$$i_u = \frac{A_v v_i}{R_{out} \parallel R_L + R_{of}}$$





Calcolo di  $T_1$

$$\beta(V_Z + V_R) = v_C(t^{***}) = \beta(V_R - V_G) + \left[ (V_Z + V_R) - \beta(V_R - V_G) \right] \left[ 1 - e^{-\frac{T_1}{RC}} \right]$$

$$\beta(V_Z + V_R) = (V_Z + V_R) - \left[ V_Z + (1 - \beta)V_R + \beta V_G \right] e^{-T_1/RC}$$

$$(V_Z + V_R)(1 - \beta) = \left[ V_Z + (1 - \beta)V_R + \beta V_G \right] e^{-T_1/RC}$$

$$T_1 = RC \ln \left[ \frac{V_Z + (1 - \beta)V_R + \beta V_G}{(V_Z + V_R)(1 - \beta)} \right] = 6,652 \times 10^{-4} \text{ s}$$

calcolo di  $T_2$

$$\beta(V_R - V_G) = v_c(t^{**}) = \beta(V_Z + V_R) + [V_R - V_G - \beta(V_Z + V_R)] \left[ 1 - e^{-\frac{T_2}{RC}} \right]$$

$$\beta(V_R - V_G) = V_R - V_G - [V_R(1-\beta) - V_G - \beta V_Z] e^{-T_2/RC}$$

$$(1-\beta)(V_R - V_G) = (V_R(1-\beta) - V_G - \beta V_Z) e^{-T_2/RC}$$


$$T_2 = RC \ln \left[ \frac{V_R(1-\beta) - V_G - \beta V_Z}{(1-\beta)(V_R - V_G)} \right] = 4,254 \times 10^{-4} \text{ s}$$

Calcolo  $T_2$

$$T = 1,09 \text{ ms}$$

$$\delta = \frac{T_1}{T} = 0,61$$

Es. 3

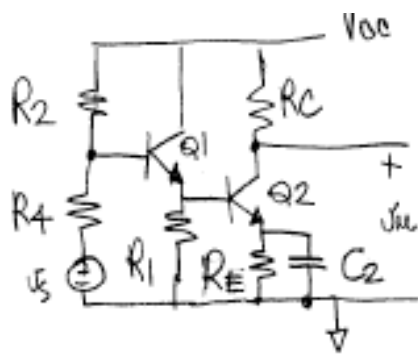

$$V_{B1} = \frac{R_4}{R_4 + R_2} V_{CC} = \frac{4}{24} \times 12 = 2V \quad (\text{approssimazione di partitore pesante})$$

$$V_{E1} = V_{B1} - V_{BEON} = 1,3V$$

$$I_{C1} = \frac{V_{E1}}{R_E} = \frac{1,3}{2000} = 0,65 \text{ mA} \quad (\text{approssimazione } I_{B2} \ll I_{C1})$$

$$V_{CE1} = V_{CC} - V_{E1} = 10,7V$$

$$V_{E2} = V_{E1} - V_{BEON} = 0,6V$$

$$I_{E2} = \frac{V_{E2}}{R_E} = 0,6 \text{ mA} \approx I_{C2} \quad V_{CE2} = V_{CC} - I_{C2} R_C - V_{E2} = 12 - 0,6 \cdot 2 - 0,6 = 10,2V$$

$$h_{FE1} \approx h_{FE2} = 140$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{h_{FE1}} \ll \frac{V_{CC}}{R_2 + R_4} = \frac{12}{24 \cdot 10^3} = 0,5 \text{ mA}$$

$\uparrow$  43  $\mu$ A

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{h_{FE2}} \ll I_{C1} = 0,65 \text{ mA}$$

$\uparrow$  4,3  $\mu$ A

$$r_{bb} = 450 \Omega \quad (\text{valore a } 1 \text{ mA}) \quad h_{fe1} = h_{fe2} \approx h_{fe} @ 1 \text{ mA} = 175$$

$$r_{T1} = \frac{h_{fe1} V_T}{I_{C1}} = \frac{175 \cdot 25,9}{0,65} = 6973 \Omega \quad g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = 25 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1}$$

$$h_{ie1} = r_{bb} + r_{T1} = 7423 \Omega$$

$$r_{\pi 2} = \frac{h_{fe2} V_T}{I_{C2}} = \frac{175 \cdot 25.9}{0.6} = 7554 \quad h_{ie2} = r_{\pi 2} + r_{bb'} = 8004 \Omega$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} = 23 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1}$$

$$V_A \text{ dalle caratteristiche a } 1 \text{ mA} \quad V_A = \frac{I_C}{h_{oe}} = \frac{1 \text{ mA}}{20 \cdot 10^{-6} \Omega} = 50 \text{ V}$$

$$\frac{1}{h_{oe1}} = \frac{V_A}{I_{C1}} = \frac{50}{0.65 \cdot 10^{-3}} = 76.9 \text{ K}\Omega$$

$$\frac{1}{h_{oe2}} = \frac{V_A}{I_{C2}} = \frac{50}{0.6 \cdot 10^{-3}} = 83.3 \text{ K}\Omega$$

possiamo trascurare  $\frac{1}{h_{oe1}} \gg R_1$ ,  $\frac{1}{h_{oe2}} \gg R_E, R_C$

$$V_{CE1} = 10 \text{ V} \quad C_{\mu 1} = 4 \text{ pF} \quad f_{T1} = 70 \text{ MHz}$$

$$f_{T1} = \frac{g_{m1}}{2\pi(C_{\mu 1} + C_{\pi 1})} \rightarrow C_{\pi 1} = \frac{g_{m1}}{2\pi f_{T1}} - C_{\mu 1} = \frac{I_{C1}}{V_T 2\pi f_{T1}} - C_{\mu 1}$$


$$= \frac{0.65 \cdot 10^{-3}}{25.9 \cdot 10^{-3} \cdot 628.70 \cdot 10^6} - 4 \cdot 10^{-12}$$

$$= (57.1 - 4) 10^{-12} = \underline{\underline{53.1 \text{ pF}}}$$

$$V_{CE2} = 9.5 \text{ V} \quad C_{\mu 2} = 4 \text{ pF} \quad f_{T2} = 70 \text{ MHz}$$

$$C_{\pi 2} = \frac{g_{m2}}{2\pi f_{T2}} - C_{\mu 2} = \frac{0.7 \cdot 10^{-3}}{25.9 \cdot 10^{-3} \cdot 628.70 \cdot 10^6} - 4 \cdot 10^{-12} = 48.7 \text{ pF}$$

guadagno a centobanda

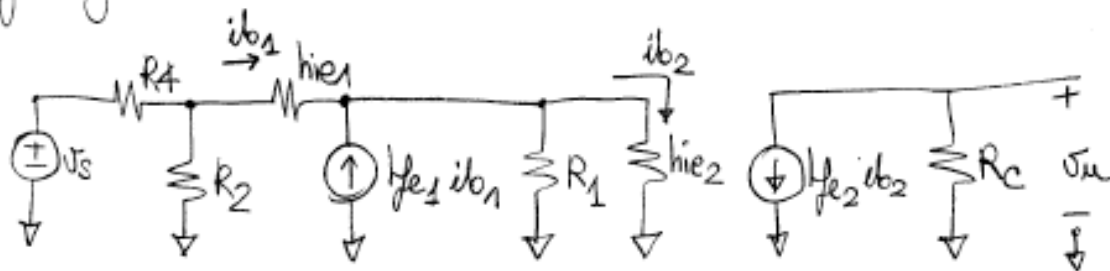

$$i_{b1} = \frac{V_s \cdot R_2}{R_2 + R_4} \cdot \frac{1}{R_2 \parallel R_4 + h_{ie1} + (R_1 \parallel h_{ie2})(h_{fe1} + 1)}$$

$$i_{b2} = i_{b1} (h_{fe1} + 1) \frac{R_1}{R_1 + h_{ie2}}$$


$$V_u = -h_{fe2} R_c i_{b2}$$

$$A_p = \frac{V_u}{V_s} = -h_{fe2} R_c (h_{fe1} + 1) \frac{R_1}{R_1 + h_{ie2}} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_4} \cdot \frac{1}{R_2 \parallel R_4 + h_{ie1} + (R_1 \parallel h_{ie2})(h_{fe1} + 1)}$$

$$= -175 \cdot 2000 \cdot 176 \cdot \frac{2000}{2000 + 8004} \cdot \frac{20}{20 + 4} \cdot \frac{1}{\frac{8000}{24} + 7423 + 1600 \cdot 176}$$

$$= -35.1$$

limite superiore di banda


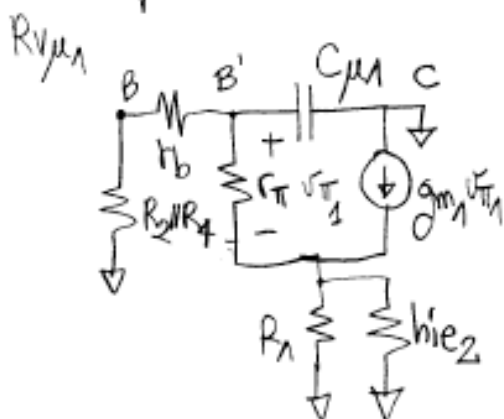


$$R_{v\mu 1} = \left[ r_{\pi 1} + (1 + g_{m1} r_{\pi 1})(R_1 \parallel h_{ie2}) \right] \parallel (r_b + R_2 \parallel R_4)$$

$$= [6973 + 176 \cdot 1600] \parallel [450 + 3333] =$$
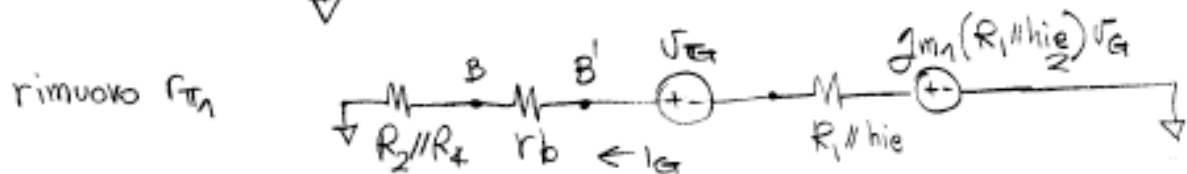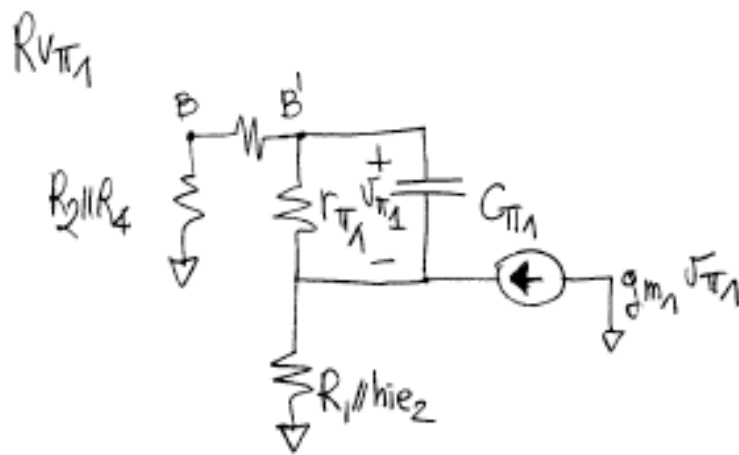
$$= 288573 \parallel 3783 = 3734 \Omega$$






$$i_G = \frac{v_G (1 + g_{m 1} (R_1 || h_{ie 2}))}{R_2 || R_4 + r_b + R_1 || h_{ie 2}}$$

$$R_{V_{\pi 1}} = r_{\pi 1} \parallel \left[ \frac{R_2 || R_4 + r_b + R_1 || h_{ie 2}}{1 + g_{m 1} (R_1 || h_{ie 2})} \right] = r_{\pi 1} \parallel \left[ \frac{5383}{1 + 40} \right] = 6373 \parallel 131,3 = 128,9 \Omega$$

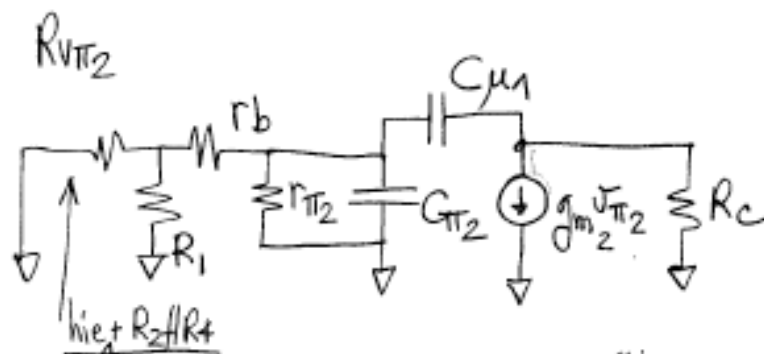$\begin{matrix} 3333 & 450 & 1600 \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ 25 \cdot 10^{-3} & 1600 & \end{matrix}$



$$R_{V_{\pi 2}} = r_{\pi 2} \parallel \left[ r_b + R_1 \parallel \left( \frac{h_{ie 1} + R_2 || R_4}{h_{\beta e 1} + 1} \right) \right] = 476,9 \Omega$$

$\begin{matrix} 61 \\ \uparrow \\ 500 \end{matrix}$

$$R_{V_{\mu 2}} = R_{V_{\pi 2}} (1 + g_{m 2} R_c) + R_c = 476,9 (1 + 46) + 2000 = 24,4 \text{ K}\Omega$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi [R_{V_{\pi 1}} C_{\pi 1} + R_{V_{\mu 1}} C_{\mu 1} + R_{V_{\pi 2}} C_{\pi 2} + R_{V_{\mu 2}} C_{\mu 2}]} = 1,08 \text{ MHz}$$