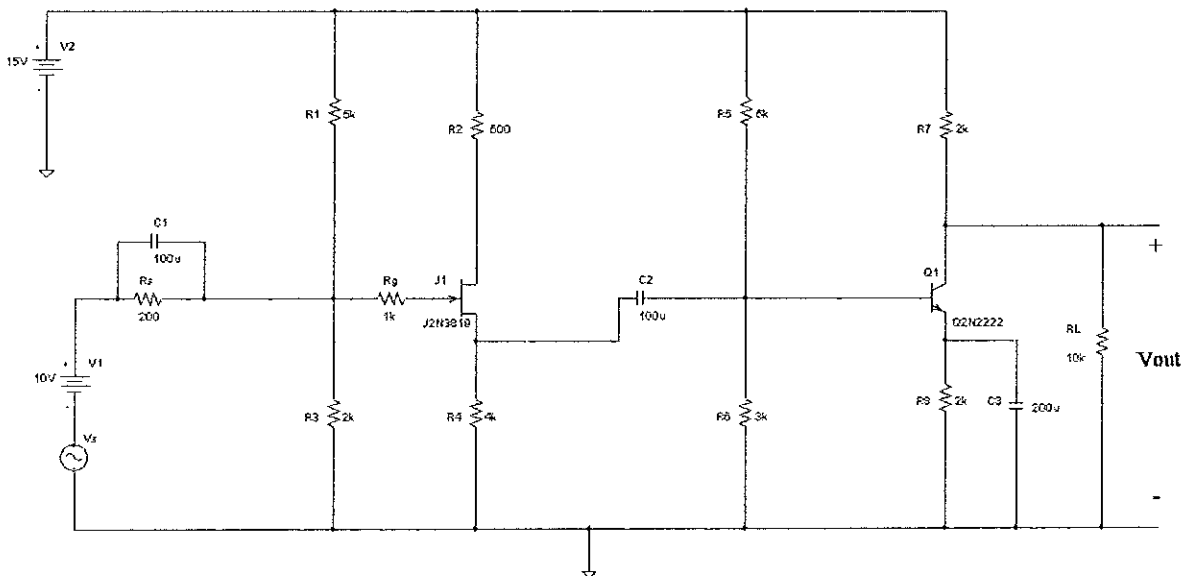


**Prova scritta di Elettronica –  
Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni - 20 Luglio 2011**

1. Si consideri un amplificatore di tensione con  $A_v = 2000$ ,  $R_{in} = 0.5 \text{ M}\Omega$ ,  $R_{out} = 80 \Omega$ . Si reazioni in modo da ottenere un amplificatore con impedenza di ingresso di  $2 \text{ K}\Omega$  (con una tolleranza del 10%) e impedenza di uscita minore di  $2 \Omega$ . Una volta scelta e dimensionata la rete di reazione, si calcolino le resistenze di ingresso e uscita così ottenute.
2. Facendo riferimento al modello di Ebers e Moll del transistore bipolare, ricavare l'espressione della corrente di emettitore nel caso in cui  $I_B=0$  e  $V_{BE}<0$  in funzione dei parametri caratteristici del modello.
3. Dato l'amplificatore disegnato in figura, calcolare:
  - Il punto di riposo dei 2 transistori e i parametri per piccolo segnale (*punteggio 5/30*);
  - L'amplificazione  $V_u/V_s$  a centobanda (*punteggio 4/30*);
  - Il limite inferiore e il limite superiore di banda (*punteggio 8/30*);
    - Il JFET è un 2N3819 con  $r_d \rightarrow \infty$
    - Il BJT è un QN2222 con  $h_{oe} = 0$
    - Il BJT si consideri resistivo.



$$A_v = 2000$$

①


$$R_{in} = 0.5 \text{ M}\Omega$$

$$R_{out} = 80 \Omega$$


$$R_{if} = 2 \text{ k}\Omega \quad \pm 10\%$$

$$R_{of} < 2 \Omega$$

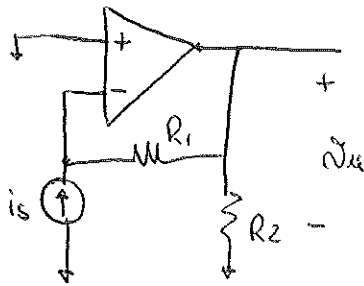È necessario realizzare una reazione con iniezione di corrente e prelievo di tensione




rete per  $\beta$

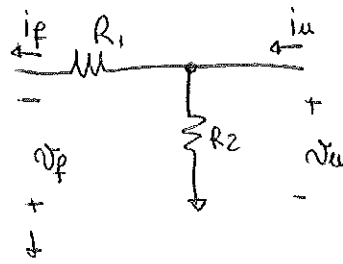

$$\begin{cases} i_p = \beta i_u + \frac{V_p}{R_{o\beta}} \\ i_u = \frac{V_u}{R_{i\beta}} + V_p k_1 \end{cases}$$

$$\beta = \frac{i_p}{i_u} \Big|_{V_p=0} = \frac{1}{R_1} ; R_{o\beta} = \frac{V_p}{i_p} \Big|_{i_u=0} = R_1 ; R_{i\beta} = \frac{V_u}{i_u} \Big|_{V_p=0} = R_1 // R_2$$

rete per  $A_e$

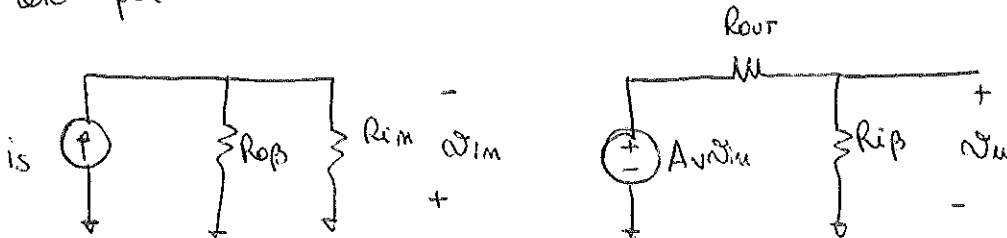

$$A_e = - (R_{im} // R_{op}) \cdot A_v \cdot \frac{R_i \beta}{R_i \beta + R_{out}} \quad (2)$$

$$H_p: \beta A_e \gg 1$$

$$R_{if} = \frac{R_{op} // R_{im}}{(1 - \beta A_e)} \approx \frac{R_{op} // R_{im}}{-\beta A_e} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} \cdot A_v \cdot \frac{R_i \beta}{R_i \beta + R_{out}}} = \frac{R_1 (R_i \beta + R_{out})}{A_v R_i \beta}$$

$$R_{of} = \frac{R_{out} // R_i \beta}{(1 - \beta A_e)} \approx \frac{R_{out} // R_i \beta}{-\beta A_e} = \frac{1}{\frac{(R_{im} // R_{op}) \cdot A_v}{R_1 \cdot R_{out}}} = \frac{R_1 \cdot R_{out}}{(R_{im} // R_{op}) \cdot A_v}$$

$\swarrow 80$   
 $\uparrow 2000$

$$R_{of} < 2 \Omega$$

è addirittura <

$$R_{of} = \frac{R_1}{R_{im} // R_{op}} \cdot \frac{1}{25} < 2$$

$$\frac{R_1}{R_{im} // R_{op}} < 50$$

$$R_{im} // R_{op} > \frac{1}{50} R_1$$

$$R_{im} // R_1 > \frac{1}{50} R_1$$

$$50 \frac{R_{im} \cdot R_1}{R_{im} + R_1} > R_1$$

$$50 R_{im} \cdot R_1 > R_1^2 + R_1 R_{im}$$

$$\boxed{49 R_{im} > R_1}$$

$$R_{if} = 2 \text{ k}\Omega$$

3

$$R_{if} = \frac{R_1 (R_3 // R_2 + R_{out})}{A_v (R_1 // R_2)} = 2000$$

Poniamo  $R_1 // R_2 = 100 \Omega$

$$\frac{R_1}{A_v} \cdot \frac{100 + 80}{100} = \frac{R_1}{A_v} \cdot 1.8 = 2000 \Rightarrow R_1 = \frac{2000 A_v}{1.8} = 2.2 \text{ M}\Omega$$

$$R_2 \approx 100 \Omega$$

calcolo  $\beta A_e$


$$\frac{1}{R_1} (R_{in} // R_{op}) A_v \cdot \frac{R_i \beta}{R_i \beta + R_{out}} = \frac{1}{2.2 \times 10^6} \left( 0.5 \times 10^6 // 2.2 \times 10^6 \right) \cdot 2000 \cdot \frac{100}{130}$$

$$\approx 205 \gg 1$$

calcolo per verifica

$$R_{if} = \frac{R_1 // R_{in}}{1 - \beta A_e} = \frac{2.2 \times 10^6 // 0.5 \times 10^6}{1 + 205} \approx 1.98 \text{ k}\Omega \quad \text{ok!}$$
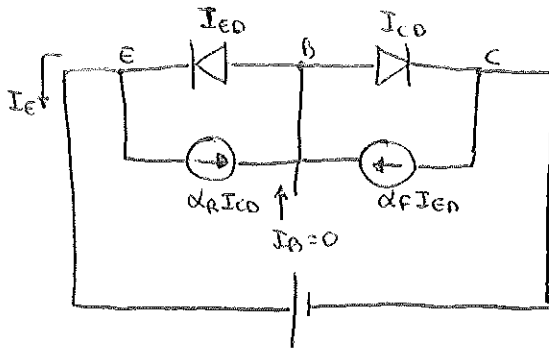
$$R_{of} = \frac{R_{out} // R_1 // R_2}{1 - \beta A_e} = \frac{80 // 100}{1 + 205} \approx 0.22 \Omega \quad \text{ok!}$$



$$V_{CE} < 0$$

$$\text{quindi } I_{ED} = -I_{ES}$$

$$I_E = I_{ED} - \alpha_R I_{CB} = -I_{ES} - \alpha_R I_{CB}$$

$$= -I_{CB} + \alpha_F I_{ED} = -I_{CB} - \alpha_F I_{ES}$$

da cui

$$(1 - \alpha_F) I_{ES} = (1 - \alpha_R) I_{CB}$$


$$I_{CB} = \frac{(1 - \alpha_F)}{(1 - \alpha_R)} I_{ES}$$

$$I_E = -I_{ES} \left[ 1 + \frac{\alpha_R (1 - \alpha_F)}{1 - \alpha_R} \right] = -I_{ES} \left[ \frac{1 - \alpha_R + \alpha_R - \alpha_R \alpha_F}{1 - \alpha_R} \right]$$

$$I_E = -I_{ES} \frac{1 - \alpha_R \alpha_F}{1 - \alpha_R}$$

PUNTO DI RIPOSO JFET

(5)

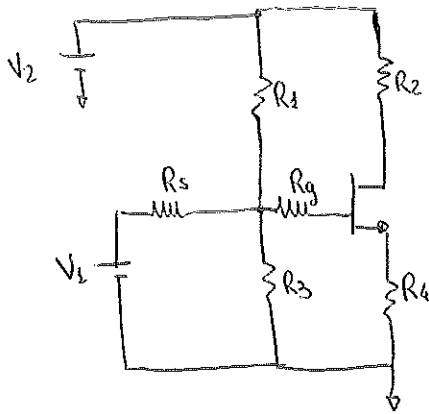

PRINCIPIO SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

$$V_G = V_{G1} + V_{G2}$$

$$V_{G1} = V_1 \cdot \frac{R_1 // R_3}{R_3 + R_1 // R_3} = 8.77 \text{ V}$$

$$V_{G2} = V_2 \cdot \frac{R_3 // R_5}{R_2 + R_3 // R_5} = 0.53 \text{ V}$$

$$V_G = V_{G1} + V_{G2} = 9.3 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$V_{GS} = V_G - R_4 I_{DS}$$

$$I_{DS} = \frac{V_G - V_{GS}}{R_4}$$

$$\begin{cases} V_{GS_1} = 0 & I_{DS_1} = 2.325 \text{ mA} \\ V_{GS_2} = -3 \text{ V} & I_{DS_2} = 3.075 \text{ mA} \end{cases}$$

$$V_{GS} \approx -1.6 \text{ V} \quad I_{DS} \approx 2.725 \text{ mA}$$


$$V_{DS} = V_2 - (R_2 + R_4) I_{DS} = 15 - (0.5 + 4) \cdot 2.725 = 2.76 \text{ V}$$

Verifica JFET  
in saturazione

$$V_{GS} > V_{GS_{off}} \quad -1.6 > -3 \quad \text{OK!}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{GS_{off}} = -1.6 + 3 = 1.4 \text{ V}$$

$$2.76 > 1.4 \quad \text{OK!}$$

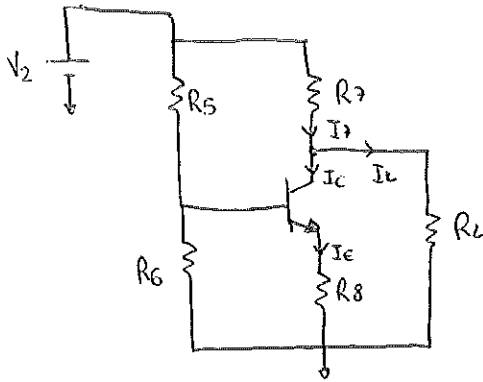

Hp. PARTITORE PESANTE

$$V_B = \frac{R_6}{R_5 + R_6} \cdot V_2 = 5.625 \text{ V}$$

$$V_{BE} = V_B - V_E = 0 \quad V_E = V_B - V_{BE} = 4.925 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_8} \approx 2.46 \text{ mA}$$

$$I_C \approx I_E \approx 2.46 \text{ mA}$$

$$\begin{cases} I_7 = I_C + I_L \\ I_L = \frac{V_C}{R_L} \\ I_7 = \frac{V_2 - V_C}{R_7} \end{cases}$$

$$I_C + \frac{V_C}{R_L} = \frac{V_2 - V_C}{R_7}$$

$$R_L R_7 I_C + R_7 V_C = (V_2 - V_C) R_L$$

$$V_C = \frac{R_L V_2 - R_L R_7 I_C}{R_7 + R_L} \approx \frac{(10 \times 15) - (10 \times 2 \times 2.46)}{2 + 10} = 8.4 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E \approx 3.475 \text{ V}$$

$$I_7 = \frac{V_2 - V_C}{R_7} = 3.3 \text{ mA}$$

$$I_L = \frac{V_C}{R_L} = 0.84 \text{ mA}$$

VERIFICA HP. P.P.

$$h_{FE} \approx 160$$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} \approx 15 \mu\text{A}$$

$$I_{R6} = \frac{V_B}{R_6} \approx 1.875 \text{ mA}$$

$I_B \ll I_{R5}, I_{R6}$  OK!

$$I_{R5} = \frac{V_2 - V_B}{R_5} \approx 1.875 \text{ mA}$$

PARAMETRI PICCOLO SEGNALE

(7)

- JFET

$$g_m \cong 3.4 \text{ mS} \quad (\text{circa } g_m \text{ in funzione di } V_{GS})$$

$$C_{iss} \cong 2.7 \text{ pF}$$

$$C_{rss} \cong 1.4 \text{ pF}$$

$$C_{GD} = C_{rss} \cong 1.4 \text{ pF}$$

$$C_{GS} = C_{iss} - C_{rss} \cong 1.3 \text{ pF}$$

- BJT

$$R_{\beta} = \frac{50 + 300}{2} = 175$$

$$r_{ie} @ 1 \text{ mA} = \frac{2 + 8}{2} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$r_{b'e} @ 1 \text{ mA} = \frac{V_T \cdot R_{\beta}}{I_C @ 1 \text{ mA}} = 4.55 \text{ k}\Omega$$

$$r_{bb'} = r_{ie} - r_{b'e} = 450 \Omega$$

$$r_{b'e} = \frac{V_T \cdot R_{\beta}}{I_C} \cong 1.85 \text{ k}\Omega$$


$$r_{ie} = r_{b'e} + r_{bb'} = 2.3 \text{ k}\Omega$$

$$f_T \cong 160 \text{ MHz}$$

$$g_m^{BJT} = \frac{I_C}{V_T} = 94.62 \text{ mS}$$



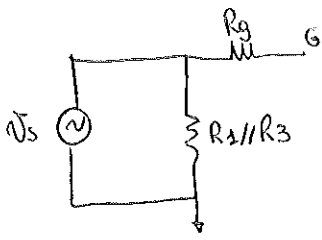
$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 2.775 \text{ V}$$





$$V_{out} = -R_7 // R_L \beta i_b$$
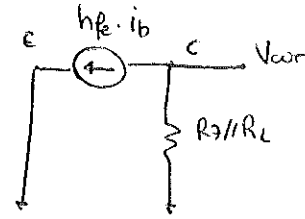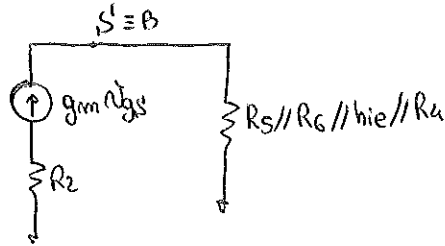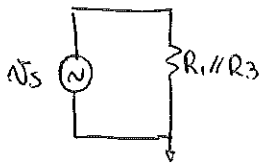
$$i_b = \frac{V_B}{h_{ie}} = \frac{V_{S'}}{h_{ie}}$$



$$V_B = V_{S'} = R_s // R_g // h_{ie} // R_4 \cdot g_m V_{gs}$$


$$V_{gs} = V_g - V_{S'}$$

$$V_g = V_s$$

$$V_{S'} = R_s // R_g // h_{ie} // R_4 g_m (V_g - V_{S'})$$


$$V_{S'} = \frac{R_s // R_g // h_{ie} // R_4 g_m}{1 + R_s // R_g // h_{ie} // R_4 g_m} V_s$$
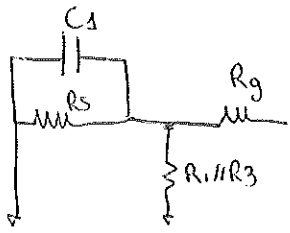
$$A_{CS} = \frac{V_{out}}{V_s} = -R_7 // R_L \cdot \frac{\beta}{h_{ie}} \cdot \frac{R_s // R_g // h_{ie} // R_4 g_m}{1 + R_s // R_g // h_{ie} // R_4 g_m} \approx -93.32$$




$$R_{vc1} = R_s // R_1 // R_3 \cong 0.175 \text{ k}\Omega$$

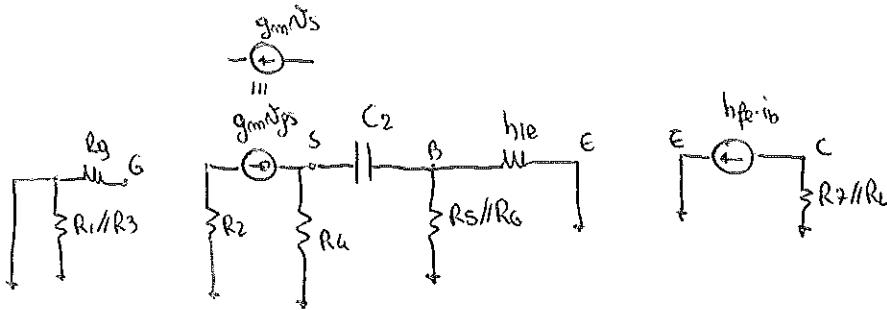$\downarrow$   
C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub> cut




$\tilde{N}_g = 0$

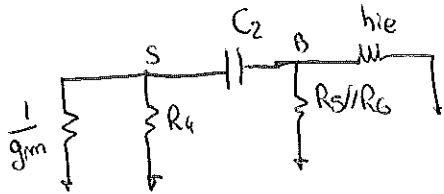


$$R_{vc2} = \left( \frac{1}{g_m} // R_u \right) + \left( h_{ie} // R_5 // R_6 \right) \cong 1.31 \text{ k}\Omega$$

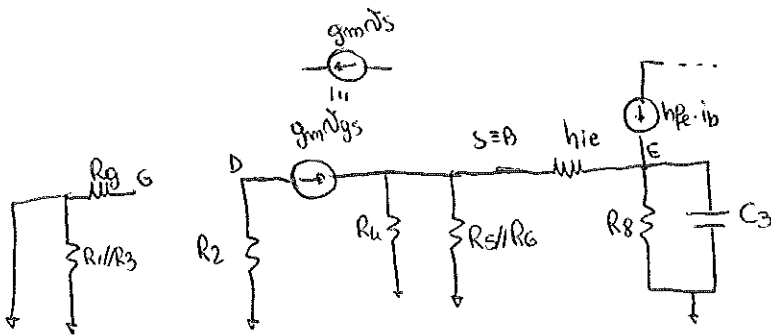
$\downarrow$   
C<sub>4</sub>, C<sub>3</sub> cut




$\tilde{N}_g = 0$

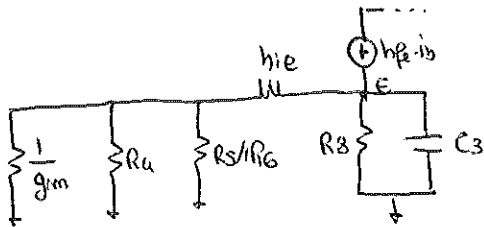
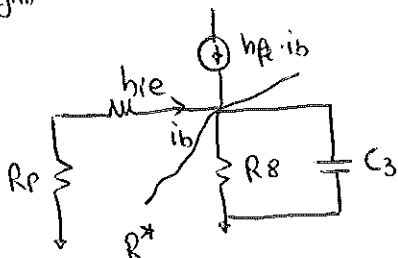
$$R_p = \frac{1}{g_m} // R_u // R_5 // R_6 \cong 0.239 \text{ k}\Omega$$



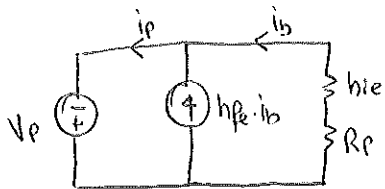

$$i_p = i_b + h_{fe} \cdot i_b = (1 + h_{fe}) i_b$$

$$V_p = (h_{ie} + R_p) \cdot i_b$$



$$R^* = \frac{V_p}{i_p} = \frac{R_p + h_{ie}}{1 + h_{fe}} = \frac{0.239 + 2.3}{1 + 175} = 14.4 \Omega$$

$$R_{Vc3} = R_8 // R^* = 0.0143 \text{ k}\Omega$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{1}{C_1 \cdot R_{Vc1}} + \frac{1}{C_2 \cdot R_{Vc2}} + \frac{1}{C_3 \cdot R_{Vc3}} \right] =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{1}{100 \times 10^{-6} \times 0.175 \times 10^3} + \frac{1}{100 \times 10^{-6} \times 1.31 \times 10^3} + \frac{1}{200 \times 10^{-6} \times 0.0143 \times 10^3} \right] \approx 66 \text{ Hz}$$



LIMITE SUPERIORE DI BANDA

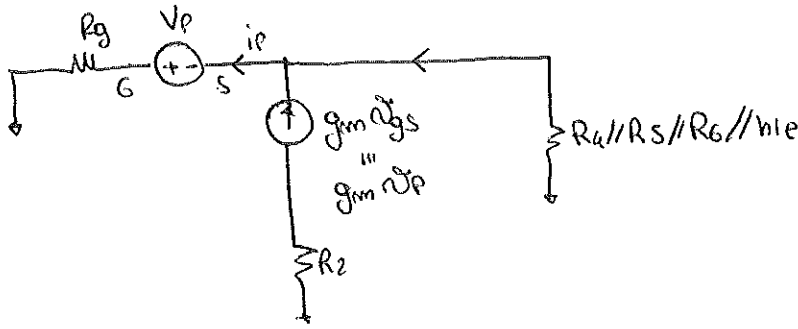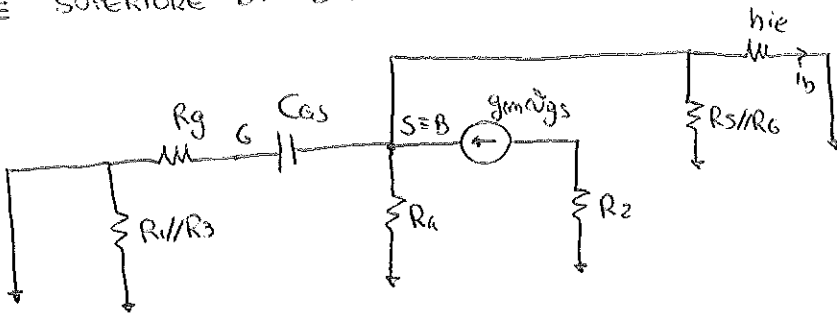

$$V_p = R_g \cdot i_p + R_a // R_s // R_6 // h_{ie} (i_p - g_m V_p)$$

$$V_p (1 + g_m R_a // R_s // R_6 // h_{ie}) = (R_g + R_a // R_s // R_6 // h_{ie}) \cdot i_p$$
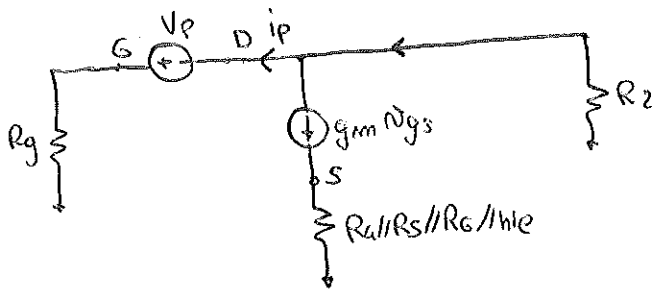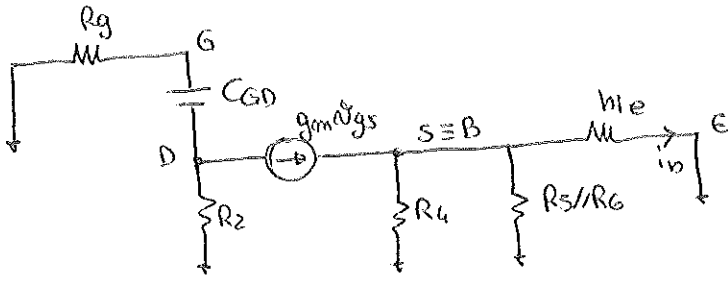
$$R_{V_{CS}} = \frac{V_p}{i_p} = \frac{R_g + \overbrace{R_a // R_s // R_6 // h_{ie}}^{0.821 \text{ k}\Omega}}{1 + g_m R_a // R_s // R_6 // h_{ie}} \approx 480 \Omega$$



$$V_p = R_g \cdot i_p + R_2 (i_p + g_m V_{gs})$$

$$V_{gs} = R_g \cdot i_p - R_4 // R_s // R_6 // h_{ie} g_m V_{gs}$$

$$V_{gs} (1 + g_m R_4 // R_s // R_6 // h_{ie}) = R_g \cdot i_p$$

$$V_{gs} = \frac{R_g}{1 + g_m R_4 // R_s // R_6 // h_{ie}} \cdot i_p$$

$$V_p = R_g i_p + R_2 \cdot i_p + g_m R_2 \frac{R_g}{1 + g_m R_4 // R_s // R_6 // h_{ie}} \cdot i_p$$

$$R_{V_{CD}} = \frac{V_p}{i_p} = R_g + R_2 + g_m \frac{R_2 R_g}{1 + g_m R_4 // R_s // R_6 // h_{ie}} \approx 1.95 \text{ k}\Omega$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi [C_{gs} \cdot R_{V_{GS}} + C_{GD} \cdot R_{V_{CD}}]} = \frac{1}{2\pi [1.3 \times 10^{-12} \times 0.48 \times 10^3 + 14 \times 10^{-12} \times 1.95 \times 10^3]} \approx 47.5 \text{ MHz}$$