
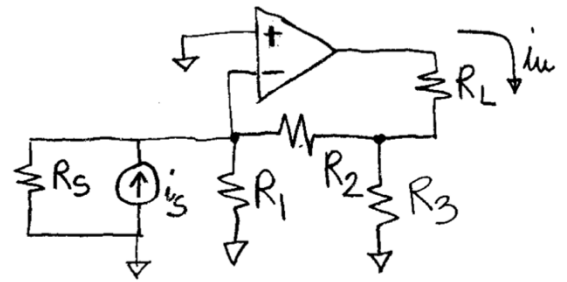


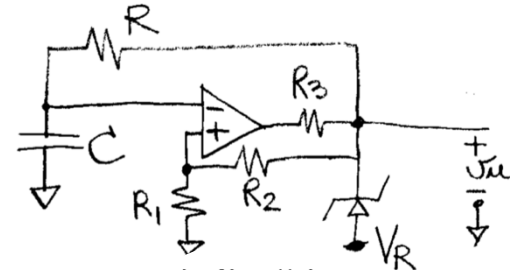1. Si consideri il circuito a lato.  $R_s = 1\text{ K}\Omega$  è la resistenza del generatore di segnale,  $R_L = 100\ \Omega$  è il carico. Si calcoli la resistenza di ingresso, la resistenza di uscita, la funzione del trasferimento  $i_u/i_s$  e il limite superiore di banda del circuito completo. L'amplificatore nello schema ha amplificazione di tensione  $A_{v0}=10^4$ ,  $R_{in} = 200\text{ K}\Omega$ ,  $R_{out} = 300\ \Omega$ , un polo a frequenza  $f_p = 100\text{ Hz}$ . Inoltre si consideri  $R_1 = 10\text{ K}\Omega$ ,  $R_2 = 20\text{ K}\Omega$ ,  $R_3 = 30\text{ K}\Omega$ .




2. Sia dato il circuito mostrato a lato. Ricavare la forma d'onda ottenuta in uscita, giustificando il procedimento. Disegnare e quotare correttamente l'andamento della tensione sul condensatore e all'uscita del circuito nel tempo, sullo stesso asse dei tempi ( $R = 10\text{ K}\Omega$ ,  $C = 47\text{ nF}$ ,  $R_1 = R_2 = 10\text{ K}\Omega$ ,  $R_3 = 3\text{ K}\Omega$ ,  $V_Z = 4.7\text{ V}$ ,  $V_R = -3\text{ V}$ ).




3.

Con riferimento al circuito mostrato a lato, calcolare:

- il punto di riposo dei due transistori Q1 e Q2 e i parametri del circuito di piccolo segnale
- la funzione di trasferimento a centro banda
- il limite superiore di banda

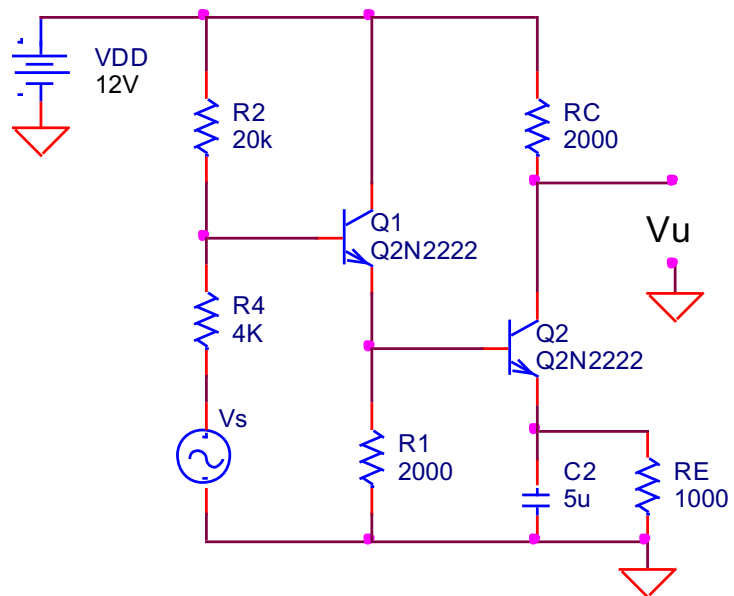


Esercizio 1

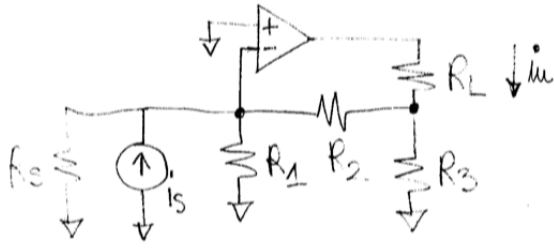

$$R_1 = 10 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 20 \text{ K}\Omega$$

$$R_3 = 30 \text{ K}\Omega$$

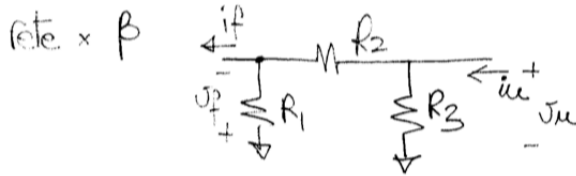

$$i_f = \beta i_u + \frac{v_f}{R_{of}}$$


$$v_u = R_i \beta i_u + R_o v_f$$

$$f = \frac{i_u}{i_f} \Big|_{v_f=0} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 0,6$$


$$R_{of} = \frac{v_f}{i_f} \Big|_{i_u=0} = R_2 \parallel R_3 = 8,3 \text{ K}\Omega$$

$$R_i = \frac{v_u}{i_u} \Big|_{v_f=0} = R_2 \parallel R_3 = 12 \text{ K}\Omega$$

Ae

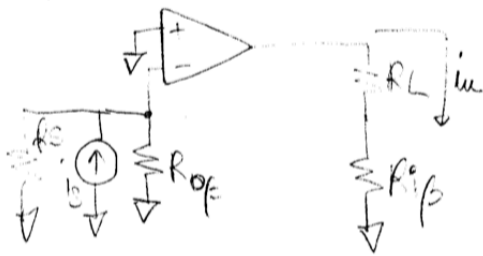
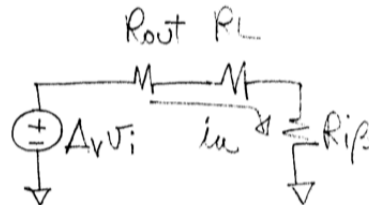
$$v_i = -i_s (R_s \parallel R_{of} \parallel R_{in})$$



$$i_u = \frac{A_v v_i}{R_o + R_L + R_i \beta}$$

$$A_e = \frac{i_u}{i_s} \Big|_{\beta=0} = - \frac{A_v (R_s \parallel R_{of} \parallel R_{in})}{R_o + R_L + R_i \beta} = -716,9$$

$$\left[ \begin{array}{l} A_e |_{R_s \rightarrow \infty} = -645,1 \\ A_e |_{R_L=0} = -722,7 \end{array} \right.$$


$$R_{if} = \frac{(R_{of} \parallel R_{in})}{1 - \beta A_e} \Big|_{R_s \rightarrow \infty} = 2,07 \Omega$$

$$R_{of} = (R_i \beta + R_{out}) (1 - \beta A_e |_{R_L=0}) = 5,35 \text{ M}\Omega$$

$$A_F = \frac{i_{in}}{i_s} = \frac{A_e}{1 - \beta A_e} = -1,66$$

$$f_H = f_p (1 - \beta A_e) = 43,1 \text{ KHz}$$


Esercizio 2

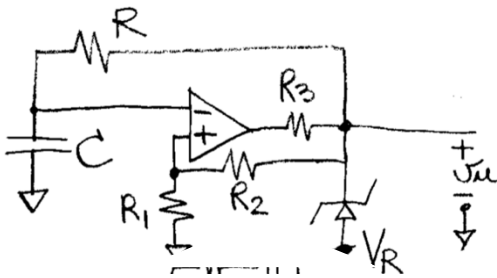

uscite: ALTA  $v_{in} = V_R + V_Z$ ,  $v_F = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (V_R + V_Z) = \beta (V_R + V_Z)$

BASSA  $v_{in} = V_R - V_D$ ,  $v_F = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (V_R - V_D) = \beta (V_R - V_D)$

poniamo che per  $t=0$   $v_c = 0 = v_F$

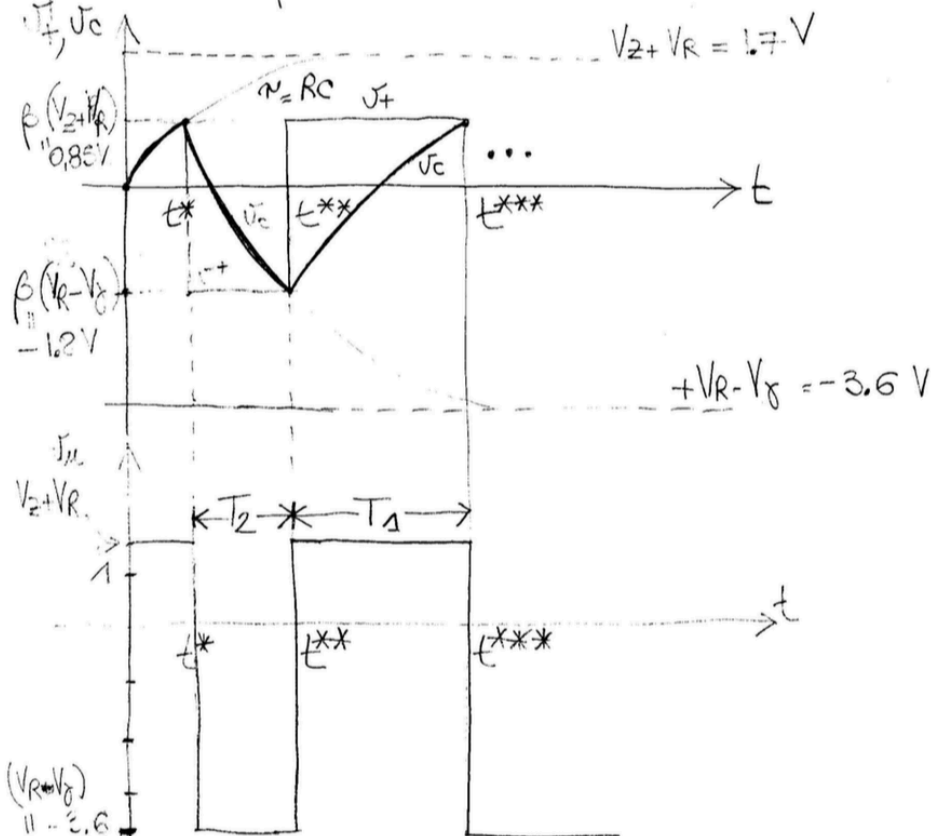

Calcolo di  $T_1$

$$\beta(V_z + V_R) = V_C(t^{***}) = \beta(V_R - V_G) + \left[ (V_z + V_R) - \beta(V_R - V_G) \right] \left[ 1 - e^{-\frac{T_1}{RC}} \right]$$

$$\beta(V_z + V_R) = (V_z + V_R) - \left[ V_z + (1 - \beta)V_R + \beta V_G \right] e^{-T_1/RC}$$

$$(V_z + V_R)(1 - \beta) = \left[ V_z + (1 - \beta)V_R + \beta V_G \right] e^{-T_1/RC}$$

$$T_1 = RC \ln \left[ \frac{V_z + (1 - \beta)V_R + \beta V_G}{(V_z + V_R)(1 - \beta)} \right] = 6,652 \times 10^{-4} \text{ s}$$

Calcolo di  $T_2$

$$\beta(V_R - V_G) = V_C(t^{**}) = \beta(V_z + V_R) + \left[ V_R - V_G - \beta(V_z + V_R) \right] \left[ 1 - e^{-\frac{T_2}{RC}} \right]$$

$$\beta(V_R - V_G) = V_R - V_G - \left[ V_R(1 - \beta) - V_G - \beta V_z \right] e^{-T_2/RC}$$

$$(1 - \beta)(V_R - V_G) = \left( V_R(1 - \beta) - V_G - \beta V_z \right) e^{-T_2/RC}$$


$$T_2 = RC \ln \left[ \frac{V_R(1 - \beta) - V_G - \beta V_z}{(1 - \beta)(V_R - V_G)} \right] = 4,254 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$T_1 + T_2$

$$T = 1,09 \text{ ms}$$

$$\delta = \frac{T_1}{T} = 0,61$$

Esercizio 3

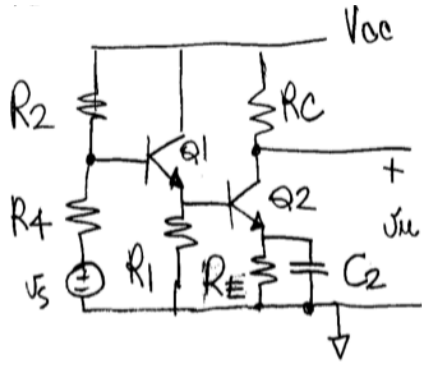

$$V_{B1} = \frac{R_4}{R_4 + R_2} V_{CC} = \frac{4}{24} \times 12 = 2V \quad (\text{approssimazione di partitore pesante})$$

$$V_{E1} = V_{B1} - V_{BEON} = 1,3V$$

$$I_{C1} = \frac{V_{E1}}{R_E} = \frac{1,3}{2000} = 0,65 \text{ mA} \quad (\text{approssimazione } I_{B2} \ll I_{C1})$$

$$V_{CE1} = V_{CC} - V_{E1} = 10,7V$$

$$V_{E2} = V_{E1} - V_{BEON} = 0,6V$$

$$I_{E2} = \frac{V_{E2}}{R_E} = 0,6 \text{ mA} \approx I_{C2} \quad V_{CE2} = V_{CC} - I_{C2} R_C - V_{E2} = 12 - 0,6 \cdot 2 - 0,6 = 10,2V$$

$$h_{FE1} \approx h_{FE2} = 140$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{h_{FE1}} \ll \frac{V_{CC}}{R_2 + R_4} = \frac{12}{24 \cdot 10^3} = 0,5 \text{ mA}$$

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{h_{FE2}} \ll I_{C1} = 0,65 \text{ mA}$$

↑  
4,3 μA

$$r_{bb} = 450 \Omega \quad (\text{valore a } 1 \text{ mA}) \quad h_{fe1} = h_{fe2} \approx h_{fe@1 \text{ mA}} = 175$$

$$r_{\pi 1} = \frac{h_{fe1} V_T}{I_{C1}} = \frac{175 \cdot 25,9}{0,65} = 6973 \Omega \quad g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = 25 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1}$$

$$h_{ie1} = r_{bb} + r_{\pi 1} = 7423 \Omega$$

$$r_{\pi 2} = \frac{h_{fe2} V_{T_e}}{I_{c2}} = \frac{175 \cdot 25,9}{0,6} = 7554 \quad h_{ie2} = r_{\pi 2} + r_{bb'} = 8004 \Omega$$

$$g_{m2} = \frac{I_{c2}}{V_T} = 23,1 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1}$$

$V_A$  dalle caratteristiche a 1mA

$$V_A = \frac{I_c}{h_{oe}} = \frac{1 \text{ mA}}{20 \cdot 10^{-6} \Omega} = 50 \text{ V}$$

$$\frac{1}{h_{oe1}} = \frac{V_A}{I_{c1}} = \frac{50}{0,65 \cdot 10^{-3}} = 76,9 \text{ K}\Omega$$

$$\frac{1}{h_{oe2}} = \frac{V_A}{I_{c2}} = \frac{50}{0,6 \cdot 10^{-3}} = 83,3 \text{ K}\Omega$$

possiamo trascurare  $\frac{1}{h_{oe1}} \gg R_1$ ,  $\frac{1}{h_{oe2}} \gg R_E, R_C$

$$V_{CB1} = 10 \text{ V} \quad C_{\mu 1} = 4 \text{ pF} \quad f_{T1} = 70 \text{ MHz}$$

$$f_{T1} = \frac{g_{m1}}{2\pi (C_{\mu 1} + C_{\pi 1})} \rightarrow C_{\pi 1} = \frac{g_{m1}}{2\pi f_{T1}} - C_{\mu 1} = \frac{I_{c1}}{V_T 2\pi f_{T1}} - C_{\mu 1}$$


$$= \frac{0,65 \cdot 10^{-3}}{25,9 \cdot 10^{-3} \cdot 628,70 \cdot 10^6} - 4 \cdot 10^{-12}$$

$$= (57,1 - 4) 10^{-12} = \underline{\underline{53,1 \text{ pF}}}$$

$$V_{CB2} = 9,5 \text{ V} \quad C_{\mu 2} = 4 \text{ pF} \quad f_{T2} = 70 \text{ MHz}$$

$$C_{\pi 2} = \frac{g_{m2}}{2\pi f_{T2}} - C_{\mu 2} = \frac{0,7 \cdot 10^{-3}}{25,9 \cdot 10^{-3} \cdot 628,70 \cdot 10^6} - 4 \cdot 10^{-12} = 48,7 \text{ pF}$$

guadagno a centobanda

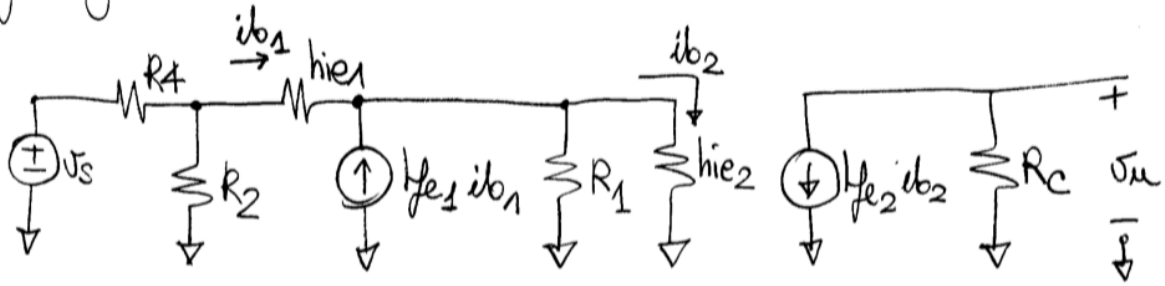

$$i_{b1} = V_s \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_4} \cdot \frac{1}{R_2 \parallel R_4 + h_{ie1} + (R_1 \parallel h_{ie2})(h_{\beta 1} + 1)} =$$

$$i_{b2} = i_{b1} (h_{\beta 1} + 1) \frac{R_1}{R_1 + h_{ie2}}$$

$$V_u = -h_{\beta 2} R_C i_{b2}$$


$$A_f = \frac{V_u}{V_s} = \underbrace{-h_{\beta 2} R_C}_{175} (h_{\beta 1} + 1) \frac{R_1}{R_1 + h_{ie2}} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_4} \cdot \frac{1}{R_2 \parallel R_4 + h_{ie1} + (R_1 \parallel h_{ie2})(h_{\beta 1} + 1)}$$

$$= -175 \cdot 2000 \cdot 176 \cdot \frac{2000}{2000 + 8004} \cdot \frac{20}{20 + 4} \cdot \frac{1}{\frac{80000}{24} + 7423 + 1600 \cdot 176}$$

$$= -35.1$$

limite superiore di banda

$R_{V_{u1}}$

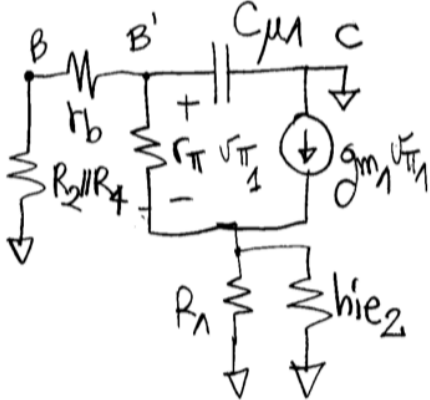


$$R_{V_{u1}} = \left[ r_{\pi 1} + (1 + g_{m1} r_{\pi 1})(R_1 \parallel h_{ie2}) \right] \parallel (r_b + R_2 \parallel R_4)$$


$$= [6973 + 176 \cdot 1600] \parallel [450 + 3333] =$$

$$= 288573 \parallel 3783 = 3734 \Omega$$

$R_{V\pi_1}$

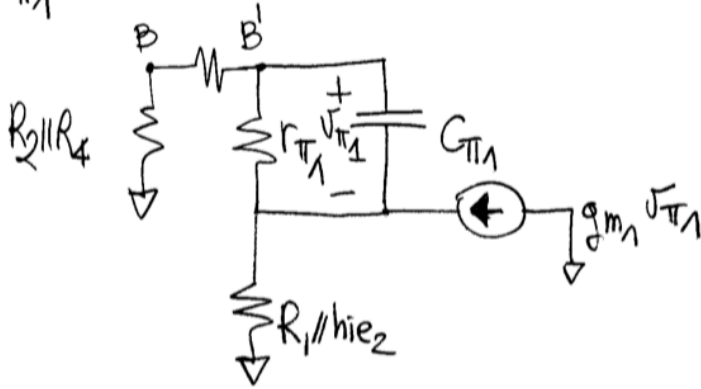


rimuovo  $r_{\pi_1}$

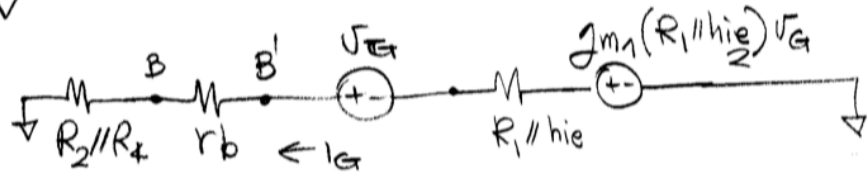

$$i_G = \frac{v_G (1 + g_{m1} (R_1 // h_{ie2}))}{R_2 // R_4 + r_b + R_1 // h_{ie2}}$$

$$R_{V\pi_1} = r_{\pi_1} // \left[ \frac{R_2 // R_4 + r_b + R_1 // h_{ie2}}{1 + g_{m1} (R_1 // h_{ie2})} \right] = r_{\pi_1} // \left[ \frac{5383}{1 + 40} \right] = 6973 // 131,3 = 128,9 \Omega$$

$R_{V\pi_2}$

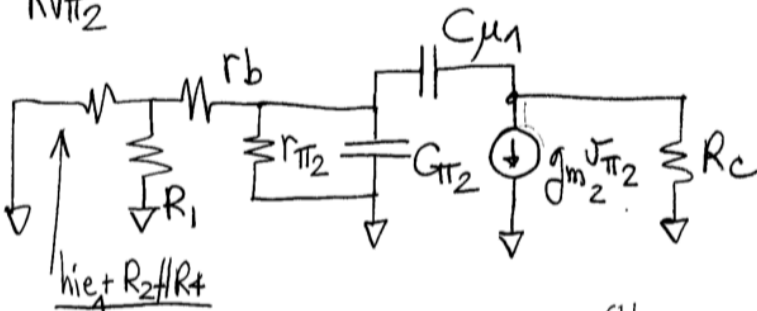

$$R_{V\pi_2} = r_{\pi_2} // \left[ r_b + R_1 // \left( \frac{h_{ie1} + R_2 // R_4}{h_{fe1} + 1} \right) \right] = 476,9 \Omega$$

$$R_{V\mu_2} = R_{V\pi_2} (1 + g_{m2} R_c) + R_c = 476,9 (1 + 46) + 2000 = 24,4 \text{ K}\Omega$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi [R_{V\pi_1} C_{\pi_1} + R_{V\mu_1} C_{\mu_1} + R_{V\pi_2} C_{\pi_2} + R_{V\mu_2} C_{\mu_2}]} = 1,08 \text{ MHz}$$