
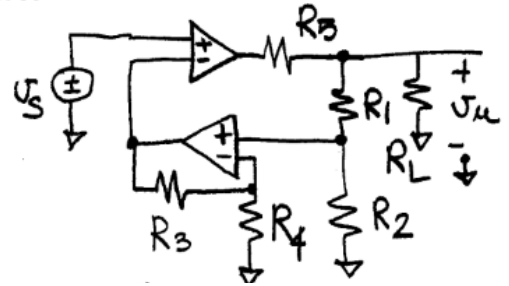


Esame di Elettronica - Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni
3 luglio 2008

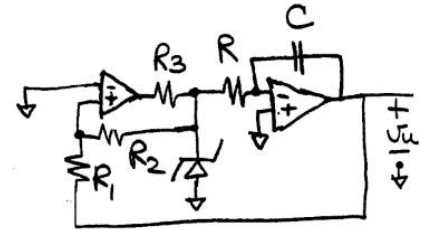1. Calcolare la funzione di trasferimento e la resistenza di uscita del circuito in reazione mostrato a lato. Si supponga che i due amplificatori operazionali siano amplificatori di tensione ideali, con $A_v=1000$. Altri dati del problema $R_1=1K\Omega$, $R_2=2K\Omega$, $R_3=3K\Omega$, $R_4=4K\Omega$, $R_5=5K\Omega$, $R_L=500\Omega$.




2. Mostrare il funzionamento del circuito mostrato a lato, disegnando e quotando l'andamento delle tensioni all'uscita dei due operazionali. Giustificare il procedimento. [$R_1=10K\Omega$, $R_2=10K\Omega$, $R_3=3K\Omega$, $R=1K\Omega$, $C=1\mu F$, $V_Z=4.7V$]




3. Con riferimento al circuito mostrato a lato, calcolare:

- il punto di riposo dei due transistori Q1 e Q2 e i parametri del circuito di piccolo segnale.
- la funzione di trasferimento a centro banda.
- il limite superiore di banda

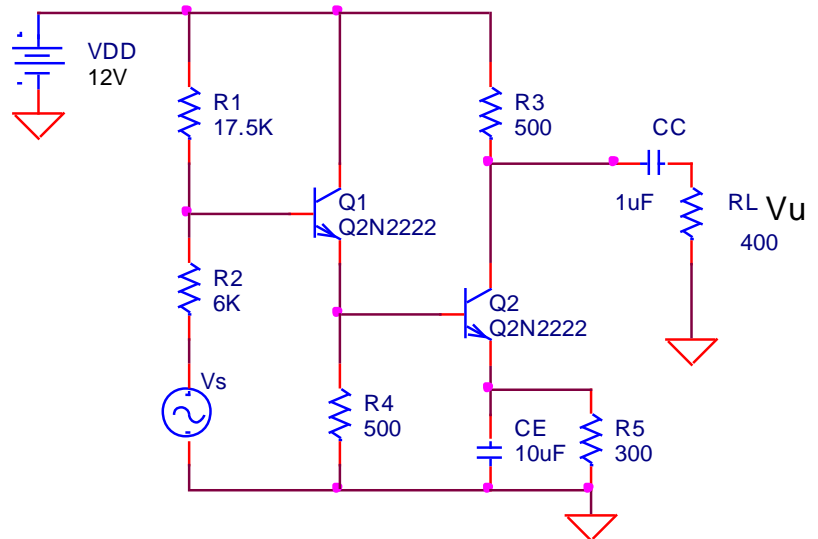


Esercizio 1

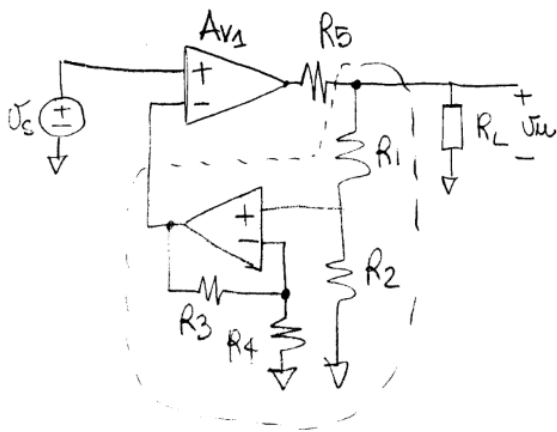

- $R_1 = 1\text{K}\Omega$
- $R_2 = 2\text{K}\Omega$
- $R_3 = 3\text{K}\Omega$
- $R_4 = 4\text{K}\Omega$
- $R_5 = 5\text{K}\Omega$
- $R_L = 500\Omega$
- $A_{v1} = 600$

Prelievo di tensione e inserzione di tensione

Rete per β

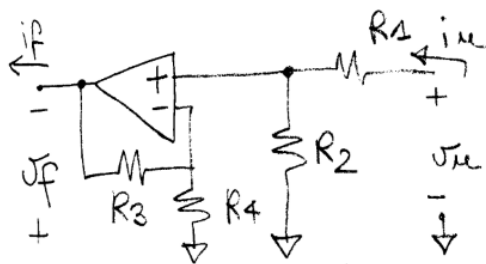

$$V_f = \beta V_u + R_{of} i_p$$


$$i_u = \frac{V_u}{R_o \beta} + \cancel{K} i_p$$

$$\beta = \left. \frac{V_f}{V_u} \right|_{i_p=0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left(1 + \frac{R_3}{R_4} \right) = \frac{2}{3} \left(1 + \frac{3}{4} \right) = \frac{7}{6} = \underline{\underline{1.17}}$$

$$R_{of} = \left. \frac{V_f}{i_p} \right|_{V_u=0} = 0$$

$$R_{if} = \left. \frac{V_u}{i_u} \right|_{i_p=0} = R_1 + R_2 = 3\text{K}\Omega$$

Rete per A_e

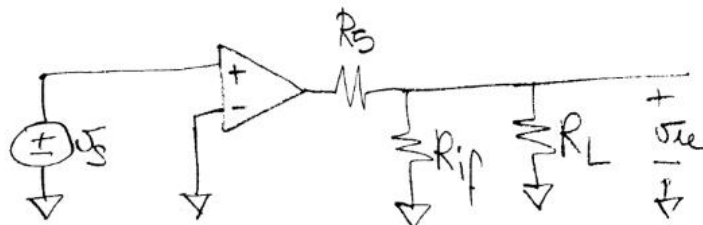

$$A_e = \frac{V_u}{V_s} = \frac{A_{v1} R_L // R_{if}}{R_L // R_{if} + R_5} = \frac{428.6 \cdot 10^3}{428.6 + 5000} = 78.9$$

$$A_F = \frac{A_e}{1 - \beta A_e} = \underline{\underline{0.846}}$$


Resistenza di uscita

$$A_{eo} = \frac{A_{v1} R_{if}}{R_{if} + R_5} = 10^3 \cdot \frac{3}{8} = \underline{\underline{375}}$$

\uparrow
 R_L rimosso


$$R_{of} = \frac{(R_{if} \parallel R_5)}{1 - \beta A_e} = \frac{1875}{439.75} = \underline{\underline{4.26 \Omega}}$$

Esercizio 2

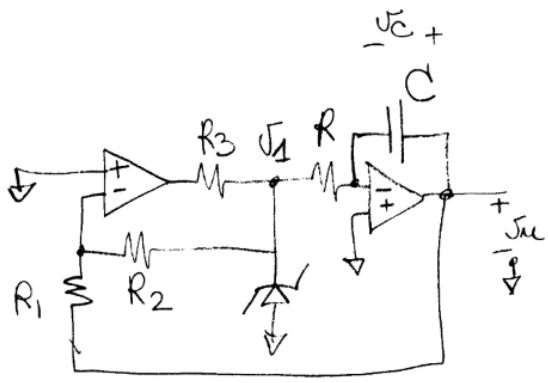

- $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 3 \text{ k}\Omega$
- $R = 1 \text{ k}\Omega$
- $C = 1 \mu\text{F}$
- $RC = 10^{-3} \text{ s}$

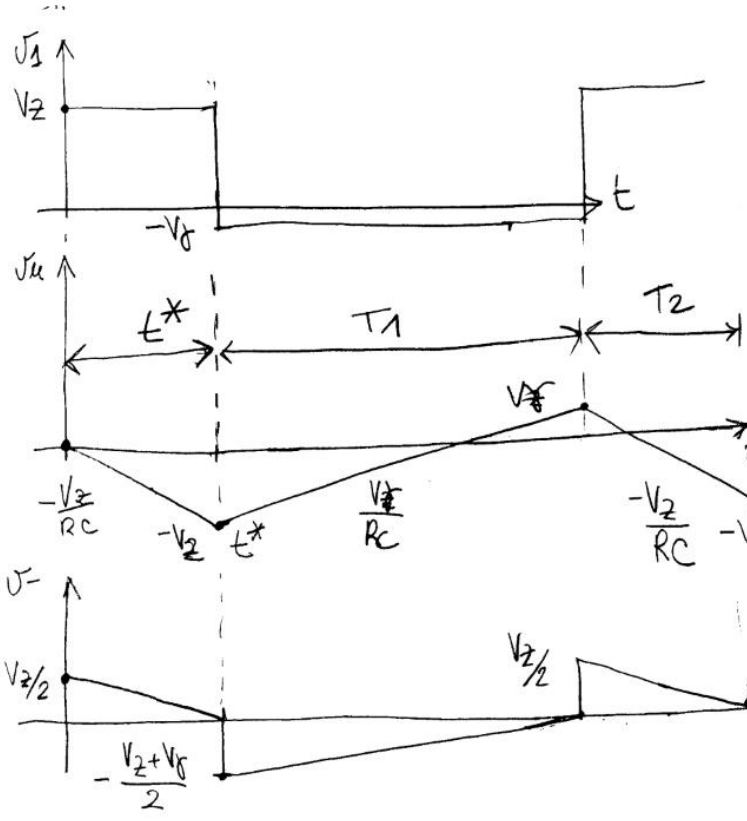poniamo che per $t=0$ $V_c = V_u = 0$, e $V_1 = V_2$



per $t > 0$

$$\frac{dV_u}{dt} = -\frac{1}{RC} V_2$$

$$V^- = \frac{V_1 + V_u}{2}$$

quando $V^- = 0$ si ha la commutazione (cioè per $V_u = V_2$)
se $V_1 = -V_f$

$$\frac{dV_u}{dt} = \frac{V_f}{RC}$$


[nuova commutazione per $V_u = V_f$]

$$T_1 = \frac{V_2 + V_\gamma}{V_\gamma / RC} = RC \frac{V_2 + V_\gamma}{V_\gamma} = 10^{-3} \frac{5.4}{0.7} = 7.7 \text{ ms}$$

$$T_2 = \frac{V_\gamma + V_2}{V_2 / RC} = RC \frac{V_2 + V_\gamma}{V_2} = 10^{-3} \frac{5.4}{4.7} = 1.15 \text{ ms}$$

$$t^* = \frac{V_2}{V_2} RC = 1 \text{ ms}$$

Esercizio 3

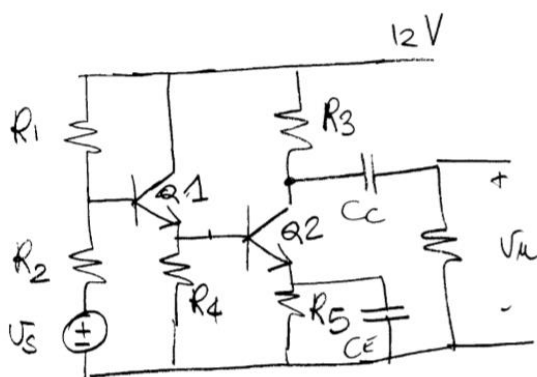

$$R_1 = 17.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 6 \text{ k}\Omega$$

$$V = 12 \text{ V}$$

$$R_4 = 500 \Omega$$

$$R_5 = 300 \Omega$$

$$R_3 = 500 \Omega$$

$$R_L = 400 \Omega$$

$$C_c = 1 \mu\text{F}$$

$$C_E = 10 \mu\text{F}$$

$$V_{B1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{6}{6 + 17.5} \cdot 12 = 3.06 \text{ V}$$

$$V_{E1} = V_{B1} - V_\gamma = 2.36 \text{ V}$$

$$I_{R4} \gg I_{B2}$$

$$I_{C1} \approx I_{R4} = \frac{V_{E1}}{R_4} = 4.72 \text{ mA}$$

Hp partitore presente Q1

$$V_{CE1} = 12 - 2.36 = 9.64 \text{ V}$$

$$h_{FE1} = 180$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{h_{FE1}} = 26.2 \mu\text{A} \quad \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} = 510.7 \mu\text{A} \gg I_{B1} \rightarrow \text{Verificare } H_p \text{ per il partitore A}$$

$$V_{E2} = V_{E1} - V_\gamma = 2.36 - 0.7 = 1.66 \text{ V}$$

$$I_{E2} \approx I_{C2} = \frac{V_{E2}}{R_5} = \frac{1.66}{300} = 5.53 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$h_{FE2} = 190$$

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{h_{FE2}} = \frac{5,53 \cdot 10^{-3}}{190} = 29,1 \mu A \ll I_{R4}$$

$$V_{C2} = V_{CC} - R_3 I_{C2} = 12 - 500 \cdot 5,53 \cdot 10^{-3} = 9,235 V$$

$$V_{CE2} = V_{C2} - V_{E2} = 7,575 V$$

$$\begin{aligned} \text{prendiamo } r_{b@1mA} &= h_{ie@1mA} - \frac{h_{fe@1mA} \cdot V_T}{I_{E@1mA}} = \\ &= 5000 - \frac{175 \cdot 26 \cdot 10^{-3}}{10^{-3}} = \underline{\underline{450 \Omega}} \end{aligned}$$

usiamo $r_b = 450$ anche per i punti di riposo di circa 5mA

$$g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = \frac{4,72 \cdot 10^{-3}}{26 \cdot 10^{-3}} = 0,181 A/V$$

$$r_{\pi 1} = \frac{h_{fe1}}{g_{m1}} = \frac{175}{0,181} = 966,9 \Omega$$

$$h_{ie1} = r_b + r_{\pi 1} = 450 + 966,9 = \underline{\underline{1416,9 \Omega}}$$

$$V_A = \frac{-1mA}{h_{oe@1mA}} = \frac{10^{-3}}{20 \cdot 10^{-6}} = 50 V$$

$$\frac{1}{h_{oe1}} = \frac{V_A}{I_{C1}} = \frac{50}{4,72 \cdot 10^{-3}} = 10,6 K\Omega \gg R_4 \text{ quindi } i' \text{ trascurabile}$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} = \frac{5,53 \cdot 10^{-3}}{26 \cdot 10^{-2}} = 0,213 \Omega^{-1}$$

$$r_{\pi 2} = \frac{h_{fe2}}{g_{m2}} = \frac{175}{0,213} = 821,6 \Omega$$

$$h_{ie2} = r_{\pi 2} + r_b = 821,6 + 450 = 1271,6 \Omega$$

$$\frac{1}{h_{oe2}} = \frac{V_A}{I_{C2}} = \frac{50}{5,53 \cdot 10^{-3}} = 9041,6 \Omega$$

$$V_{CB1} = V_{CE1} - V_{\gamma} = 8,94V \rightarrow C_{\mu1} = 4pF$$


$$V_{CB2} = V_{CE2} - V_{\gamma} = 6,875V \rightarrow C_{\mu2} = 4,3pF$$

$$f_{T1} \approx f_{T2} = 230 \text{ MHz} \rightarrow C_{\pi1} = \frac{g_{m1}}{2\pi f_{T1}} - C_{\mu1} = 125,3 - 4 = 121,3 pF$$

$$f_{T1} = \frac{g_{m1}}{2\pi(C_{\pi1} + C_{\mu1})}$$

$$C_{\pi2} = \frac{g_{m2}}{2\pi f_{T2}} - C_{\mu2} = 147,5 - 4,3 = 143,2 pF$$

Centrobanda.

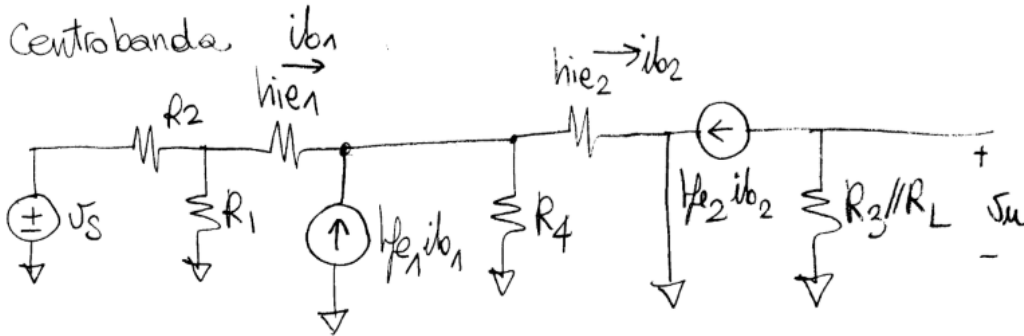


$$\frac{U_u}{U_S} = - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{(R_4 // h_{ie2})(\beta_1 + 1)}{R_2 // R_1 + h_{ie1} + R_4 // h_{ie1}(\beta_1 + 1)} \cdot \frac{\beta_2 R_3 // R_L}{h_{ie2}}$$

$$= - \frac{17,5}{17,5 + 6} \cdot \frac{358,9(176)}{4468 + 1416,9 + 3589(176)} \cdot \frac{176 \cdot 222}{1271,6} =$$

$$\frac{U_u}{U_S} = -0,7447 \cdot 0,915 \cdot 30,73 = -20,93$$

Alte frequenze

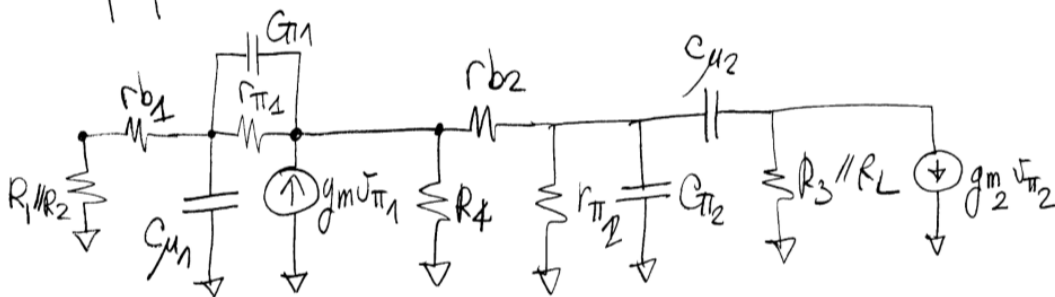

$$R_{V_{\pi2}} = + r_{\pi2} // \left[r_{b2} + R_4 // \left[\frac{r_{\pi1} + r_{b1} + R_1 // R_2}{1 + g_{m1} r_{\pi1}} \right] \right] =$$


$$= 821,6 // \left[450 + 500 // 33,4 \right] =$$

$$= 821,6 // 481,34 = 303,5 \Omega$$

$$R_{V\mu_2} = R_{V\pi_2} (1 + g_{m_2}(R_3 // R_L)) + R_3 // R_L =$$

$$303.5 (1 + 47.3) + 222 = 14.88 \text{ K}\Omega$$

$R_{V\pi_1}$ e $R_{V\mu_1}$

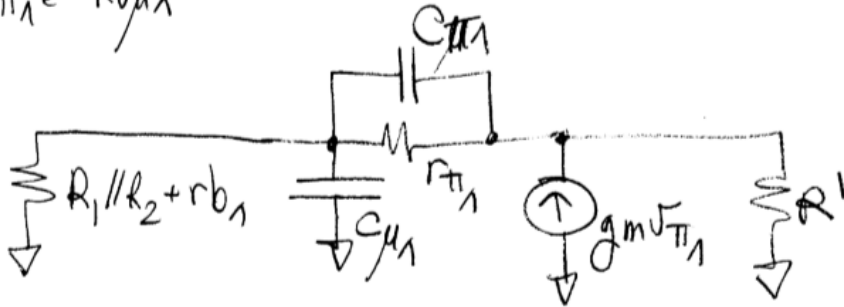

$$R' = R_4 // [r_{b_2} + r_{\pi_2}] = 500 // 1271.6 = 358.9 \Omega$$

$$R_{V\pi_1} = r_{\pi_1} // \left[\frac{R' + R_1 // R_2 + r_{b_1}}{1 + g_{m_1} R'} \right] =$$

$$= 966.9 // \left[\frac{358.9 + 4468 + 450}{65.96} \right] = 966.9 // 80 = \underline{73.9 \Omega}$$

$$R_{V\mu_1} = (R_1 // R_2 + r_{b_1}) // [r_{\pi_1} + (1 + g_{m_1} r_{\pi_1}) R'] =$$

$$= (4468 + 450) // (966.9 + 176 \cdot 358.9) = \underline{4567.7 \Omega}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{1}{R_{V\mu_1} C_{\mu_1} + R_{V\pi_1} C_{\pi_1} + R_{V\mu_2} C_{\mu_2} + R_{V\pi_2} C_{\pi_2}} \right] =$$

$$\frac{1}{2\pi} \left[4567.7 \cdot 4 \cdot 10^{-12} + 73.9 \cdot 121.3 \cdot 10^{-12} + 14880 \cdot 4.3 \cdot 10^{-12} + 303.5 \cdot 143.2 \cdot 10^{-12} \right]^{-1}$$

$$= \underline{1.182 \text{ MHz}}$$