
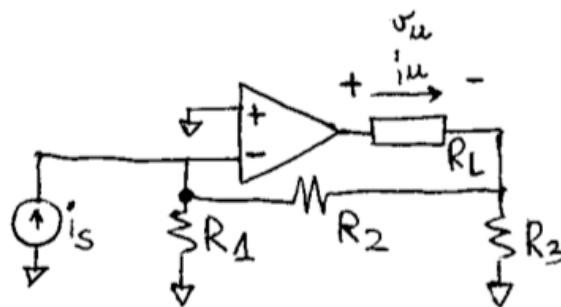


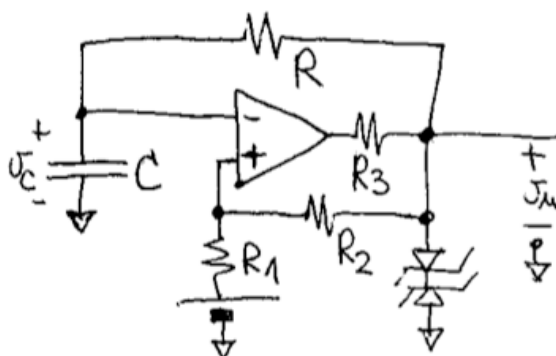1. Sia dato il circuito mostrato nella figura a lato, dove l'amplificatore ha resistenza di ingresso  $R_{in} = 1\text{M}\Omega$ , resistenza di uscita  $R_{out} = 50\Omega$ , amplificazione di tensione  $A_v = 100$ . Si calcolino la resistenza d'ingresso e di uscita del circuito reazionato. (Dati:  $R_L = 100\Omega$ ,  $R_1 = R_2 = R_3 = 1\text{K}\Omega$ ).



Punteggio es. 1: 6/30

2. Sia dato il circuito mostrato a lato. Ricavare periodo dell'onda rettangolare ottenuta in uscita e duty cycle, giustificando il procedimento. Disegnare l'andamento della tensione sul condensatore e all'uscita del circuito nel tempo, sullo stesso asse dei tempi ( $R = 2\text{K}\Omega$ ,  $C = 47\text{ nF}$ ,  $R_1 = R_2 = R_3 = 5\text{K}\Omega$ ,  $V_Z = 6\text{V}$ ,  $V_R = 2\text{V}$ ).




Punteggio es. 2 6/30

3. Con riferimento al circuito mostrato a lato, calcolare:

- il punto di riposo dei due transistori Q1 e Q2 e i parametri del circuito di piccolo segnale
- la funzione di trasferimento a centro banda
- i limiti di banda superiore e inferiore.


Fare le seguenti ipotesi semplificative:

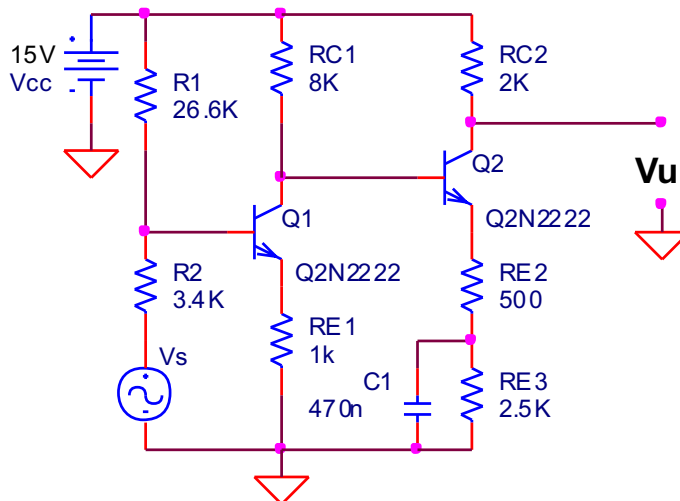- $h_{oe} = 0$  e  $h_{re} = 0$  in Q1 e Q2
- Q2 completamente resistivo



Punteggio totale esercizio 3: 15/30


Esercizio 1

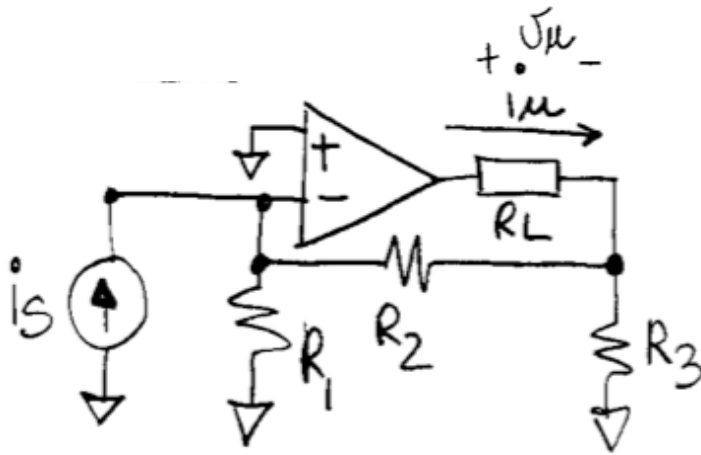

$R_1 = R_2 = R_3 = 1\text{K}\Omega$   
 $R_L = 100\Omega$   
 $R_{in} = 1\text{M}\Omega$   
 $R_{out} = 50\Omega$   
 $A_v = 100$

Prelievo di corrente, inserzione di corrente

Rete del  $\beta$

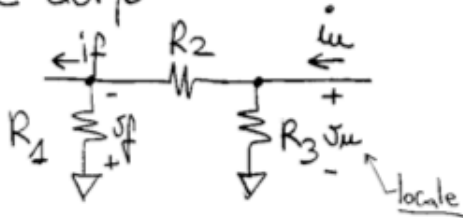


$i_f = \beta i_u + \frac{V_f}{R_o\beta}$   
 $V_u = R_i\beta i_u + \frac{V_f}{\beta}$

$\beta = \left. \frac{i_f}{i_u} \right|_{V_f=0} = \frac{R_3}{R_2+R_3} = \frac{1}{2}$

$R_{o\beta} = \left. \frac{V_f}{i_f} \right|_{i_u=0} = R_1 \parallel (R_2+R_3) = 667\Omega$

$R_{i\beta} = \left. \frac{V_u}{i_u} \right|_{V_f=0} = R_2 \parallel R_3 = 500\Omega$

$A_e$ :

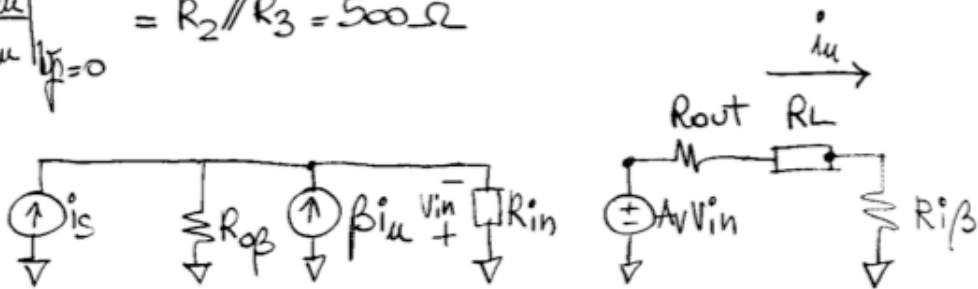


$A_e = \left. \frac{i_u}{i_s} \right|_{\beta=0} = -\frac{(R_{o\beta} \parallel R_{in}) A_v}{R_{out} + R_L + R_{i\beta}} = -102.6 \rightarrow (1 - \beta A_e) = 52.3$

$R_{if} = \frac{R_{o\beta}}{1 - \beta A_e} = \frac{667}{52.3} = 12.8\Omega$

$R_{of} = (R_{out} + R_{i\beta}) (1 - \beta A_e \big|_{R_L=0}) = 33.85\text{K}\Omega$

Esercizio n. 2

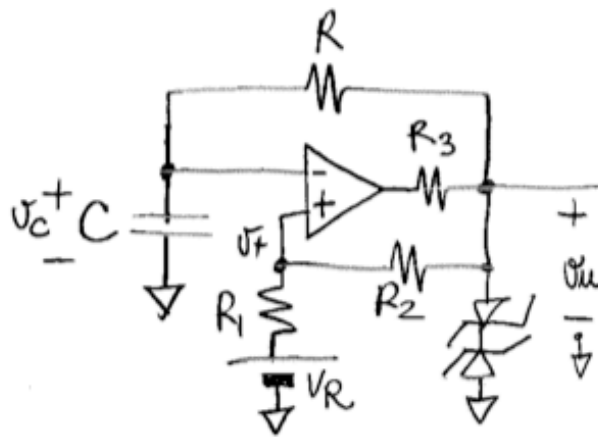

$$R = 2\text{k}\Omega$$

$$C = 47\text{nF}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = 5\text{k}\Omega$$

$$V_2 = 6\text{V}$$

$$V_R = 2\text{V}$$

se  $V_u = +V_0 = (V_2 + V_0) = 6.7\text{V}$


$$V_+ = \frac{V_u R_1}{R_1 + R_2} + \frac{V_R R_2}{R_1 + R_2} = 4.35\text{V} = V_A$$

se  $V_u = -V_0 = -6.7\text{V}$

$$V_+ = \frac{V_u R_1}{R_1 + R_2} + \frac{V_R R_2}{R_1 + R_2} = -2.35\text{V} = V_B$$

le costanti di tempo e gli asintoti di carica e scarica di C sono uguali
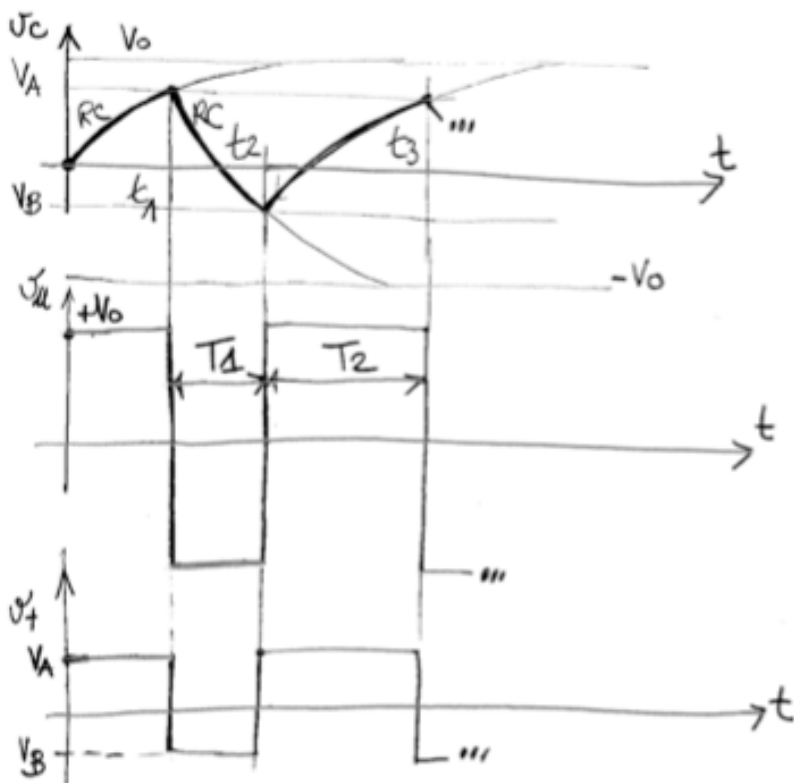
$$\tau = RC = 94\mu\text{s} \quad \pm V_0 = \pm 6.7\text{V}$$



poniamo che  
per  $t=0$   
 $v_C = 0$   
 $v_A = +V_0$

Scarica  $t_1 < t < t_2$

$$v_C(t) = V_A + (-V_0 - V_A) \left( 1 - e^{-\frac{t-t_1}{RC}} \right)$$

$$v_C(t_2) = V_B$$

$$\hookrightarrow V_B = V_A - V_0 - V_A + (V_0 + V_A) e^{-T_1/RC} \quad [T_1 = t_2 - t_1]$$

$$T_1 = RC \ln \frac{V_0 + V_A}{V_0 + V_B} = 88 \mu\text{s}$$

Carica  $t_2 < t < t_3$


$$v_C(t) = V_B + (V_0 - V_B) \left( 1 - e^{-\frac{t-t_2}{RC}} \right)$$

$$v_C(t_3) = V_A$$

$$\hookrightarrow V_A = V_B + V_0 - V_B - (V_0 - V_B) e^{-T_2/RC} \quad [T_2 = t_3 - t_2]$$

$$T_2 = RC \ln \left( \frac{V_0 - V_B}{V_0 - V_A} \right) = 124 \mu\text{s} \Rightarrow T = T_1 + T_2 = 212 \mu\text{s} \quad \delta = \frac{T_2}{T} = 0,58$$

Esercizio 3

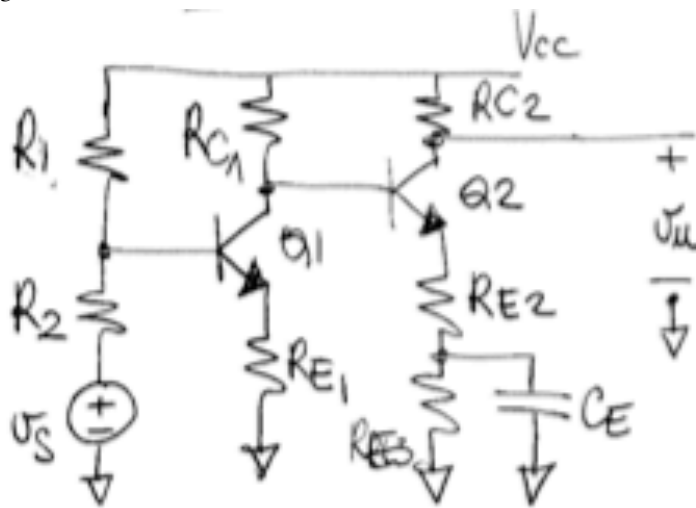

- $R_2 = 34 \text{ k}\Omega$
- $R_1 = 266 \text{ k}\Omega$
- $R_{E1} = 1 \text{ k}\Omega$
- $R_{E2} = 8 \text{ k}\Omega$
- $R_{E2} + R_{E3} = 3 \text{ k}\Omega$
- $R_{C2} = 2 \text{ k}\Omega$
- $R_{E2} = 500 \Omega$
- $R_{E3} = 2,5 \text{ k}\Omega$

Punto di Riposo  
 $H_p (R_1, R_2)$  partitore pesante

$$V_{B1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = 1.7 \text{ V} \rightarrow V_{E1} = V_{B1} - V_{\gamma} = 1 \text{ V}$$

$$I_{E1} = \frac{V_{E1}}{R_{E1}} = 1 \text{ mA} \rightarrow h_{FE1} = 140$$

$$I_{B1} = \frac{I_{E1}}{h_{FE1}} \ll \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \quad H_p \text{ partitore pesante } \underline{\text{VERIFICATA}}$$

$$H_p. I_{B2} \ll I_{C1}$$

$$V_{C1} = V_{CC} - R_{C1} I_{C1} = 15 - 8 = 7 \text{ V} = V_{B2}$$

$$V_{E2} = V_{B2} - V_{\gamma} = 6.3 \text{ V}$$

$$I_{O2} = \frac{V_{E2}}{R_{E2} + R_{E3}} = \frac{6.3}{3} = 2.1 \text{ mA}$$

$$I_{B2} = \frac{I_{O2}}{h_{FE2}} \ll I_{C1} \quad H_p \text{ VERIFICATA}$$

$$V_{C2} = V_{CC} - R_{C2} I_{C2} = 15 - 2 \cdot 2.1 = 10.9 \text{ V}$$

Punto di Riposo

$$Q_1: I_{C1} = 1 \text{ mA}$$

$$V_{CE1} = 6 \text{ V}$$

$$\beta_e = 175$$

$$h_{ie} = 5 \text{ k}\Omega$$


$$r_b = 450 \Omega$$

$$f_T = 90 \text{ MHz}$$

$$C_{\mu} = 4.5 \text{ pF}$$

$$g_{\pi} = \frac{g_m}{2\pi f_T} - C_{\mu} = 63.5 \text{ pF}$$

Amplificazione a centro banda

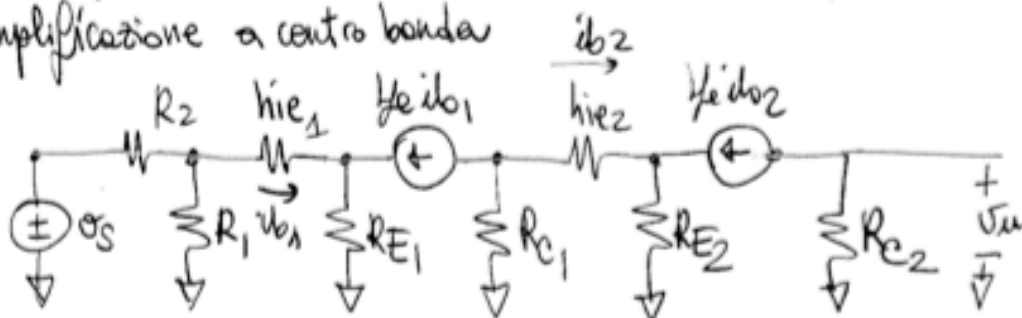

$$i_{b1} = \frac{v_s \frac{R_1}{R_1 + R_2}}{R_1 \parallel R_2 + h_{ie1} + (\beta_1 + 1)R_{E1}}$$


$$i_{b2} = -\frac{\beta_1 i_{b1} R_{C1}}{R_{C1} + h_{ie2} + R_{E2}(\beta_2 + 1)}$$

$$v_u = -\beta_2 i_{b2} R_{C2}$$

$$A_{V_{CB}} = \frac{v_u}{v_s} = \frac{\beta_2 R_{C2}}{R_{C1} + h_{ie2} + R_{E2}(\beta_2 + 1)} \cdot \frac{\beta_1 R_{C1}}{R_1 \parallel R_2 + h_{ie1} + (\beta_1 + 1)R_{E1}} \cdot \frac{1}{R_1 + R_2} \cdot R_1$$

$$\underline{A_{V_{CB}}} = 175 \cdot 2 \cdot \frac{175 \cdot 8}{8 + 2.616 + 0.5(176)} \cdot \frac{1}{3 + 5 + 176} \cdot \frac{26.6}{30} = 24 \equiv$$


Limite inferiore di banda

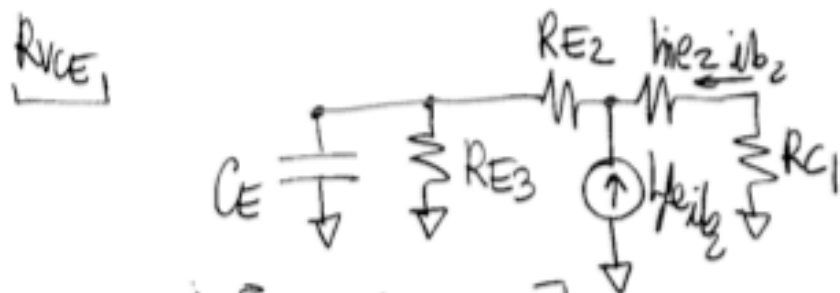


$$R_{VCE} = RE3 \parallel \left[ RE2 + \frac{hie2 + RC1}{\beta2 + 1} \right] = 457 \Omega$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_{VCE} CE} = \frac{1}{6.28 \cdot 457 \cdot 47 \cdot 10^{-9}} = 742 \text{ Hz}$$

Limite superiore di BANDA

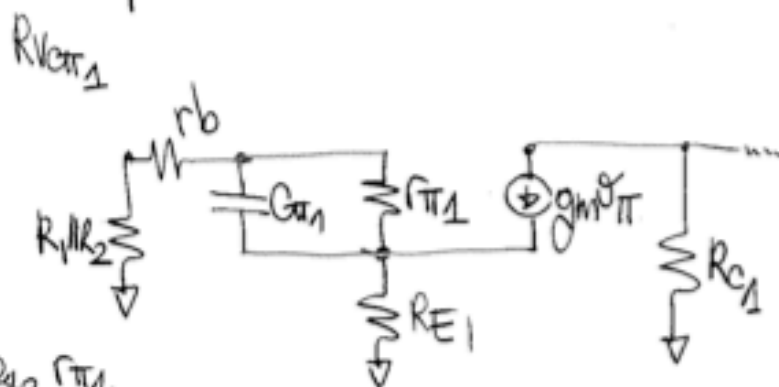


tolgo  $r_{\pi 1}$

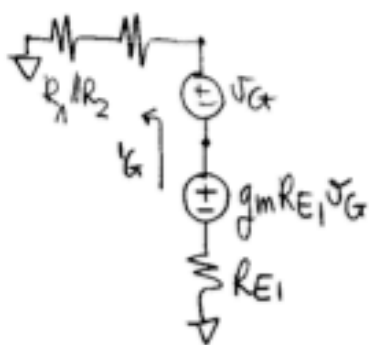

$$i_G = \frac{V_G (1 + g_m R_{E1})}{R_{E1} + R_1 \parallel R_2 + r_b}$$


$$R_{V_{\pi 1}} = r_{\pi 1} \parallel \left[ \frac{R_{E1} + R_1 \parallel R_2 + r_b}{1 + g_m R_{E1}} \right] = 107.4 \Omega$$

$R_{V_{C_{\mu 1}}}$ :

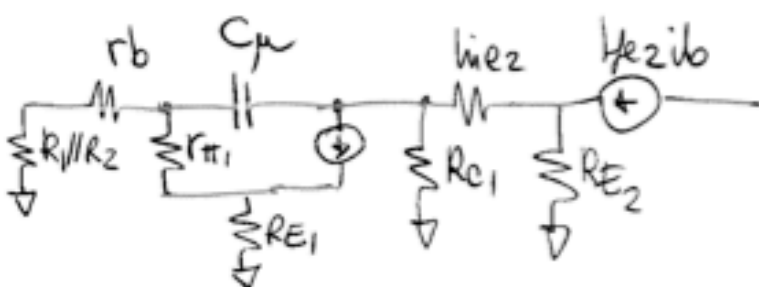

Ridisegnami il circuito come

(11)

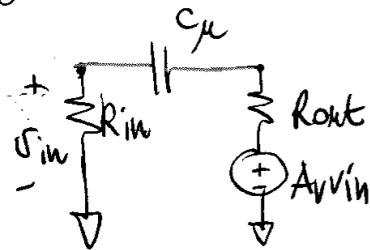

$$R_{in} = (r_b + R_1 // R_2) // (\tau_{\pi 1} + (\beta + 1) R_{E1}) =$$

$$R_{in} = 3.39 \text{ K}\Omega$$

$$R_{out} = R_{C1} // [h_{ie2} + R_{E2} (\beta + 1)] = 7.7 \text{ K}\Omega$$

$$A_v = - \frac{\beta e_1 R_{out}}{\tau_{\pi 1} + R_{E1} (\beta + 1)} = - \frac{176 \cdot 7.7}{2.17 + 176} = -7.6$$

$$R_{V_{C\mu}} = R_{in} (1 - A_v) + R_{out} = 3.39 \cdot 8.6 + 7.7 = 36.85 \text{ K}\Omega$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{R_{V_{C\mu}} C_{\mu} + R_{V_{C\pi}} C_{\pi}} = \frac{1}{6.28 [36.85 \cdot 10^3 \cdot 45 \cdot 10^{-12} + 107.4 \cdot 63.5 \cdot 10^{-12}]} = 922 \text{ KHz}$$