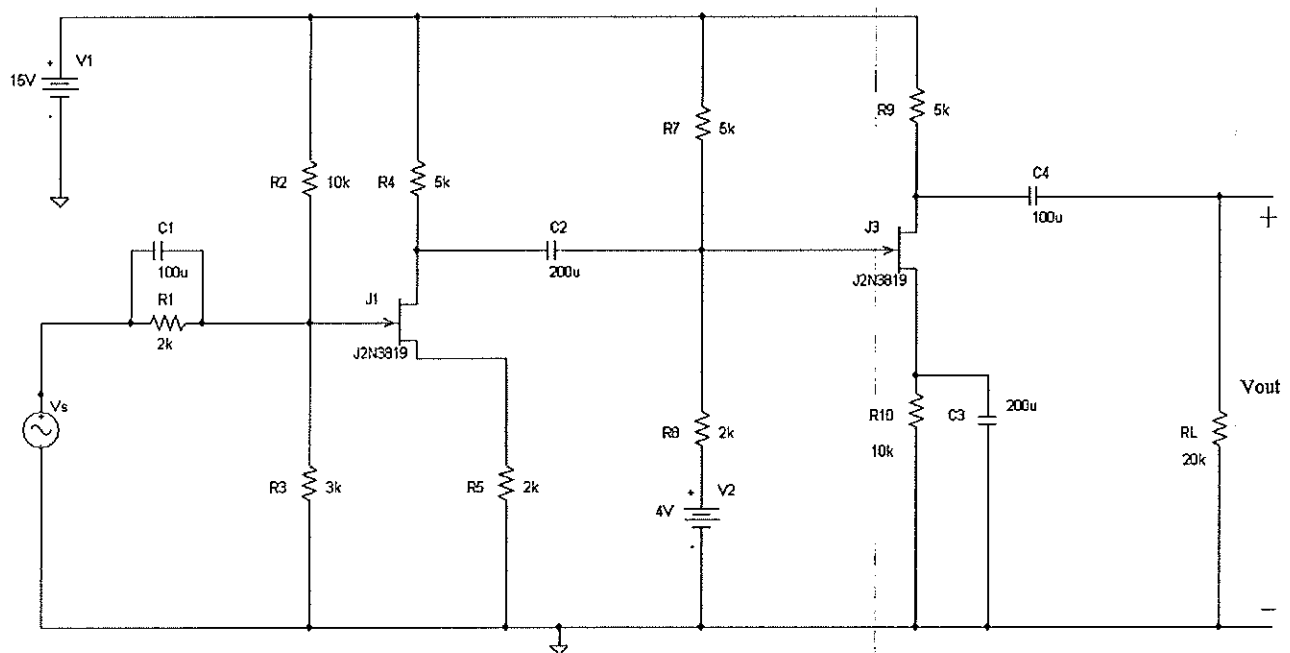


Prova scritta di Elettronica – Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni

9 Settembre 2011


1. Si supponga di avere a disposizione un amplificatore operazionale con resistenza di ingresso infinita, resistenza di uscita $R_{out}=100\ \Omega$, amplificazione di tensione $A_v=2000$, un polo di modulo $1\ \text{Krad/s}$. Si scelgano componenti esterni e si progetti il circuito per realizzare un'amplificatore con resistenza di ingresso di $50\ \Omega$, e resistenza di uscita maggiore di $1\ \text{K}\Omega$. Si supponga il generatore d'ingresso ideale e il carico di $200\ \Omega$. Calcolare il nuovo limite superiore di banda. È ammessa una tolleranza del 5% sulle specifiche.
2. Realizzare un filtro passabanda con frequenza centrale $8\ \text{KHz}$ e banda passante $800\ \text{Hz}$. Disegnare il circuito, calcolare la funzione di trasferimento e dimensionare i componenti, giustificando il procedimento.
3. Dato l'amplificatore disegnato in figura calcolare:
 - Il punto di riposo dei 2 transistori e i parametri per piccolo segnale (punteggio 5/30);
 - L'amplificazione V_u/V_s a centrobanda (punteggio 4/30);
 - Il limite inferiore e superiore di banda (punteggio 8/30).

I transistor sono 2N3819 con $r_d \rightarrow \infty$




- ① $A_{vo} = 2000$
- $S_p = 1 \text{ Krad/s}$
- $R_{in} = \infty$
- $R_{out} = 100 \Omega$
- $R_L = 200 \Omega$

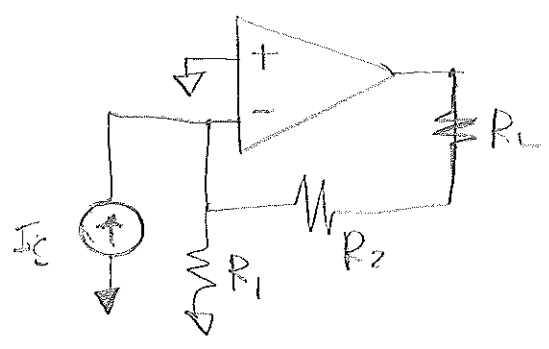$R_{IF} = 50 \Omega \leftarrow$ inserzione di corrente
 $R_{OF} > 1 \text{ K}\Omega \leftarrow$ prelbero di corrente



Rete per β

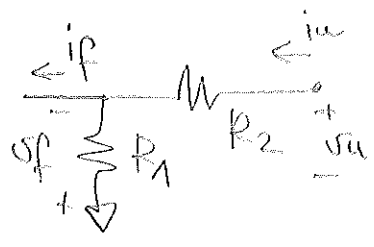

$$i_f = \beta i_u + v_u / R_{OF}$$


$$v_u = R_{IF} i_u + v_f$$

$$\beta = \left. \frac{i_f}{i_u} \right|_{v_f=0} = 1$$

$$R_{OF} = \left. \frac{v_u}{i_f} \right|_{i_u=0} = R_1$$

$$R_{IF} = \left. \frac{v_u}{i_u} \right|_{v_f=0} = R_2$$

Rete per A_e

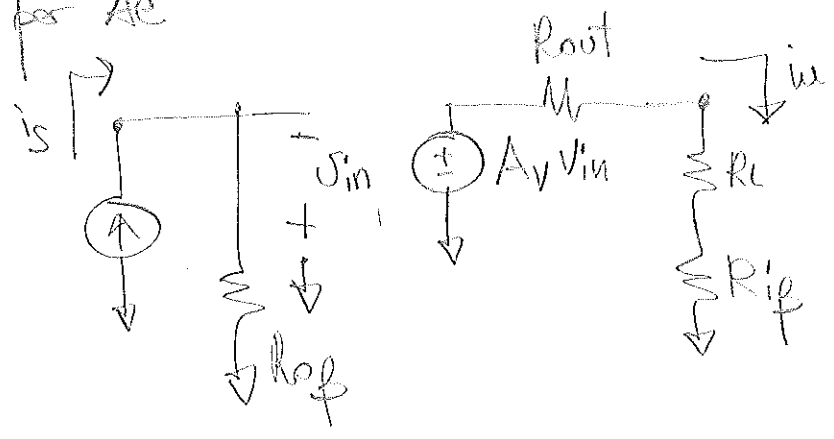

$$A_e = \left. \frac{i_u}{i_s} \right| = \frac{A_v R_{OF}}{R_{out} + R_L + R_{IF}}$$

$$R_{if} = \frac{R_{o\beta}}{(1 - \beta A_e)} = 50 \Omega$$

$$R_{oF} = (R_{i\beta} + R_{out}) (1 - \beta A_e |_{R_L=0}) > 1 K\Omega$$

\uparrow
100Ω

è sufficiente che $(1 - \beta A_e)_{R_L=0} > 10$

nota che $(1 - \beta A_e)_{R_L=0} > 1 - \beta A_e$

$$1 - \beta A_e = 1 + \frac{A_v R_1}{R_{out} + R_L + R_2}$$

possiamo porre $R_{o\beta} = R_1 = 500\Omega$ e $1 - \beta A_e = 10$

$$\beta A_e = -9$$

$$\frac{A_v R_1}{R_{out} + R_L + R_2} = 9 \Rightarrow R_2 = \frac{A_v R_1 - R_{out} - R_L}{9}$$

$$= \frac{2000 \cdot 500 - 100 - 200}{9}$$

$$R_2 = 110.81 K\Omega$$

$$R_{oF} = (R_2 + R_{out}) \left(1 + \frac{A_v R_1}{R_{out} + R_L} \right) = R_2 + R_{out} + A_v R_1 =$$


$$= 110.81 + 0.1 + 2000 \cdot 0.5 =$$

$$= 111 K\Omega$$

$$f_H = \frac{|S_{p1}| (1 - \beta A_e)}{2\pi} = \frac{1000 \cdot 10}{6.28} = 1.59 KHz$$

2) Realizziamo un filtro equivo passabanda d.

Dalvenus.

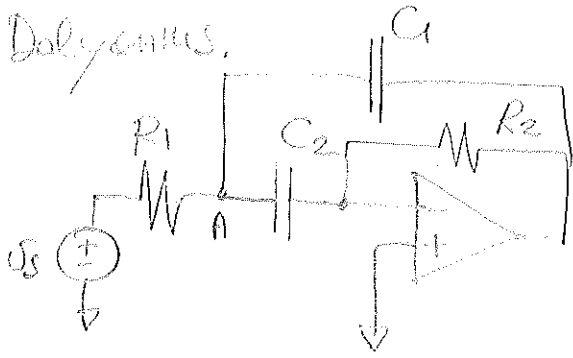

Vogliamo

$$f_0 = 8 \text{ kHz}$$

$$B = 800 \text{ Hz}$$

$$Q = 10 = f_0/B$$

$$V_A \left[C_2 s + C_1 s + \frac{1}{R_1} \right] - \frac{V_S}{R_1} - C_1 s V_u = 0$$

$$V_A C_2 s + \frac{V_u}{R_2} = 0$$

$$V_A = \frac{-V_u}{R_2 C_2 s}$$

$$V_u \left[\frac{(C_1 + C_2) R_1 s + 1}{R_2 C_2 s} \right] - V_S - R_1 C_1 s V_u = 0$$

$$V_u = \frac{V_S R_2 C_2 s}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + R_1 (C_1 + C_2) s + 1}$$

$$R_1 R_2 C_1 C_2 = \frac{1}{\omega_0^2}$$

$$R_1 (C_1 + C_2) = \frac{1}{\omega_0 Q} \Rightarrow Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_1 (C_1 + C_2)}$$

$$Q = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} \cdot \left(\frac{\sqrt{C_1 C_2}}{C_1 + C_2} \right)$$

poniamo $C_1 = C_2 =$

$$\frac{R_2}{R_1} = 400$$


$$400 R_1^2 C_1^2 = \frac{1}{\omega_0^2} = \frac{1}{(2\pi)^2 8000^2} = 3.96 \cdot 10^{-10}$$

$$\text{Scegliamo } R_1 = 100 \Omega \rightarrow C_1 = \sqrt{\frac{3.96 \cdot 10^{-10}}{4000000}} = 10 \text{ nF}$$

$$R_2 = 40 \text{ k}\Omega$$

3) PUNTO DI RIPOSO

-JFET 1

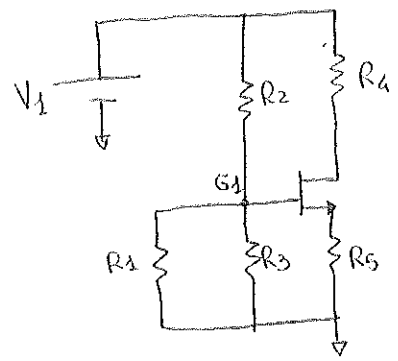

$$V_{G1} = V_1 \cdot \frac{R_1 // R_3}{R_1 // R_3 + R_2} \cong 1.607 \text{ V}$$

$$V_{GS1} = V_{G1} - V_{S1}$$

$$V_{GS1} = V_{G1} - R_5 I_{DS1}$$

$$I_{DS1} = \frac{V_{G1} - V_{GS1}}{R_5}$$

$$\begin{cases} V_{GS}' = 0 \\ V_{GS}'' = -3 \text{ V} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_{DS}' = 0.8 \text{ mA} \\ I_{DS}'' = 2.3 \text{ mA} \end{cases}$$


$$V_{GS1} \cong -1.85 \text{ V} \quad I_{DS1} \cong 1.73 \text{ mA}$$

$$V_{DS1} = V_1 - (R_4 + R_5) I_{DS1} \cong 2.89 \text{ V}$$

VERIFICA JFET
IN SATURAZIONE

$$V_{GS} > V_{GS\text{off}} = -3 \text{ V} \quad \text{OK!}$$
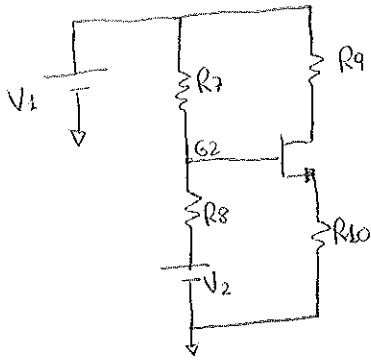
$$V_{DS} > V_{GS} - V_{GS\text{off}} = -1.85 + 3 = 1.15 \text{ V} \quad \text{OK!}$$



Principio di sovrapposizione degli effetti

$$V_{G2} = V_{G2}' + V_{G2}''$$

$$V_{G2}' = \frac{R_8}{R_7 + R_8} \cdot V_1 \cong 4.286 \text{ V}$$

$$V_{G2}'' = \frac{R_7}{R_7 + R_8} \cdot V_2 \cong 2.857 \text{ V}$$

$$V_{G2} \cong 7.143 \text{ V}$$

$$V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2}$$

$$V_{GS2} = V_{G2} - R_{10} \cdot I_{DS2}$$

$$I_{DS2} = \frac{V_{G2} - V_{GS2}}{R_{10}}$$

$$\begin{cases} V_{GS2}' = 0 \\ V_{GS2}'' = -3 \text{ V} \end{cases} \quad \begin{cases} I_{DS2}' \cong 0.71 \text{ mA} \\ I_{DS2}'' \cong 1.01 \text{ mA} \end{cases}$$

$$V_{GS2} \cong -2.15 \text{ V} \quad I_{DS2} \cong 0.93 \text{ mA}$$

$$V_{DS2} = V_1 - (R_9 + R_{10}) I_{DS2} \cong 1.05 \text{ V}$$

VERIFICA JFET
IN SATURAZIONE

$$V_{GS} > V_{GS\text{off}} = -3 \text{ V} \quad \text{OK!}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{GS\text{off}} = -2.15 + 3 = 0.85 \text{ V} \quad \text{OK!}$$

PARAMETRI PICCOLO SEGNALE

- JFET 1

$$g_{m1} \cong 2.9 \text{ mS} \quad (\text{circa in funzione di } V_{GS})$$

$$C_{iss1} \cong 2.6 \text{ pF}$$

$$C_{rss1} \cong 1.4 \text{ pF}$$

$$C_{GD1} = C_{rss1} \cong 1.4 \text{ pF}$$

$$C_{GS1} = C_{iss1} - C_{rss1} \cong 1.2 \text{ pF}$$

- JFET 2

$$g_{m2} \cong 2.1 \text{ mS} \quad (\text{circa in funzione di } V_{GS})$$


$$C_{iss2} \cong 2.4 \text{ pF}$$

$$C_{rss2} \cong 1.2 \text{ pF}$$

$$C_{GD2} = C_{rss2} \cong 1.2 \text{ pF}$$

$$C_{GS2} = C_{iss2} - C_{rss2} \cong 1.2 \text{ pF}$$

GUADAGNO A CENTRO BANDA

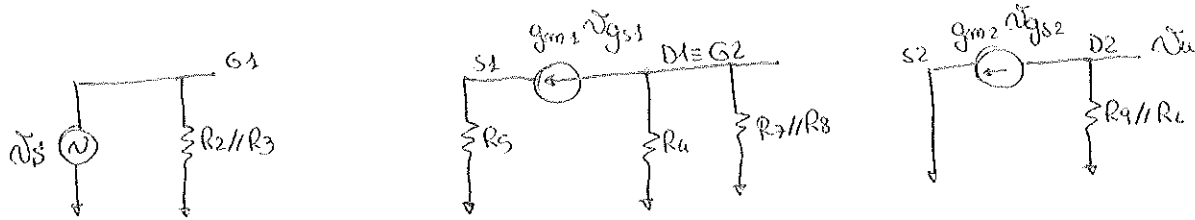

$$v_u = -R_9 // R_L \cdot g_{m2} \cdot v_{gs2}$$

$$v_{gs2} = v_{g2} - v_{s2} = v_{g2}$$

$$v_{g2} = -R_4 // R_7 // R_8 \cdot g_{m1} \cdot v_{gs1}$$

$$v_{gs1} = v_{g1} - v_{s1} = v_{g1} - g_{m1} \cdot v_{gs1} \cdot R_5$$


$$v_{gs1} = \frac{v_s}{1 + g_{m1} R_5}$$

$$v_{gs2} = -R_4 // R_7 // R_8 \cdot g_{m1} \cdot \frac{v_s}{1 + g_{m1} R_5}$$



$$\frac{v_u}{v_s} = R_9 // R_L \cdot g_{m2} \cdot R_4 // R_7 // R_8 \cdot g_{m1} \cdot \frac{1}{1 + g_{m1} R_5}$$

$$= 5 // 20 \cdot 2.1 \cdot 5 // 5 // 2 \cdot \frac{2.9}{1 + 2.9 \times 2} \cong 4$$


WHITE INFERIORE DI BANDA

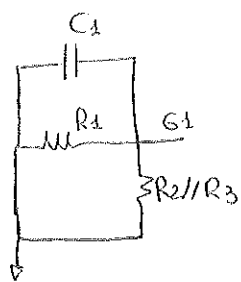
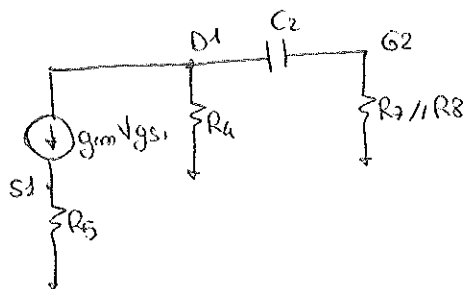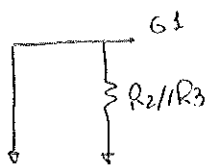
$$R_{V_{C1}} = R1 // R2 // R3 \cong 1.07 \text{ K}\Omega$$




$$V_{G1} = 0$$

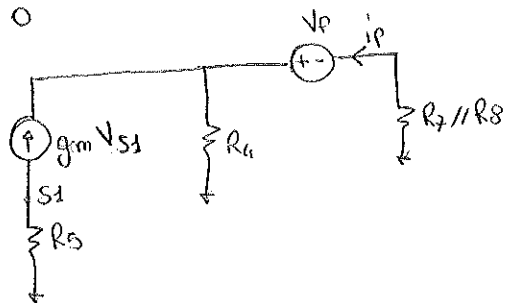

$$V_p = R_4 (i_p + g_m V_{s1}) + R_7 // R_8 \cdot i_p$$

$$V_{s1} = -g_m R_5 V_{s1} \Rightarrow V_{s1} = 0$$
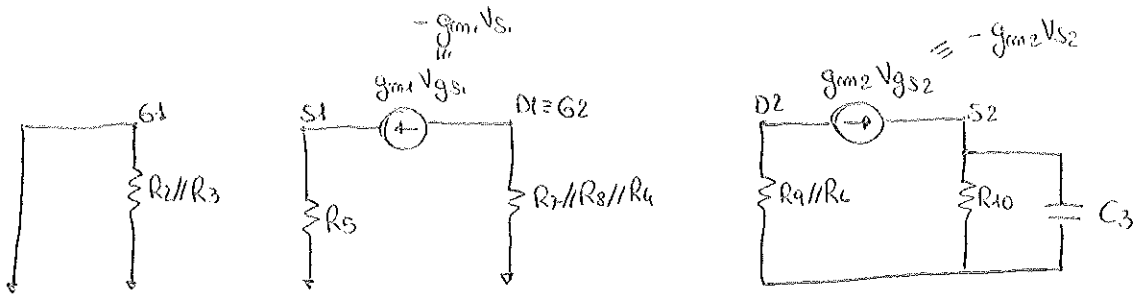
$$R_{V_{C2}} = \frac{V_p}{i_p} = R_4 + R_7 // R_8 \cong 6.43 \text{ K}\Omega$$




$$V_{g1} = 0$$


$$V_{s1} = 0 \quad (\text{vedí pop. prac.})$$

$$V_{g2} = 0$$

$$V_{gs2} = -V_{s2}$$

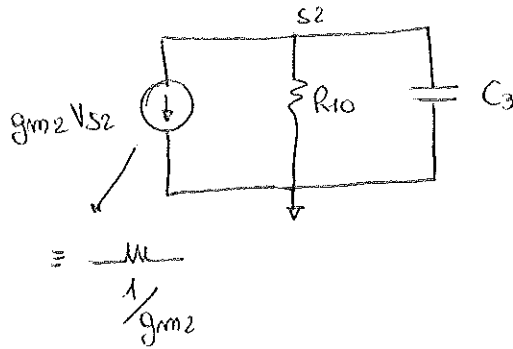
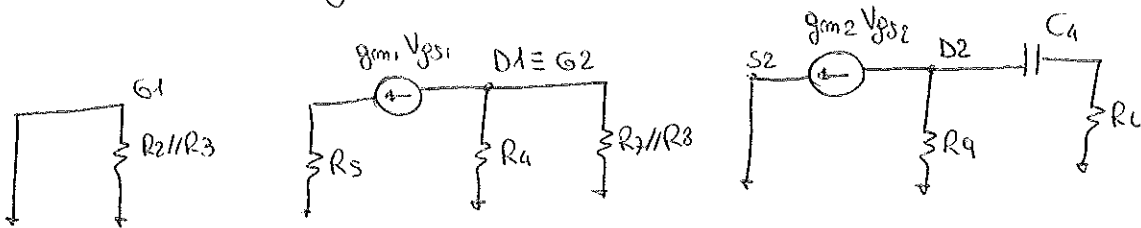
$$R_{vc3} = R_{10} // \frac{1}{g_{m2}} \approx 0.454 \text{ k}\Omega$$



$$V_{g1} = 0$$

$$V_{s1} = 0$$



$$V_{g2} = 0$$

$$V_{s2} = 0$$


$$R_{vc4} = R_9 + R_c \approx 25 \text{ k}\Omega$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{1}{R_{vc1} \cdot C_1} + \frac{1}{R_{vc2} \cdot C_2} + \frac{1}{R_{vc3} \cdot C_3} + \frac{1}{R_{vc4} \cdot C_4} \right] \approx 3.43 \text{ Hz}$$


LIMITE SUPERIORE DI BANDA

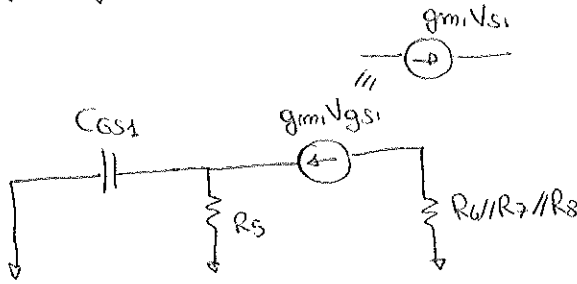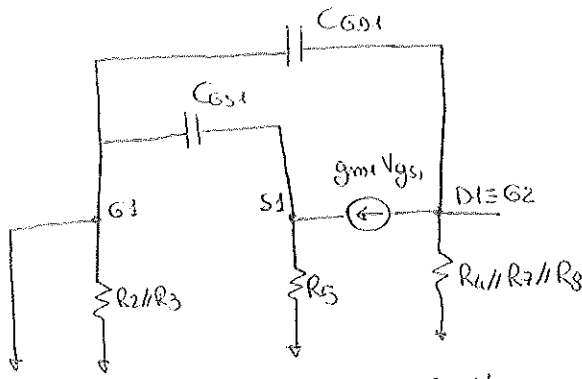


$V_{gs1} = 0$

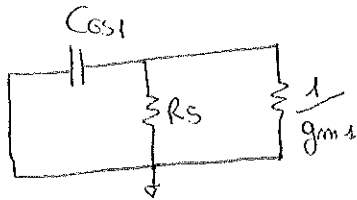
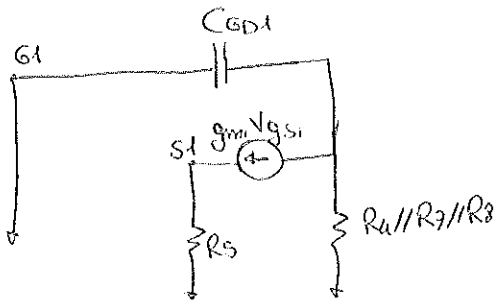
$$R_{V_{CGS1}} = R_S // \frac{1}{g_{m1}} \cong 0,294 \text{ K}\Omega$$




$V_{gs1} = 0$

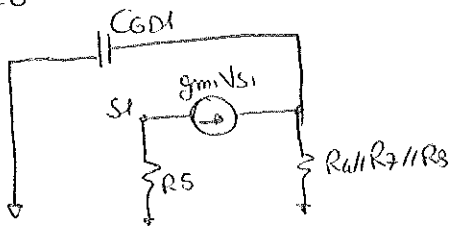


$$V_{s1} = -R_S g_{m1} V_{s1} \quad V_{s1} = 0$$
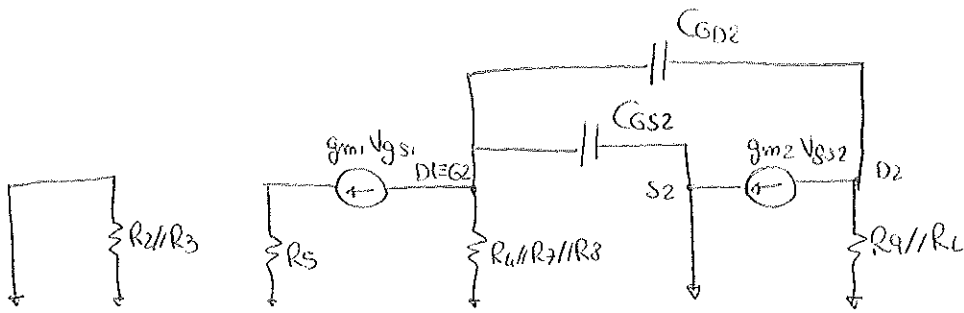
$$R_{V_{CGD1}} = R_L // R_7 // R_8 \cong 1,1 \text{ K}\Omega$$





$$V_{g1} = 0$$

$$V_{s1} = 0$$

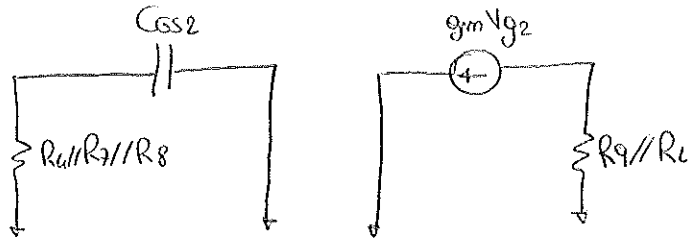
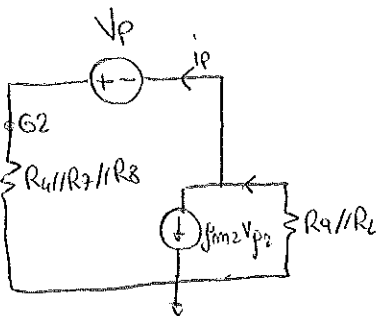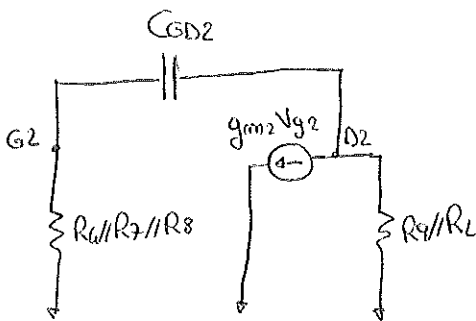
$$R_{V_{CGS2}} = R_4 // R_7 // R_8 \cong 1.7 \text{ k}\Omega$$



$$V_p = V_{g2} + R_9 // R_L (i_p + g_{m2} V_{g2})$$

$$V_{g2} = R_4 // R_7 // R_8 \cdot i_p$$

$$R_{V_{CGD2}} = \frac{V_p}{i_p} = R_4 // R_7 // R_8 + R_9 // R_L (1 + g_{m2} R_4 // R_7 // R_8) \cong 16.6 \text{ k}\Omega$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi [C_{GS1} \cdot R_{VGS1} + C_{GD1} \cdot R_{VGD1} + C_{GS2} \cdot R_{VGS2} + C_{GD2} \cdot R_{VGD2}]} \approx 7.74 \text{ MHz}$$