

Esercizio 2: Verilog

 


Figura 1: Schema del sistema

Il modulo ABC, come da schema in Figura 1, è un ricevitore seriale rispetto alla linea di ingresso rxd. Ciclicamente, si comporta come segue:

- riceve un byte dalla linea rxd, come da specifica nella successiva sezione
- interpretando il byte come numero intero b_n in completamento alla radice, calcola la differenza fra questo e il precedente b_{n-1} , ossia $d_n = b_n - b_{n-1}$. Come condizione iniziale, si assuma $b_0 = 0$.
- se d_n è rappresentabile su 8 bit, setta e mantiene, fino alla prossima ricezione, l'uscita out a tale valore; segnala la disponibilità di un nuovo valore tenendo signal a 1 per 1 ciclo di clock.
- se d_n non è rappresentabile su 8 bit, lo segnala tenendo ow a 1 per 1 ciclo di clock, dopodiché ripristina le condizioni iniziali

Descrivere in Verilog l'unità ABC e sintetizzarla in accordo al modello con parte operativa e parte controllo.

Si supponga che la parte controllo sia implementata secondo un modello basato su microindirizzi e si scriva la struttura della ROM come commento alla parte controllo medesima.

Se lo si ritiene, si possono utilizzare le reti combinatorie fornite nel file reti_standard.v. I file testbench.v e reti_standard.v sono al link: <https://tinyurl.com/5cebp5vd>

Modalità di trasmissione

 


Figura 2: Modalità di trasmissione dei bit

La modalità di trasmissione dei bit nella linea rxd è illustrata in Figura 2, ed è completamente diversa da quanto visto a lezione.

- In assenza di trasmissione, e tra la trasmissione di un bit e il successivo, la linea rxd è mantenuta alla condizione *mark* (si assuma per 20 o più periodi di clock).

- Un bit 0 è trasmesso tenendo la linea rxd alla condizione *space* per un minimo di 2 e massimo di 7 periodi del clock.
- Un bit 1 è trasmesso tenendo la linea rxd alla condizione *space* per un minimo di 11 e massimo di 15 periodi del clock.
- Ciascun byte è trasmesso a partire dal bit meno significativo