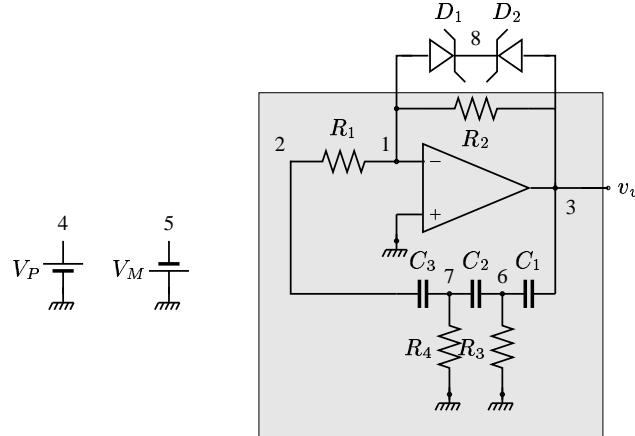


Oscillatore a rete di sfasamento



oscillatore a rete di sfasamento

```

.lib "C:\OrCAD\OrCAD_10.0_Demo\tools\pspice\library\eval.lib"
VP 4 0 DC 15
VM 5 0 DC -15
X1 0 1 4 5 3 uA741
R1 1 2 1k
R2 1 3 31k
C1 3 6 100n IC 1
R3 6 0 1k
C2 6 7 100n
R4 7 0 1k
C3 7 2 100n
D1 1 8 D1N750
D2 3 8 D1N750
.TRAN 1m 80m
.PRINT tran V(3)
.PROBE
.END

```

1. effetti della carica iniziale su C_1 (IC 1);
2. effetti di C , R ;
3. effetti del valore del rapporto R_2/R_1 (possibile smorzamento);
4. relazione tra ampiezza effettiva e valore calcolato;